

μArquitetura Multicycle: III - Exercícios

Performance Multicycle

Caminho Crítico de Execução:

Período Mínimo de Clock

Tempo de Execução

Instruções Multicycle

ori - *or immediate*

jr e jal - *jump register* e *jump and link*

bne - *branch if not equal*


CPI dum programa

Exemplos de cálculo

Performance MC (1) - Caminho Crítico: $T_{C,Min}$ (1)

Caminho Crítico *Multicycle* e $T_{C,Min}$
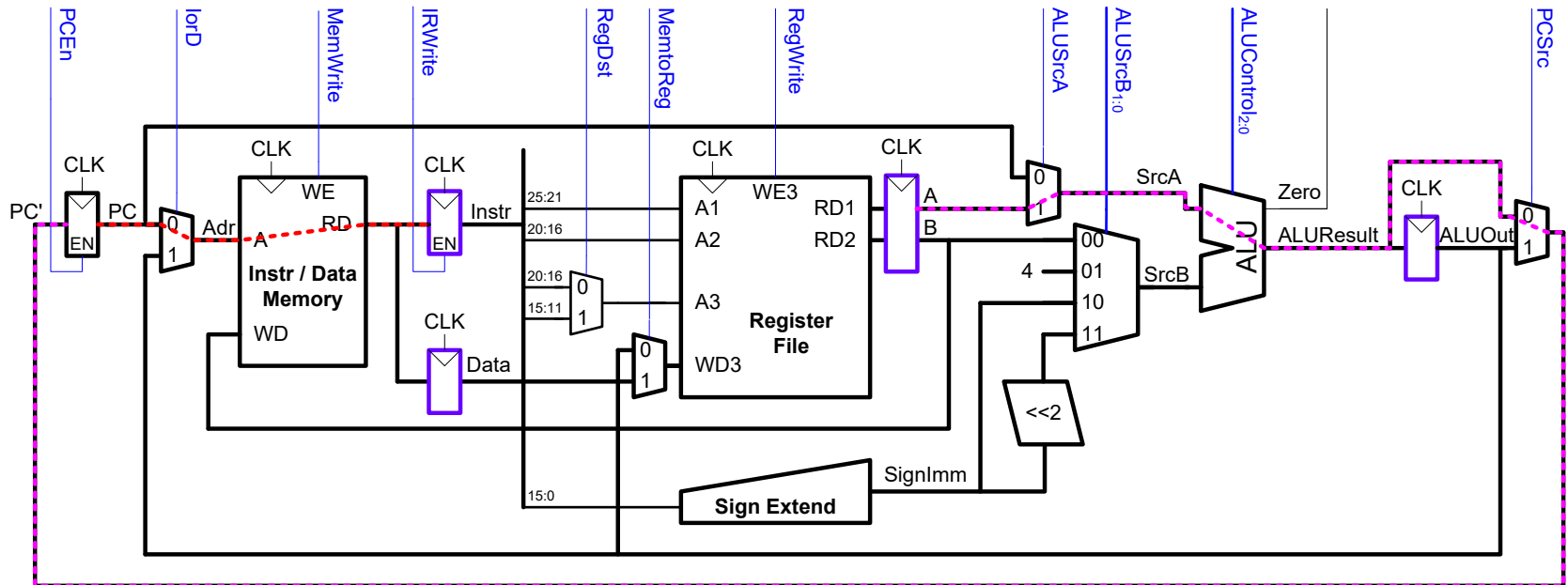
$$T_{C,Min} = t_{pcq_PC} + t_{mux} + \max(t_{mem}, t_{ALU} + t_{mux}) + t_{setup}$$



- O CPU *multicycle* foi concebido por forma a que **cada ciclo só** envolvesse **uma** operação na ALU **ou** um acesso à memória **ou** um acesso ao Banco de Registos.
- **Admitamos** que o Banco de Registos é mais rápido do que a Memória e que a escrita na memória é mais rápida do que a leitura.
- Analisando o *datapath* podemos identificar **dois caminhos críticos** que limitam o período mínimo de clock ($T_{C,Min}$): a **leitura da Memória** **ou** o **cálculo na ALU** (tipo-R, BTA, etc).

Performance MC (2) - Caminho Crítico: $T_{C,Min}$ (2)

Elemento	Parâmetro	Atraso (ps)
Register clock-to-Q	t_{pcq_PC}	30
Register setup	t_{setup}	20
Multiplexer	t_{mux}	25
ALU	t_{ALU}	200
Memory read	t_{mem}	250
Register file read	t_{RFread}	150
Register file setup	$t_{RFsetup}$	20

$$\begin{aligned}T_{C,Min} &= t_{pcq_PC} + t_{mux} + \max(t_{mem}, t_{ALU} + t_{mux}) + t_{setup} \\&= t_{pcq_PC} + t_{mux} + t_{mem} + t_{setup} \\&= [30 + 25 + 250 + 20] \text{ ps} \\&= 325 \text{ ps } (F_{C,Max} = 3.08 \text{ GHz})\end{aligned}$$

A mesma tecnologia que foi usada no Single-cycle.

Performance MC (3) - Tempo de Execução (1): CPI

- As instruções requerem um **número variável** de ciclos:
 - 3 ciclos: **beq, j**
 - 4 ciclos: **R-type, sw, addi**
 - 5 ciclos: **lw**
- O CPI (#Ciclos por Instrução) é uma **média** pesada.
- Podemos usar este **Benchmark* SPECINT2000**, para calcular **CPI**:
 - 25% loads
 - 10% stores
 - 11% branches
 - 2% jumps
 - 52% R-type
- **CPI Médio** = $(0.11 + 0.02) * 3 + (0.52 + 0.10) * 4 + 0.25 * 5 = 4.12$

* **Benchmark** = Programa de teste.

Performance MC (4) - Tempo de Execução (2)

Qual o tempo de execução dum programa* com 100 mil milhões de instruções, num CPU MC, onde cada instrução demora em média 4.12 ciclos ($CPI = 4.12$), com $T_C = 325$ ps?

$$\begin{aligned}\text{Tempo de Execução} &= (\# \text{ instructions}) \times CPI \times T_{C,Min} \\ &= (100 \times 10^9)(4.12)(325 \times 10^{-12}) \\ &= 133.9 \text{ seconds}\end{aligned}$$

* O mesmo programa que foi usado no Single-cycle.

Perform MC (5) - Tempo de Execução (3): MC vs SC

Tempo de Execução = 133.9 secs

Mais **lento** que o CPU Single-cycle (92.5 secs)! **Porquê?**

- O **overhead de sequenciação** (dum registo) em cada etapa:
($t_{\text{setup}} + t_{\text{pcq}} = 50 \text{ ps}$) **não pode** ser ignorado!
- Embora a instrução mais lenta (**lw**) tenha sido decomposta em ciclos mais curtos, o ciclo do CPU *multicycle* **ficou longe** de ter sido reduzido de um **factor de 5**.

Isto deve-se sobretudo ao **overhead** de sequenciação:

- no *multicycle* ocorre em **todos** os ciclos;
- no *single-cycle* **só** ocorre **no início** do ciclo (único).

$$T_{\text{c_SC}} / T_{\text{c_MC}} = 925 / 325 = 2.846 < 3x \text{ (Só!?)}$$

Embora o exemplo seja excessivamente ruim, chama a atenção para o problema 😊!

Exercícios MC (1) - Enunciado

Consulte o [Apêndice B](#) para as instruções. Copie a [Figura 7.27 \(Datapath\)](#) para esboçar as modificações necessárias. Assinale os **novos** sinais de controlo. Copie a [Tabela 7.39 \(Controlador FSM\)](#) e a [Tabela 7.2 \(ALU Decoder\)](#) para anotar as modificações. Descreva quaisquer outras alterações relevantes.

Exercício 7.13

Modifique o CPU Multicycle para implementar uma das seguintes instruções:

- (a) srlv
- (b) **ori**
- (c) xori
- (d) jr
- (e) jal - extra

Exercício 7.14

Repita o Exercício 7.13 para as seguintes instruções:

- (a) **bne**
- (b) lb
- (c) lbu
- (d) andi

Exercícios 7.23 e 7.24

Cálculo do CPI de programas ASM.

Exercícios MC (2) - ApdxB - OperationCodes - tipo-I

Opcode	Name	Description
000000 (0)	R-type	all R-type instructions
000001 (1)	bltz rs, label / bgez rs, label (rt = 0/1)	branch less than zero/branch greater than or equal to zero
000010 (2)	j label	jump
000011 (3)	jal label	jump and link
000100 (4)	beq rs, rt, label	branch if equal
000101 (5)	bne rs, rt, label	branch if not equal
000110 (6)	blez rs, label	branch if less than or equal to zero
000111 (7)	bgtz rs, label	branch if greater than zero
001000 (8)	addi rt, rs, imm	add immediate
001001 (9)	addiu rt, rs, imm	add immediate unsigned
001010 (10)	slti rt, rs, imm	set less than immediate
001011 (11)	sltiu rt, rs, imm	set less than immediate unsigned
001100 (12)	andi rt, rs, imm	and immediate
001101 (13)	ori rt, rs, imm	or immediate
001110 (14)	xori rt, rs, imm	xor immediate
001111 (15)	lui rt, imm	load upper immediate
010000 (16)	mfc0 rt, rd / (rs = 0/4) mtc0 rt, rd	move from/to coprocessor 0
010001 (17)	F-type	fop = 16/17: F-type instructions
010001 (17)	bc1f label / (rt = 0/1) bc1t label	fop = 8: branch if fpcond is FALSE/TRUE

Opcode	Name	Description
011100 (28)	mul rd, rs, rt (func = 2)	multiply (32-bit result)
100000 (32)	lb rt, imm(rs)	load byte
100001 (33)	lh rt, imm(rs)	load halfword
100011 (35)	lw rt, imm(rs)	load word
100100 (36)	lbu rt, imm(rs)	load byte unsigned
100101 (37)	lhu rt, imm(rs)	load halfword unsigned
101000 (40)	sb rt, imm(rs)	store byte
101001 (41)	sh rt, imm(rs)	store halfword
101011 (43)	sw rt, imm(rs)	store word
110001 (49)	lwc1 ft, imm(rs)	load word to FP coprocessor 1
111001 (56)	swc1 ft, imm(rs)	store word to FP coprocessor 1

Single-Cycle: lui, slti, jal

Multicycle: bne, ori, jal

Exercícios MC (2) - ApdxB - FunctionCodes - tipo-R

Table B.2 R-type instructions, sorted by funct field

Funct	Name	Description
000000 (0)	sll rd, rt, shamt	shift left logical
000010 (2)	srl rd, rt, shamt	shift right logical
000011 (3)	sra rd, rt, shamt	shift right arithmetic
000100 (4)	sllv rd, rt, rs	shift left logical variable
000110 (6)	srlv rd, rt, rs	shift right logical variable
000111 (7)	srav rd, rt, rs	shift right arithmetic variable
001000 (8)	jr rs	jump register
001001 (9)	jalc rs	jump and link register
001100 (12)	syscall	system call
001101 (13)	break	break
010000 (16)	mfhi rd	move from hi
010001 (17)	mthi rs	move to hi
010010 (18)	mflo rd	move from lo
010011 (19)	mtlo rs	move to lo
011000 (24)	mult rs, rt	multiply
011001 (25)	multu rs, rt	multiply unsigned
011010 (26)	div rs, rt	divide
011011 (27)	divu rs, rt	divide unsigned

Table B.2 R-type instructions, sorted by funct field

Funct	Name	Description
100000 (32)	add rd, rs, rt	add
100001 (33)	addu rd, rs, rt	add unsigned
100010 (34)	sub rd, rs, rt	subtract
100011 (35)	subu rd, rs, rt	subtract unsigned
100100 (36)	and rd, rs, rt	and
100101 (37)	or rd, rs, rt	or
100110 (38)	xor rd, rs, rt	xor
100111 (39)	nor rd, rs, rt	nor
101010 (42)	slt rd, rs, rt	set less than
101011 (43)	sltu rd, rs, rt	set less than unsigned

Single-Cycle: jr, sll

Multicycle: jr

Exercícios MC (3) - Figura 7.27 - Datapath

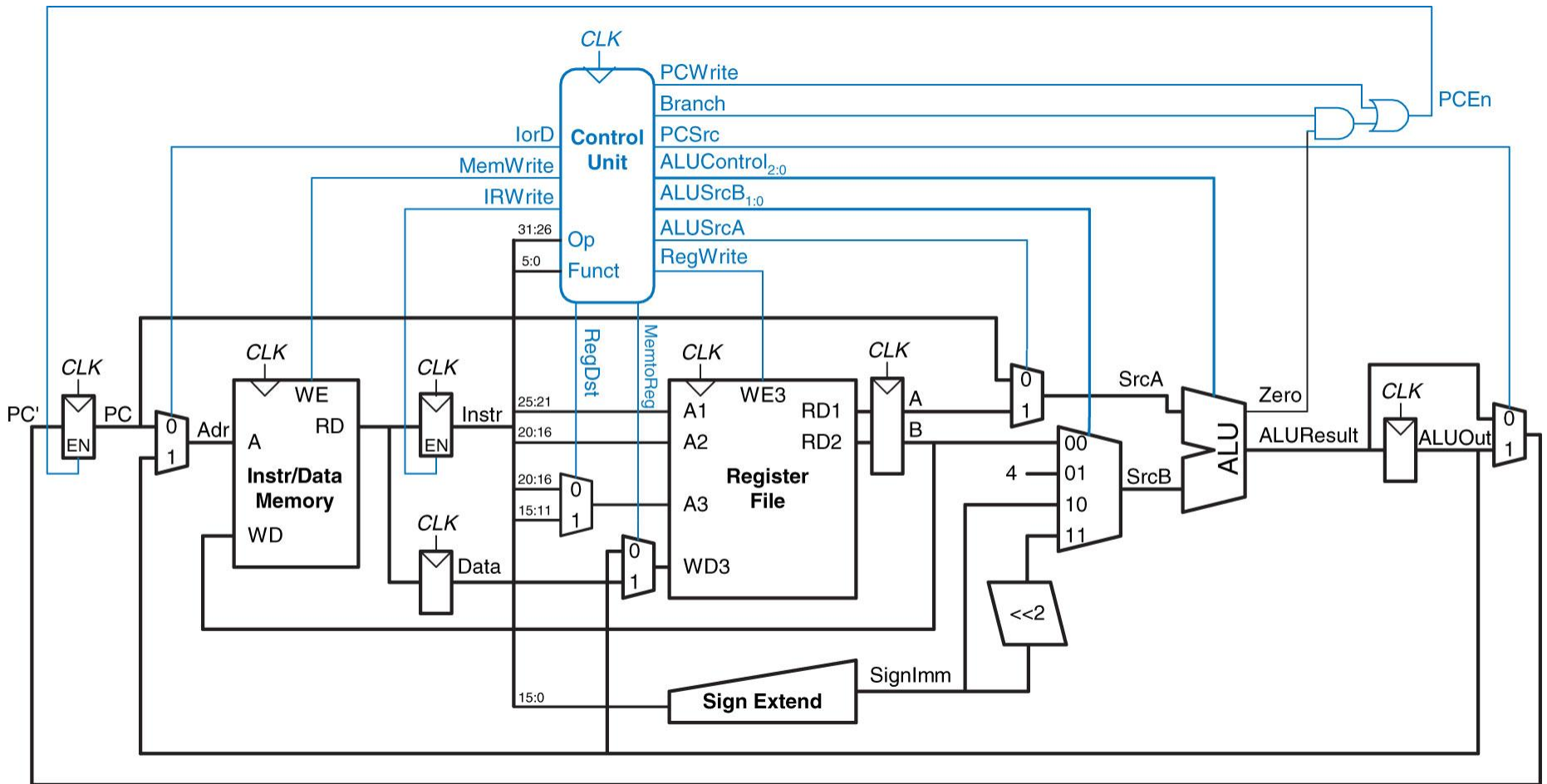


Figura 7.27 Processador MIPS *multicycle* completo*

*Mas, sem suporte para 'jump'.

Exercícios MC (4) - Controlador FSM

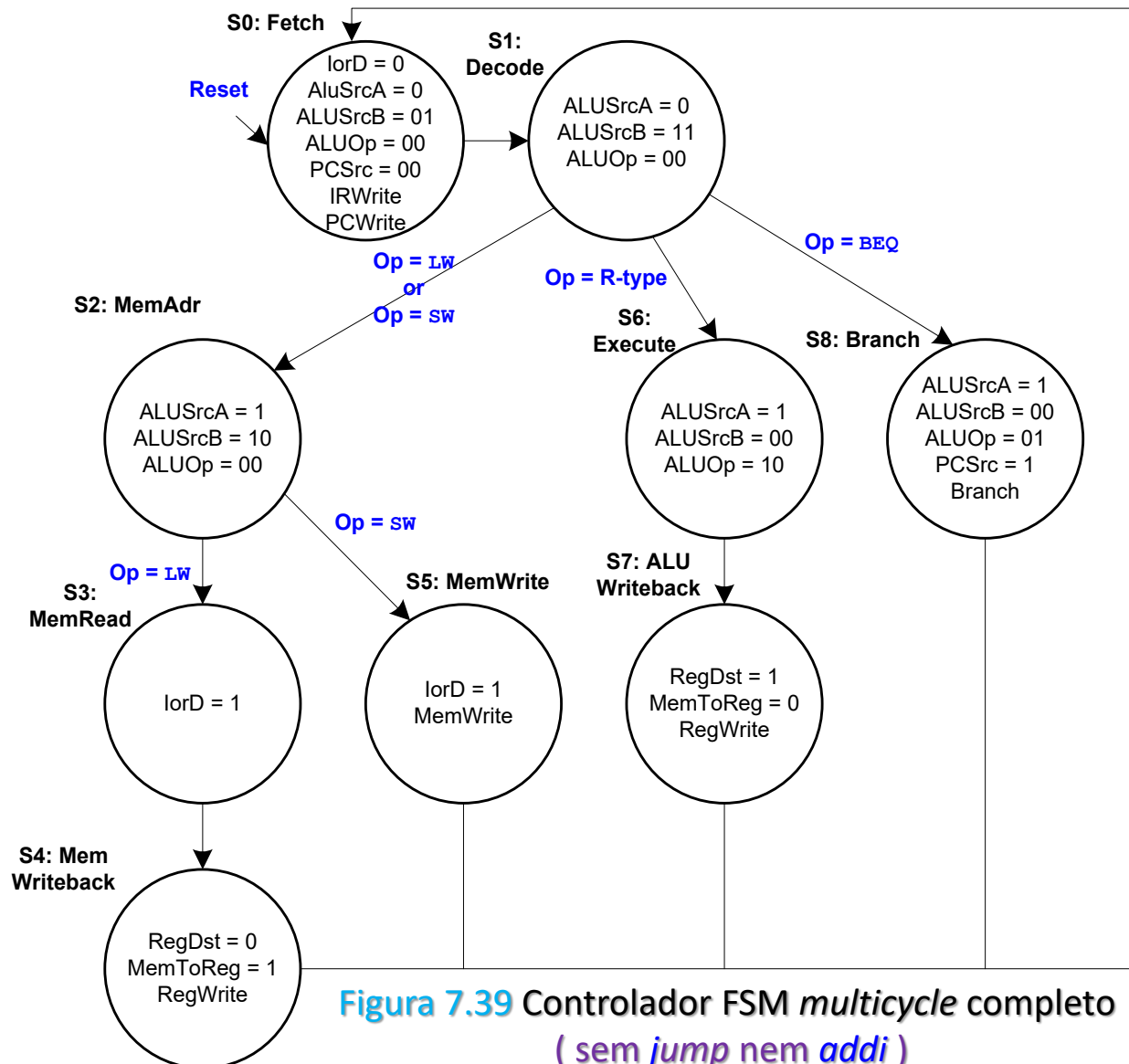



Figura 7.39 Controlador FSM *multicycle* completo
(sem *jump* nem *addi*)

Exercícios MC (5) - ALU Decoder

ALUOp _{1:0}	Funct _{5:0}	ALUControl _{2:0}
00	X	010 (Add)
X1	X	110 (Subtract)
1X	100000 (add)	010 (Add)
1X	100010 (sub)	110 (Subtract)
1X	100100 (and)	000 (And)
1X	100101 (or)	001 (Or)
1X	100110 (xor)	100 (Xor)
1X	100111 (nor)	101 (Nor)
1X	101010 (slt)	111 (SlT)

Tabela 7.2 Tabela de verdade do *ALU decoder*
(com *xor* e *nor*)

P7.13b (1) - ori : Datapath

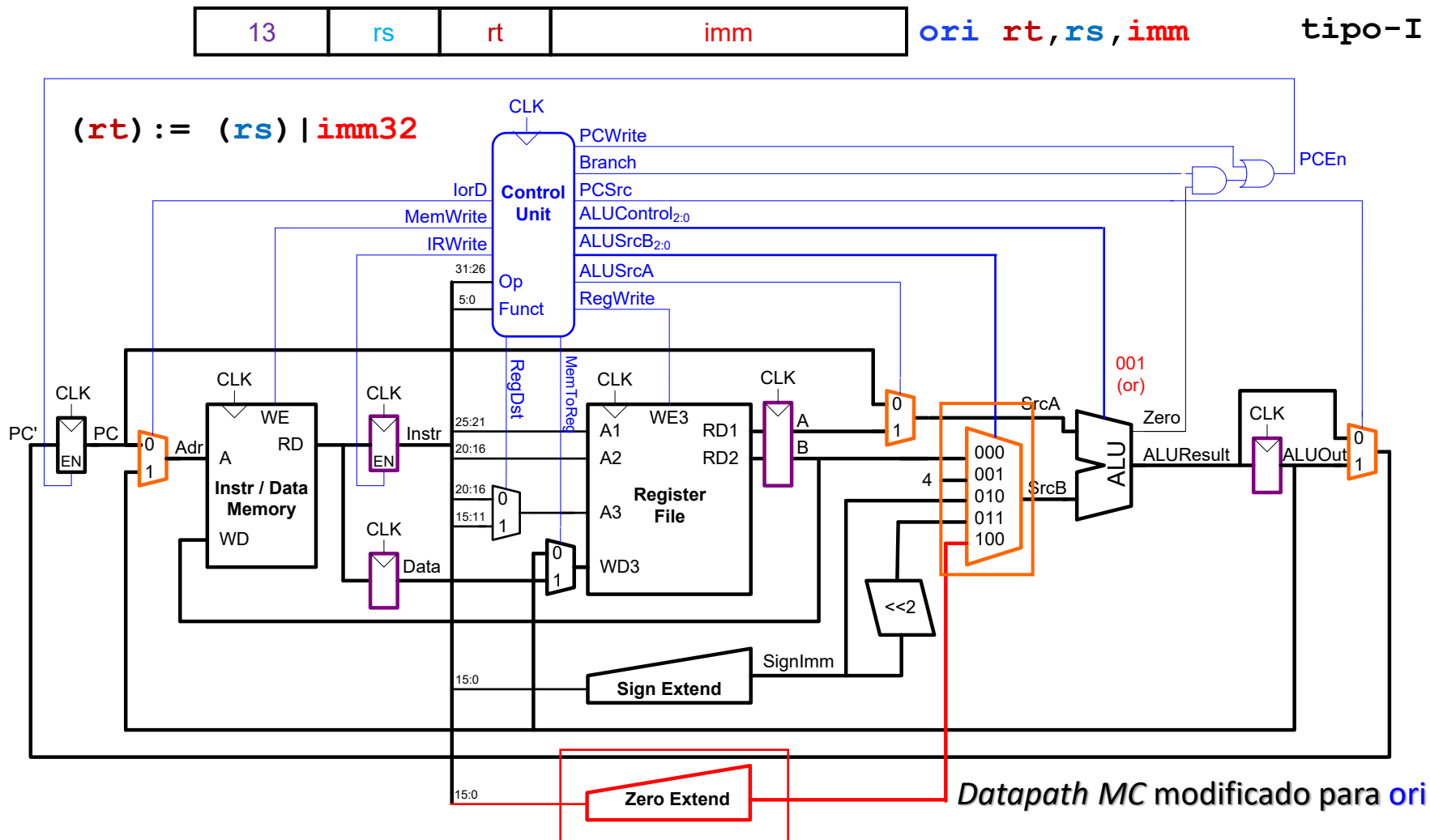

1. Adiciona-se uma unidade de **zero extension**
2. O mux *ALUSrcB* passa de 4 para 5 entradas

O *ALU decoder* e o controlador FSM também precisam de ser modificados ->...

P7.13b (2) - ori : ALU Decoder

13	rs	rt	imm	ori rt,rs,imm
----	----	----	-----	---------------


ALUOp _{1:0}	Funct _{5:0}	ALUControl _{2:0}
00	X	010 (Add)
01	X	110 (Subtract)
10	100000 (add)	010 (Add)
10	100010 (sub)	110 (Subtract)
10	100100 (and)	000 (And)
10	100101 (or)	001 (Or)
10	100110 (xor)	100 (Xor)
10	100111 (nor)	101 (Nor)
10	101010 (slt)	111 (Slt)
11	X	001 (Or)



Tabela de verdade do *ALU decoder* para *ori*

ori é uma instrução do *tipo-I*, por isso precisamos de criar um novo código *ALUOp* = 11. (Recorde-se que para *addi* não foi necessário porque o código *ALUOp* = 00 já existia). No caso das instruções do tipo-R não é necessário dado que para todas *ALUOp* = 10.

P7.13b (3) - ori : Controlador FSM

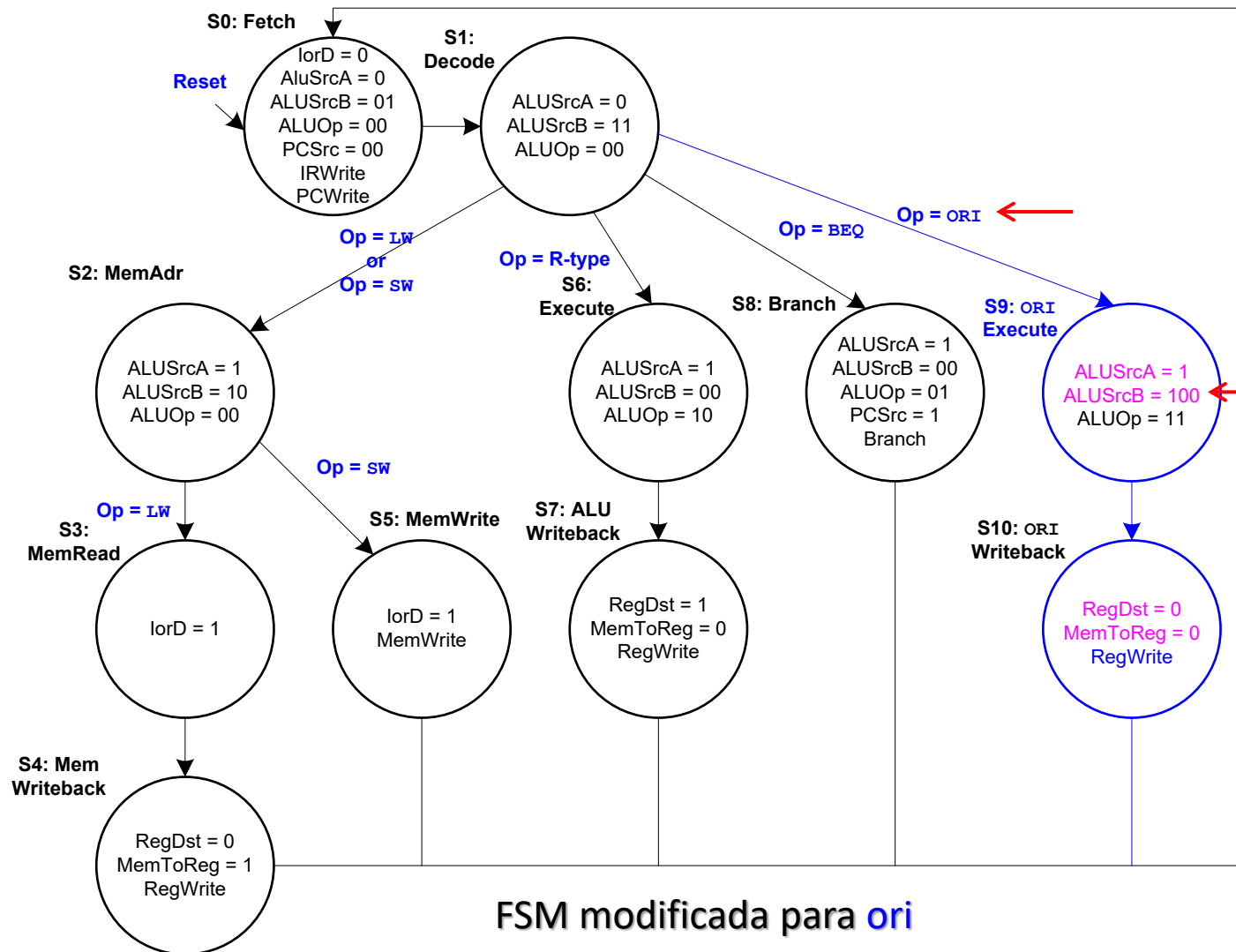


Semelhante ao caso de `addi` (vd aula MC1), mas com valores diferentes para `ALUSrcB` e `ALUOp`

FSM modificada para `ori`

P7.13d (1) - jr : ALU Decoder

 jr é uma instrução do tipo-R, com a particularidade de ambos rt e rd serem zero!




Precisamos só de adicionar uma linha para o respectivo código **Funct_{5:0}**, ao qual fazemos corresponder a saída **ALUControl_{2:0}** igual a **Add**.

$$\text{ALUOut} = \mathbf{A} + \mathbf{B} (=0)$$

ALUOp _{1:0}	Funct _{5:0}	ALUControl _{2:0}
00	X	010 (Add)
01	X	110 (Subtract)
10	100000 (add)	010 (Add)
10	100010 (sub)	110 (Subtract)
10	100100 (and)	000 (And)
10	100101 (or)	001 (Or)
10	100110 (xor)	100 (Xor)
10	100111 (nor)	101 (Nor)
10	101010 (slt)	111 (SlT)
10	001000 (jr)	010 (Add)

Tabela de verdade do ALU decoder para jr

P7.13d (2) - jr : Datapath

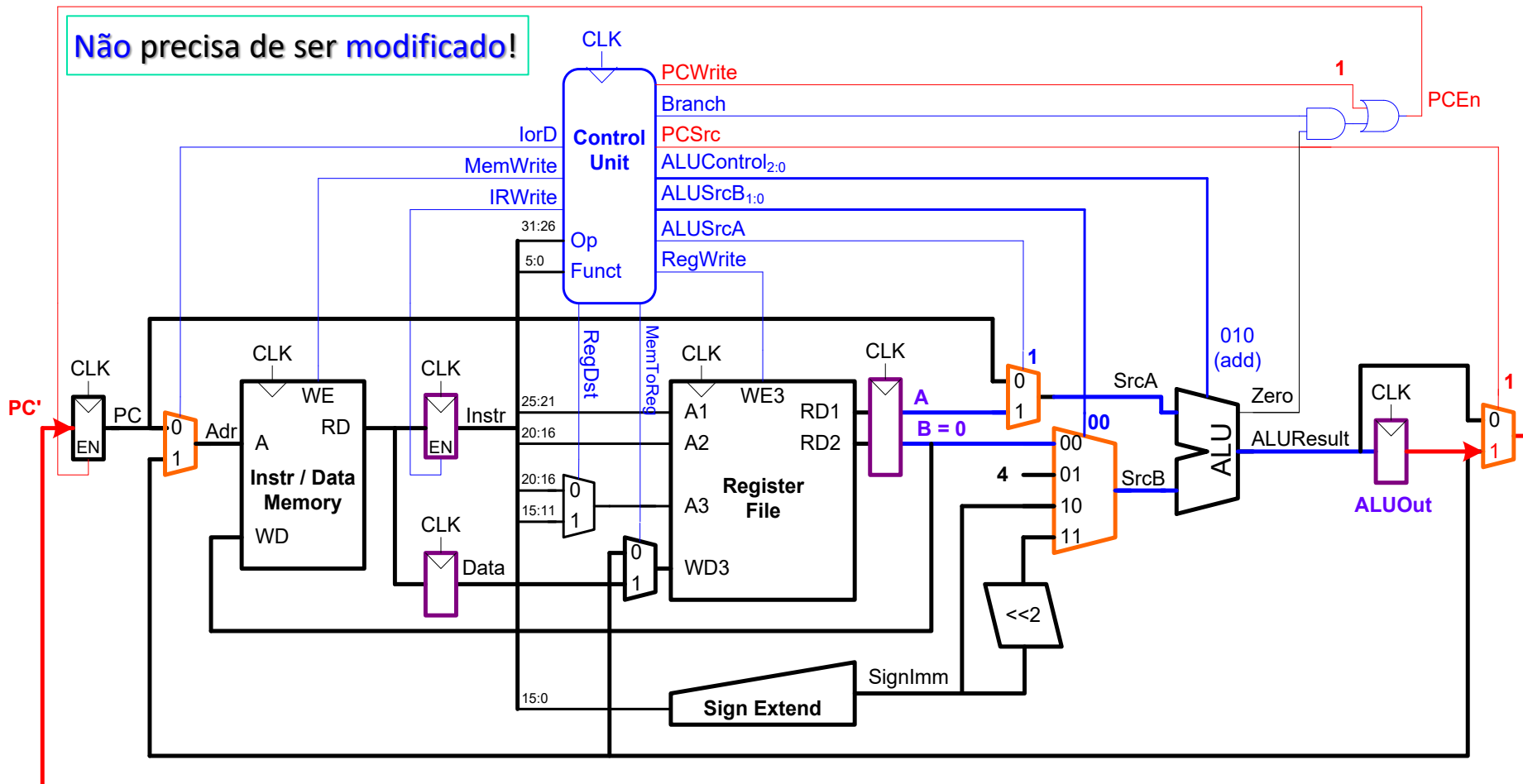

S6 (Exec):

ALUResult = A + B(=0)

Recorde-se que **rt** é zero!

S6:

Execute

ALUSrcA = 1

ALUSrcB = 00

$$ALUOp = 10$$

S9 (JR):

PC' := **ALUOut** (=A)

S9: JumpReg


PCSrc = 1

PCWrite

0	rs	0	0	0	8
---	----	---	---	---	---

 jr rs

P7.13d (3) - jr : Controlador FSM

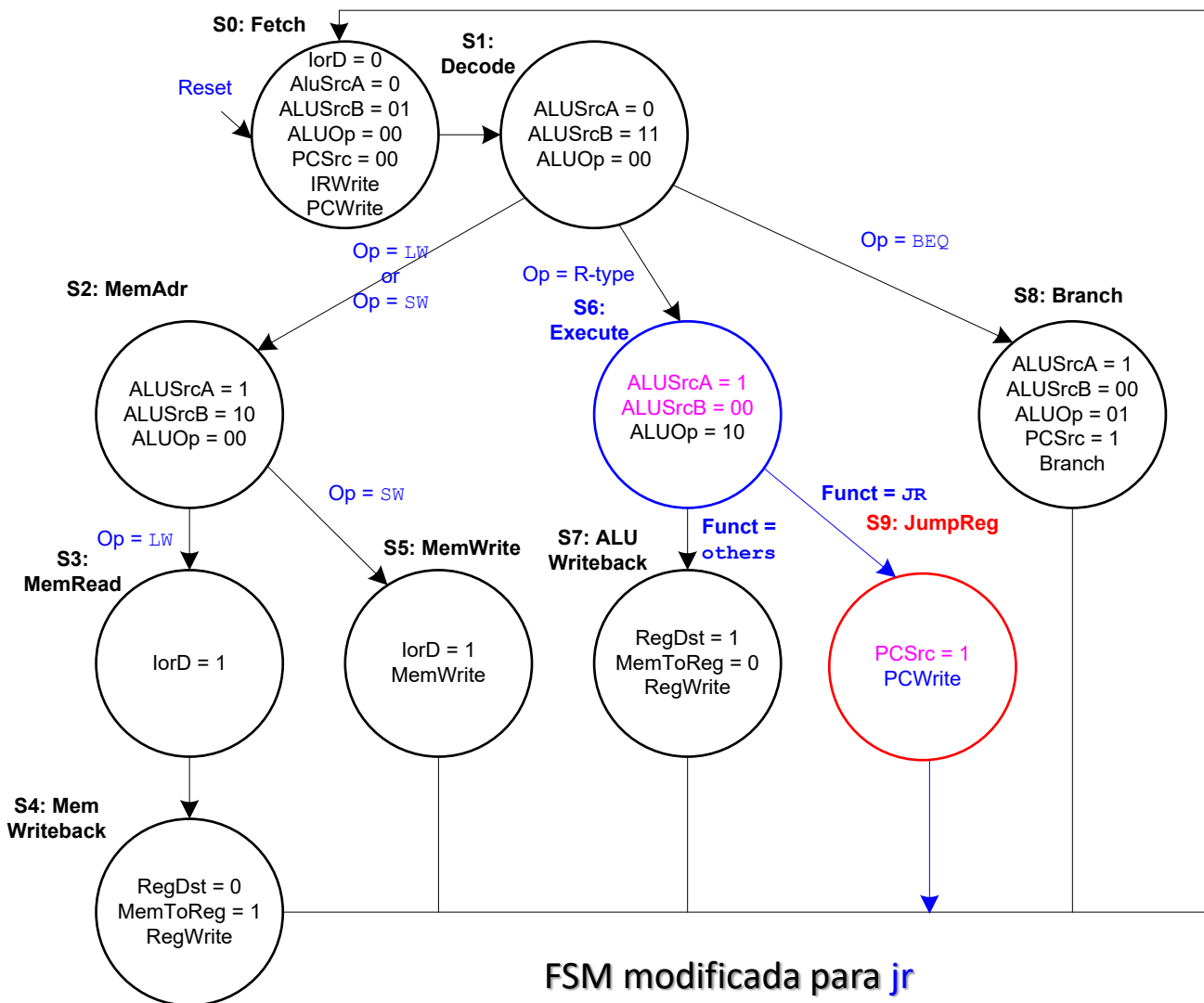

S6: $ALUResult = A + \$0$

S9: $PC' := ALUOut = A$

S6: (Instruções do tipo-R)
Deteta-se o código de Função de jr e transita-se para o estado S9.

S9: Realiza-se a operação $PC' := ALUOut = A$, a qual precisa dos sinais $PCSrc = 1$ e $PCWrite$.

PExtra (1) - jal : Datapath

P: Modifique o CPU, cujos *datapath* e diagrama de estados do controlador FSM estão indicados nas [Figura 7.41](#) e [Figura 7.42](#), respectivamente, para implementar a instrução *jal*.

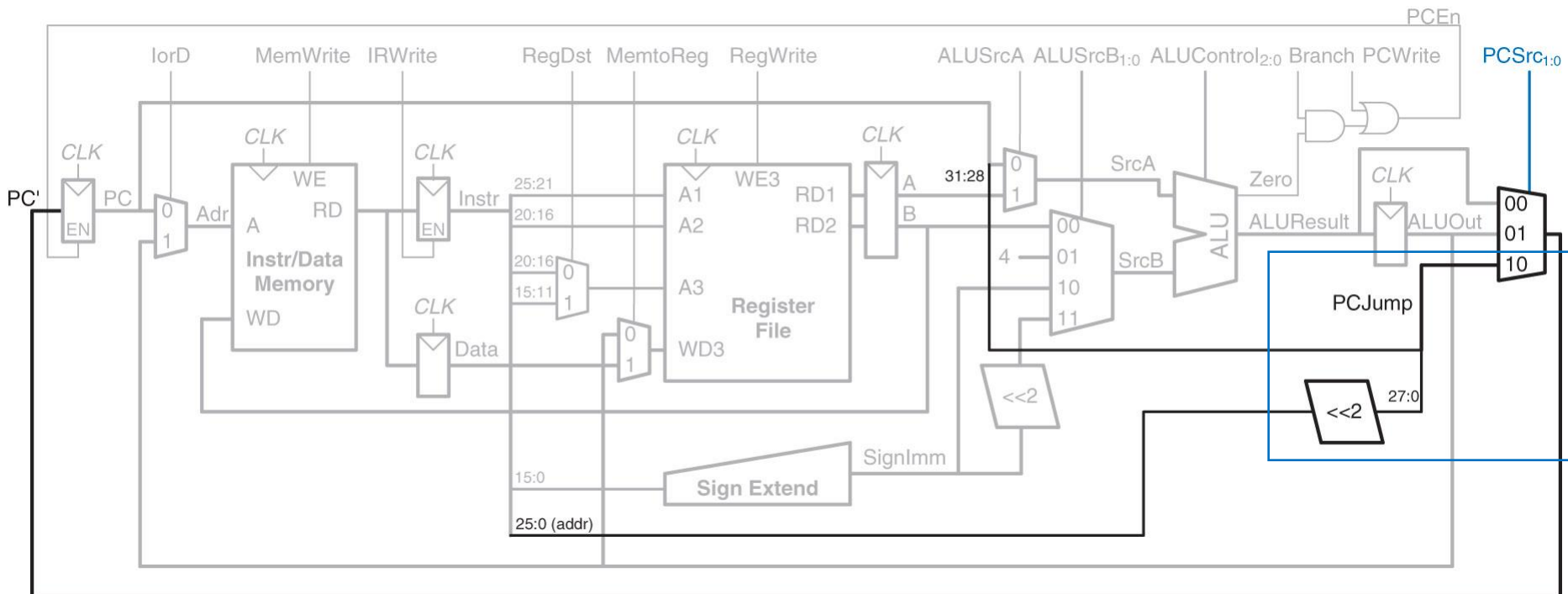


Figura 7.41 Processador MIPS *multicycle* com a extensão *j*

PExtra (2) - jal : Datapath


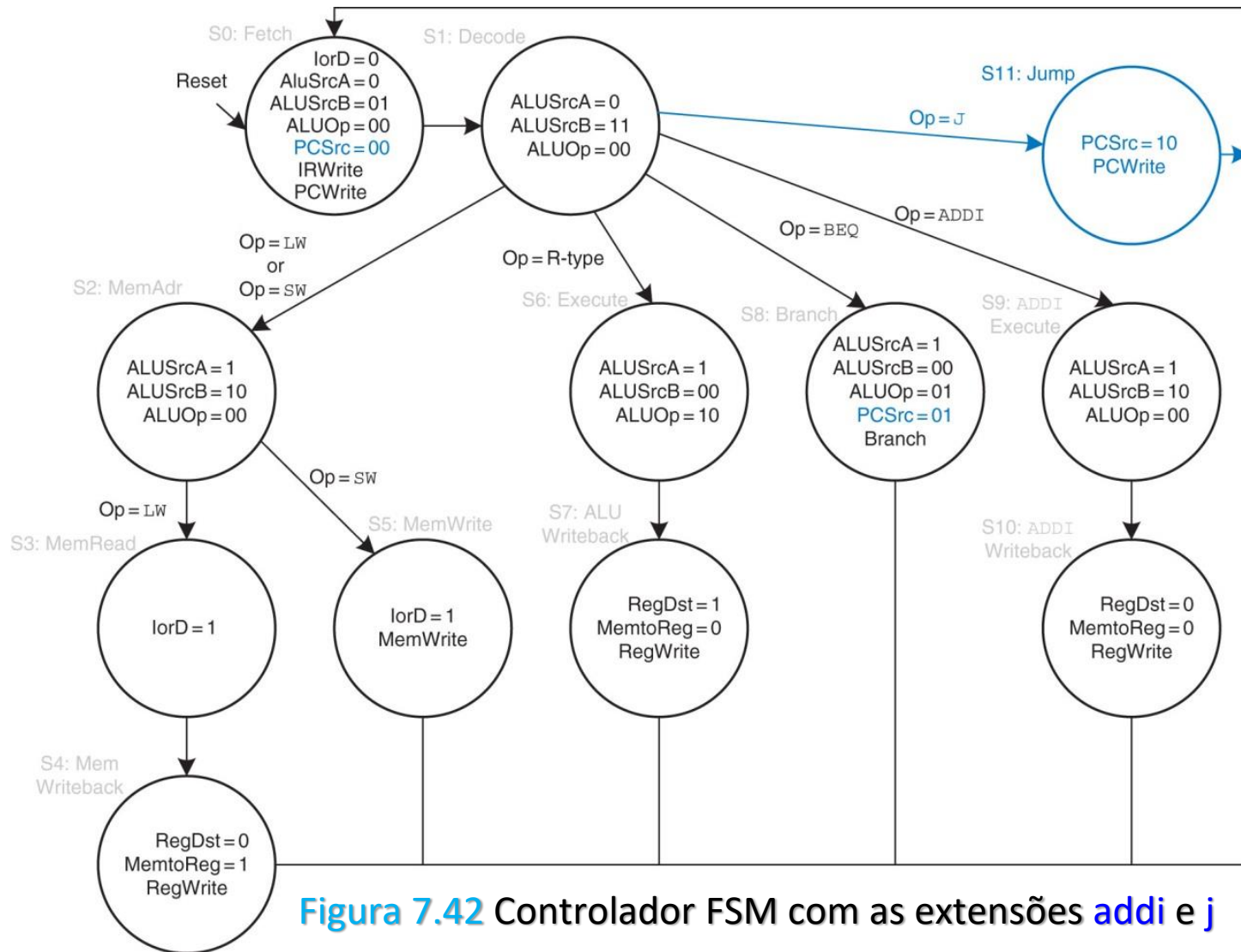


Figura 7.42 Controlador FSM com as extensões `addi` e `j`

PExtra (3) - jal : Datapath

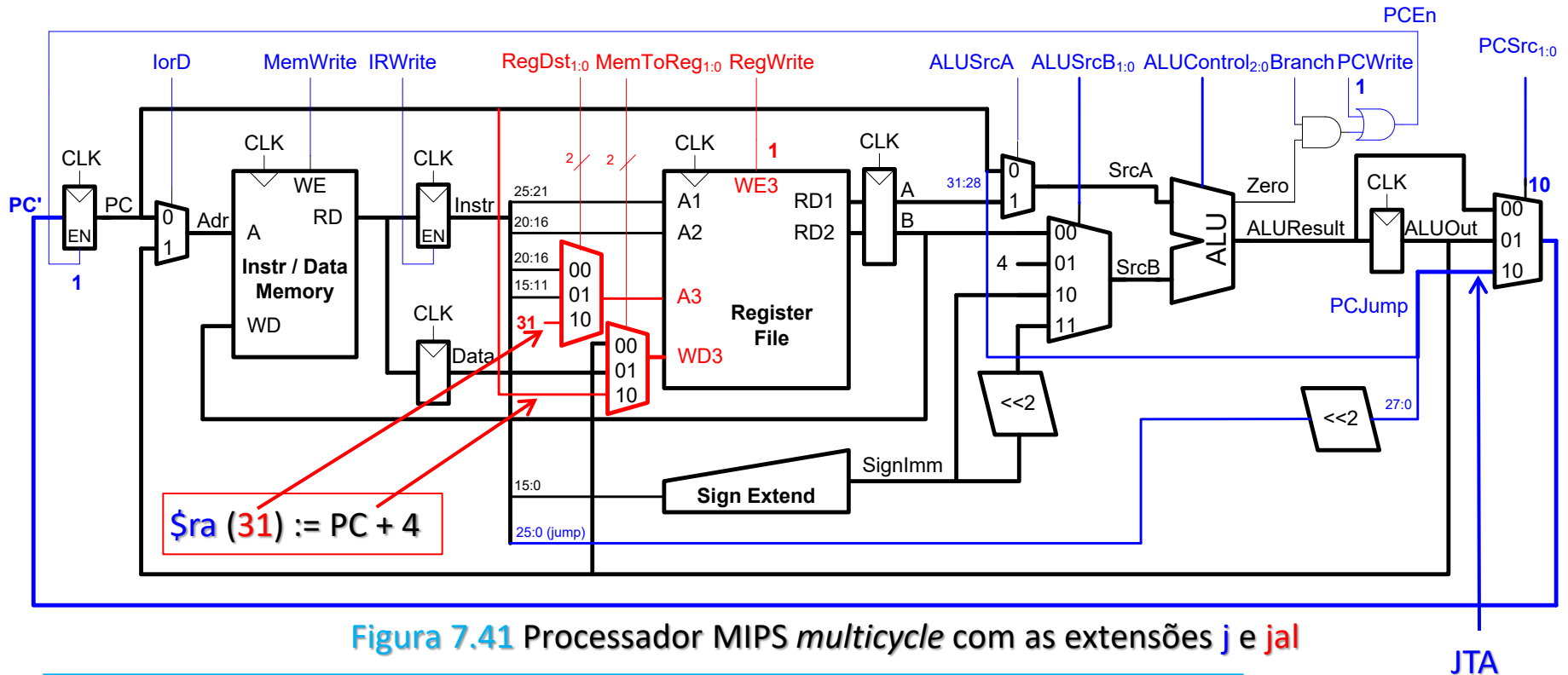P: Modifique o CPU, cujos *datapath* e diagrama de estados do controlador FSM estão indicados nas Figura 7.41 e Figura 7.42, respectivamente, para implementar a instrução *jal*.



1. Adiciona-se uma **terceira** entrada ao mux $\text{RegDst}_{1:0}$, para **31**.
2. Adiciona-se uma **terceira** entrada ao mux $\text{MemToReg}_{1:0}$, para '**PC + 4**'
3. Adiciona-se um **estado extra** (S12) à FSM para *jal*.
São usados *datapath* e FSM **já com *jump* incluído**.

S12: *jal*

PCSrc = 10
PCWrite
RegDst = 10
MemToReg = 10
RegWrite

PExtra (4) - jal : Controlador FSM


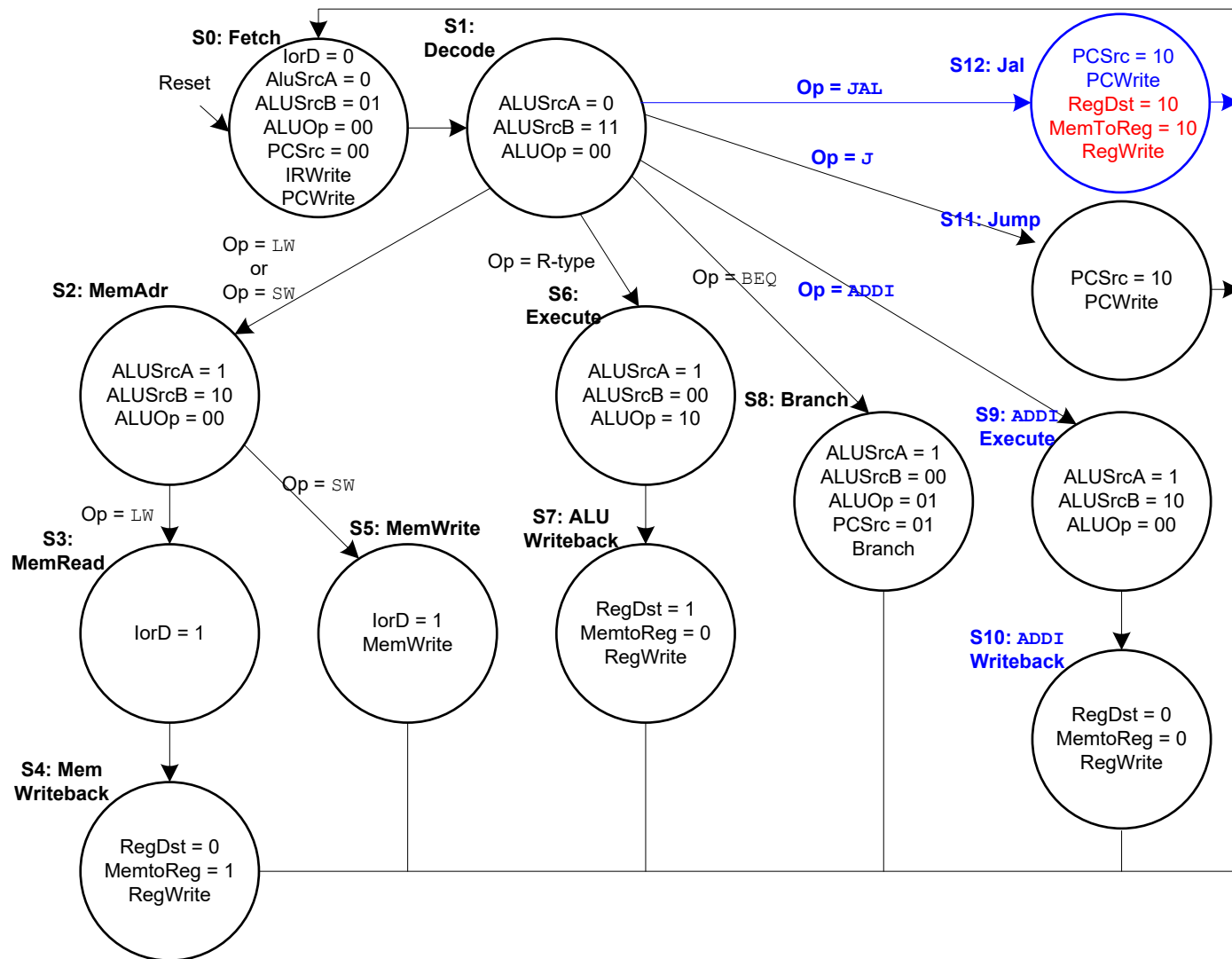
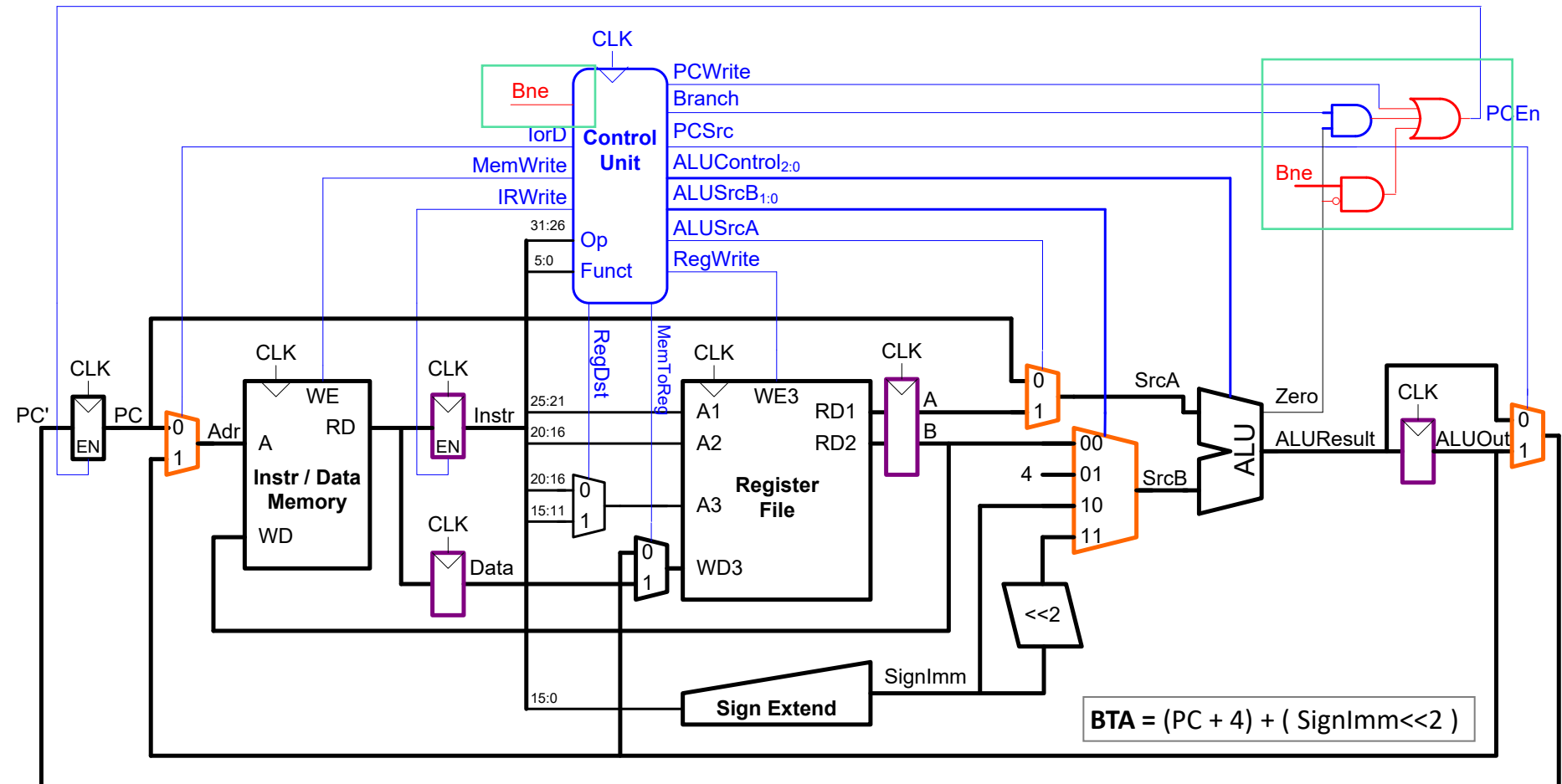


Figura 7.42 Controlador FSM com as extensões **addi**, **j** e **jal**


P7.14a (1) - bne : Datapath

 

1. Adiciona-se uma *gate* **and** extra com entradas **Bne** e **not-Zero**.
2. Modifica-se a *gate* **or** (**PCEn**) para ter **3** entradas.
3. Adiciona-se um **estado** extra (**S9**) à FSM para **bne**.


P7.14a (1) - bne : Datapath, v2

5	rs	rt	imm	bne rt,rs,imm	tipo-I
---	----	----	-----	---------------	--------

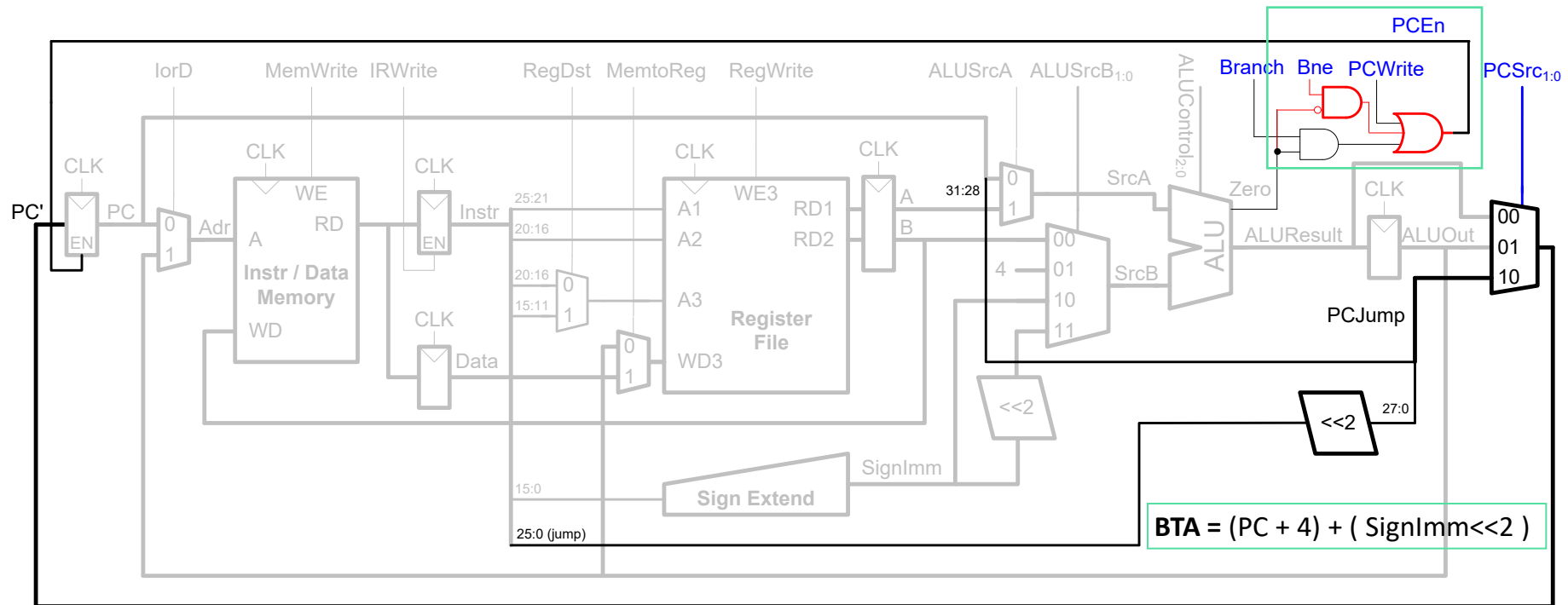

1. Adiciona-se uma *gate* **and** extra com entradas **Bne** e **not-Zero**.
2. Modifica-se a *gate* **or** (**PCEn**) para ter **3** entradas.
3. Adiciona-se um **estado extra** (**S9**) à FSM para **bne**.

P7.14a (2) - *bne* : Controlador FSM

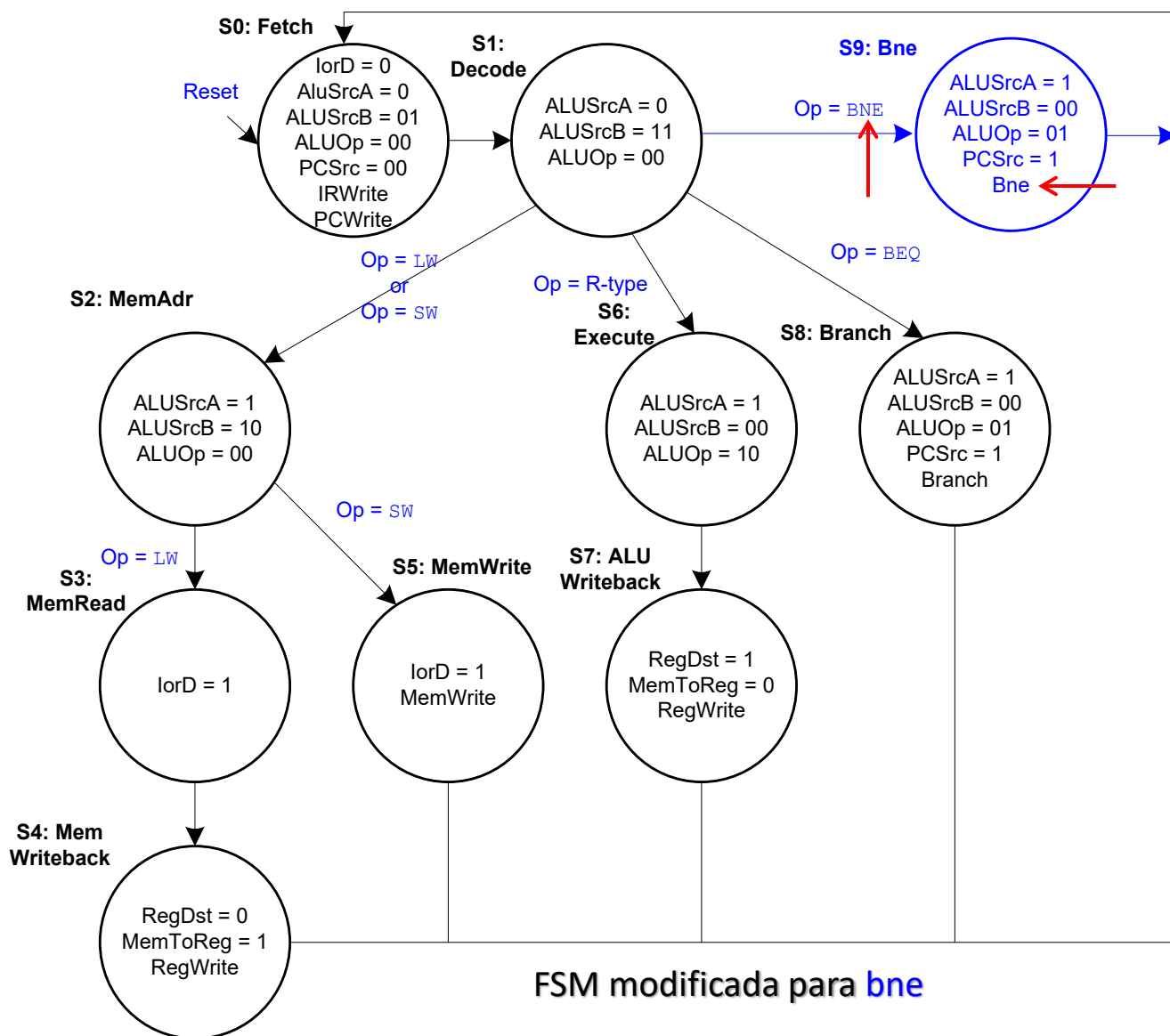

Semelhante à *beq* (Branch), mas agora descodifica o Opcode = BNE e gera o sinal Bne.

FSM modificada para *bne*

bne *rs*, *rt*, *label*

P7.23 (1) - CPI : P1

- a) Quanto ciclos são necessários para executar o seguinte programa num processador MIPS multicycle?
- b) Qual é o valor do CPI deste programa ($CPI = \#Ciclos / \#Instruções$)?

```
        .text
while:   addi    $s0, $0, 5           # result = 5
        beq     $s0, $0, done        # while (result > 0) {
        addi    $s0, $s0, -1         # result = result - 1;
        j       while               # }
done:
```

P7.23 (2) - CPI : P1

P 7.23

a) How many clock cycles are required to run the following program on a multicycle MIPS processor?

A: $4 + 5 \times (3 + 4 + 3) + 3 = 57$ cycles

b) What is the CPI of this program?

A: The #instructions executed is $1 + 5 \times 3 + 1 = 17$

Thus, $\text{CPI} = 57 \text{ cycles} / 17 \text{ instructions} = 3.35$

```
.text
addi    $s0, $0, 5        # addi = 4 cycles
# beq = 3, addi = 4, j = 3;
# num_cycles: 5 x ( 3 + 4 + 3 ) + 3 = 53
# 5 times through the loop + last 'beq'
while:  beq    $s0, $0, done  # while (result > 0){
        addi   $s0, $s0, -1    # result = result-1;
        j      while         # }
done:
```

P7.24 (1) - CPI : P2

- a) Quanto ciclos são necessários para executar o seguinte programa num processador MIPS multicycle?
- b) Qual é o valor do CPI deste programa?

```
.text
add    $s0, $0, $0    # i = 0
add    $s1, $0, $0    # sum = 0
addi   $t0, $0, 10    # $t0 = 10
loop:  slt    $t1, $s0, $t0 # $t1 = (i < 10)? 1:0
      beq    $t1, $0, done # if (i >= 10) goto done
      add    $s1, $s1, $s0 # sum = sum + i
      addi   $s0, $s0, 1    # i++
      j      loop
done:
```

P7.24 (2) - CPI : P2

P 7.24 Repeat Exercise 7.23 for the following program.
a) How many cycles are required to run the following
program on a multicycle MIPS processor?
A: $3 \times 4 + 10 \times (4 + 3 + 4 + 4 + 3) + 4 + 3 = 12 + 180 + 7 = 199$
b) What is the CPI of this program?
A: The #instructions executed is: $3 + 10 \times 5 + 2 = 55$
Thus, $\text{CPI} = 199 \text{ cycles} / 55 \text{ instructions} = 3.62$

```
.text
add    $s0, $0, $0    # i = 0      (4)
add    $s1, $0, $0    # sum = 0    (4)
addi   $t0, $0, 10    # $t0 = 10   (4)
# 10 times through the loop + last slt + beq
#  $10 \times (4 + 3 + 4 + 4 + 3) + 4 + 3 = 187$ 
loop:  slt    $t1, $s0, $t0 # $t1 = (i < 10)? 1:0
      beq    $t1, $0, done # if (i >= 10) goto done
      add    $s1, $s1, $s0 # sum = sum + i
      addi   $s0, $s0, 1   # i++
      j      loop
done:
```

Datapath do μ P MIPS: Multicycle

Aula	Data	Descrição
25	22/Mai (6ª)	<i>Multicycle</i> : Limitações das arquiteturas <i>single-cycle</i> ; Versão de referência duma arquitetura <i>multicycle</i> ; Exemplos do processamento das instruções numa arquitetura <i>multicycle</i> .
26	27/Mai	<i>Unidade de Controlo para datapath multicycle</i> : diagrama de estados. Sinais de controlo e valores do <i>datapath multicycle</i> . Exemplos da execução sequencial de algumas instruções <i>no datapath multicycle</i> .
27	29/Mai (6ª)	Resolução de problemas sobre μ Arquiteturas <i>Multicycle</i> .
28	03/Jun	Revisões sobre μ Arquiteturas <i>Single-cycle</i> e <i>Multicycle</i> .
29	05/Jun (6ª)	Mais Revisões.