
Introdução à Arquitetura de Computadores

Os Blocos Combinatórios Básicos Circuitos Sequenciais e Máquinas de Estados

Pedro M. Lavrador

Departamento de Electrónica, Telecomunicações e Informática
Universidade de Aveiro
plavrador@ua.pt

1

Índice

- Os Blocos Combinatórios Básicos.
 - *Multiplexers*
 - Descodificadores
 - Somadores
- Circuitos Sequenciais
 - Latch R-S e Flip-Flops tipo D
 - Registos e Memórias
 - Máquinas e diagramas de estado

PML – IAC - 2025

2

2


Índice

- Os Blocos Combinatórios Básicos.
 - *Multiplexers*
 - Descodificadores
 - Somadores
- Circuitos Sequenciais
 - Latch R-S e Flip-Flops tipo D
 - Registos e Memórias
 - Máquinas e diagramas de estado

3

Multiplexer

 - Um Multiplexer (multiplexador) ou Mux é um circuito com N entradas de dados e 1 saída, e com $\log_2 N$ entradas de seleção que especificam qual das entradas liga à saída.
- Um Mux 2:1 tem 2 entradas de dados, uma entrada de seleção e uma saída.



S	Y
0	D ₀
1	D ₁

4

Blocos Combinatórios Básicos

Multiplexer

- Exercício:
 - Escrever a tabela de verdade do Mux 2:1, simplificá-la e representar uma implementação do circuito usando portas lógicas.

The diagram shows a 2-to-1 multiplexer. It has two data inputs, D_0 and D_1 , labeled 0 and 1 respectively. It has a select input S . The output is Y .

PML – IAC - 20255

5

Blocos Combinatórios Básicos

Multiplexer

- O multiplexer pode também ser implementado usando portas *tristate*.
- Uma porta *tristate*, pode ser descrita de modo simplista como uma porta de admite um terceiro estado isto é ela pode ter à saída o estado lógico ‘0’, ‘1’ ou ‘alta impedância’.


The diagram shows two implementations of a 2-to-1 multiplexer. The left diagram is the standard Mux 2:1 symbol. The right diagram shows the implementation using two 3-input buffers (tristate buffers) with inputs D_0 and D_1 , and a common output Y . The select input S is connected to the enable inputs of both buffers.

PML – IAC - 20256

6

Funções Lógicas com Multiplexers

 - O multiplexer pode ser usado para implementar funções lógicas, servindo como implementação direta de uma tabela de verdade:
 - As variáveis lógicas são usadas como entradas de seleção;
 - As entradas do multiplexer são as constantes '0' ou '1' que implementam a função pretendida.
- Por exemplo: Implementação de uma AND com mux.



Funções Lógicas com Multiplexers

- Exercício:
 - Usar um multiplexer 8:1 para implementar a seguinte função:
 - $Y = A.\bar{B} + \bar{B}.C + \bar{A}.B.C$
 - É possível implementar a função anterior usando um multiplexer 4:1?

Índice

- Os Blocos Combinatórios Básicos.
 - *Multiplexers*
 - Descodificadores
 - Somadores
- Circuitos Sequenciais
 - Latch R-S e FlipFlops tipo D
 - Registos e Memórias
 - Máquinas e diagramas de estado

PML – IAC - 2025

9

9

Blocos Combinatórios Básicos

Descodificador

- Um decodificador é um circuito com N entradas e 2^N saídas.
- Em cada instante está ativa a saída correspondente ao número que está representado na entrada.
 - Só está ativa uma saída em cada instante;
- O decodificador é um circuito necessário por exemplo para aceder a memórias:
 - permite selecionar a célula a partir do seu endereço.


PML – IAC - 2025

10

10

Descodificador

 - O descodificador pode ser visto como um “gerador de mintermos” e portanto usado como uma base para a implementação de equações lógicas escritas na forma de soma de produtos.
- Por exemplo o operador XNOR ($Y = AB + \bar{A}\bar{B}$) pode ser implementado usando um descodificador como:



PML – IAC - 2025

13

13

Índice

- Os Blocos Combinatórios Básicos.
 - *Multiplexers*
 - Descodificadores
 - Somadores
- Circuitos Sequenciais
 - Latch R-S e FlipFlops tipo D
 - Registos
 - Máquinas e diagramas de estado

PML – IAC - 2025

14

14

Blocos Combinatórios Básicos

Somador Completo de um bit

- Quando fazemos uma adição em binário, de dois números: A mais B:

1110

0010

+1111

10001

Ci_3

Ci_2

Ci_1

0

A_3

A_2

A_1

A_0

$+B_3$

B_2

B_1

B_0

Y_3

Y_2

Y_1

Y_0

\dots

Co_1

Co_0

- Na coluna i temos que considerar os bits A_i , B_i , o $Carry In_i$ e calcular as saídas Y_i e $Carry Out_i$.

PML – IAC - 2025

15

15

Blocos Combinatórios Básicos

Somador Completo de um bit

- Exercício:
 - Escreva a tabela de verdade do somador completo, considerando:
 - como entradas A , B e C_{in}
 - como saídas Y e C_{out}
 - Represente uma implementação possível do somador completo.

A

B

Y

C_{out}

1 bit adder

C_{in}

PML – IAC - 2025

16

16

PML - 2025

8

Exercício: Somador completo de 1 bit

A	B	C _{in}	Y	C _{out}
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	1	1

Y

BCin

	00	01	11	10
0	0	1	0	1
1	1	0	1	0

A

$$Y = \bar{A}\bar{B}C_{in} + \bar{A}B\bar{C}_{in} + A\bar{B}\bar{C}_{in} + ABC_{in}$$
$$Y = A \oplus B \oplus C_{in}$$

C_{out}

BCin

	00	01	11	10
0	0	0	1	0
1	0	1	1	1


A

$$C_{out} = BC_{in} + AC_{in} + AB$$

17

Somador Completo

 - Somador de N bits:
 - Uma possível implementação de um somador de N bits é cascatear vários somadores



- Esta solução tem um tempo de atraso muito grande porque a soma do último bit depende do resultado do primeiro.
 - Os tempos de atraso de cada somador propagam-se.
 - Existem melhores implementações.

18

Outros Circuitos Básicos

- Além dos Multiplexers, Decodificadores e Somadores são ainda blocos fundamentais:
 - Comparadores
 - Unidades aritméticas e lógicas
 - Realizam uma de várias operações possíveis.
 - A saída é escolhida com um multiplexer.
 - e *Shifters*

Índice

- Os Blocos Combinatórios Básicos.
 - *Multiplexers*
 - Decodificadores
 - Somadores
- Circuitos Sequenciais
 - Latch R-S e FlipFlops tipo D
 - Registos e Memórias
 - Máquinas e diagramas de estado

Circuitos Sequenciais

Circuitos Sequenciais

- Circuitos sequenciais são aqueles em que a saída depende do valor atual e do valor passado das entradas.
- Mas, como pode um circuito manter informação sobre o valor passado das entradas?
- O circuito Bi-estável:

The diagram shows a cross-coupled NAND circuit. It consists of two NAND gates, labeled I1 and I2. The output of I1 is Q, and the output of I2 is Q-bar. The inputs are connected such that the output of I1 is connected to the input of I2, and the output of I2 is connected to the input of I1. This configuration allows the circuit to maintain its state (Q and Q-bar) even when the inputs are removed.

PML – IAC - 202521

21

Circuitos Sequenciais

A latch SR

- O circuito bi-estável guarda um bit, mas não tem entrada que permita controlar o seu estado.
- Substituindo os NOT's por NOR's criamos duas entradas no circuito:
 - O SET e o RESET.

The diagram shows an SR latch implemented using two NOR gates, labeled N1 and N2. The output of N1 is Q, and the output of N2 is Q-bar. The inputs are connected such that the output of N1 is connected to the input of N2, and the output of N2 is connected to the input of N1. This configuration allows the circuit to maintain its state (Q and Q-bar) even when the inputs are removed.

PML – IAC - 202522

22

Circuitos Sequenciais

A latch SR

- Comportamento quando $R=1$ e $S=0$

The diagram shows an SR latch implemented with two NAND gates, N1 and N2. The inputs are R=1 and S=0. The output of N1 is Q=0 (marked with a green checkmark), and the output of N2 is $\overline{Q}=1$. The feedback loop shows Q connected to the S input of N2 and \overline{Q} connected to the R input of N1.

PML – IAC - 202523

23

Circuitos Sequenciais

A latch SR

- Comportamento quando $R=0$ e $S=1$

The diagram shows an SR latch implemented with two NAND gates, N1 and N2. The inputs are R=0 and S=1. The output of N1 is Q=1 (marked with a green checkmark), and the output of N2 is $\overline{Q}=0$. The feedback loop shows Q connected to the S input of N2 and \overline{Q} connected to the R input of N1.


PML – IAC - 202524

24

Circuitos Sequenciais

A latch SR

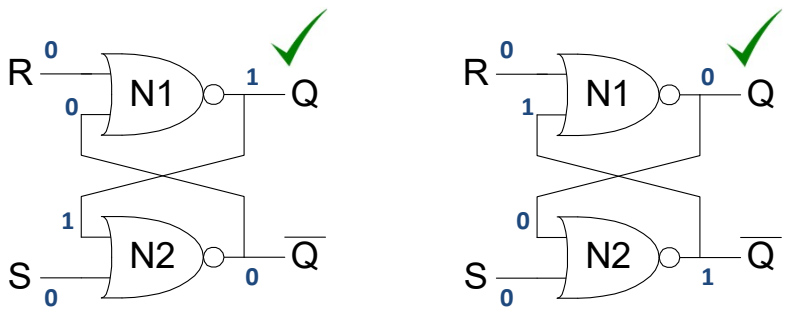- Comportamento quando $R=0$ e $S=0$
 - Mantem o estado anterior!



PML – IAC - 2025


25

25

Circuitos Sequenciais

A latch SR

- Comportamento quando $R=1$ e $S=1$

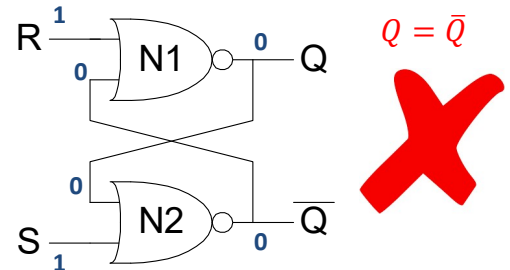

PML – IAC - 2025


26

26

A latch SR

- A latch SR permite guardar um bit de estado (Q)
- O valor armazenado pode ser controlado usando as entradas Set ou Reset
- Tem um estado inválido. ($S=1$ e $R=1$)
- Precisa de ser melhorada para evitar esse estado proibido.

SR Latch
Symbol

 


27

A latch D

- A latch D tem duas entradas D e CLK
 - D são os dados a escrever na latch
 - CLK determina QUANDO os dados são escritos
- Funcionamento:
 - Quando CLK está a 1 é transparente para D ($Q=D$)
 - Quando CLK está a 0 guarda o valor anterior (é opaco)
- Evita o estado inválido.

D Latch
Symbol

 

28

Circuitos Sequenciais

A latch D: implementação

CLK	D	\overline{D}	S	R	Q	\overline{Q}
0	X	\overline{X}	0	0	Q_{prev}	\overline{Q}_{prev}
1	0	1	0	1	0	1
1	1	0	1	0	1	0

PML – IAC - 202529

29

Circuitos Sequenciais

O Flip-Flop D

- O Flip-Flop D funciona como a Latch D exceto que a escrita ocorre apenas quando o relógio transita de 0 para 1.
- O flip-flop é ativo na transição (*edge-triggered*)
 - Há apenas um instante em que a escrita é efetuada.

D Latch Symbol

D Flip-Flop Symbols

PML – IAC - 202530

30

Circuitos Sequenciais

O funcionamento do Flip-Flop D vs Latch D

CLK

D

Q

\overline{Q}

D

Q

\overline{Q}

CLK

D

Q (latch)

PML – IAC - 2025

31

31

Circuitos Sequenciais

O Flip-Flop D

• Variantes do Flip-Flop D:

- Com enable
 - controla quando são escritos dados
 - EN=0, não há escrita (mesmo que haja CLK).
- Com reset
 - Reset = 1, faz Q = 0, independentemente de D.
- Com Set
 - Set = 1, faz Q = 1, independentemente de D.

D

Q

EN

D

Q

Reset

D

Q

Set

PML – IAC - 2025

32

32

PML - 2025



16

Índice

- Os Blocos Combinatórios Básicos.
 - *Multiplexers*
 - Descodificadores
 - Somadores
- Circuitos Sequenciais
 - Latch R-S e FlipFlops tipo D
 - Registos e Memórias
 - Máquinas e diagramas de estado


Registos

  - Um Flip-Flop D, consegue armazenar um bit.
- Para armazenar N bits podemos agrupar N flip-flops D.
 - Chamamos a essa estrutura um registo de N bits.



Memórias

 
- Armazenam de modo eficiente grandes quantidades de dados.
- Os três tipos mais comuns são:
 - DRAM: Dynamic Random Access Memory
 - SRAM: Static Random Access Memory
 - ROM: Read Only Memory
- As memórias RAM são **voláteis**.
- As memórias ROM são **não voláteis**.



35

Arrays de Memória

 
- A memória organiza-se como um *array* bidimensional de células de 1 bit.
- Com N bits de endereço e M bits de dados, a memória tem:
 - Número de Palavras (Depth): 2^N linhas
 - Número de bits de cada palavra (Width): M colunas
 - Tamanho: Depth x Width = $2^N \times M$



36

Arrays de Memória

 
- Espaço de endereçamento vs Endereçabilidade
- Espaço de endereçamento
 - Conjunto de endereços possíveis = 0 a $2^N - 1$
 - Dimensão do Espaço de endereçamento = número de palavras.
- Endereçabilidade
 - Número de bits em cada Endereço = M = tamanho da palavra.



37

 Exemplo de um Array de memória

- Um *array* de memória com 2 bits de endereço e 3 bits de dados.
 - Número de Palavras (Depth): $2^2 = 4$
 - Tamanho da palavra: 3 bits
 - É um array de $2^2 \times 3$ bits.
- A palavra armazenada no endereço 01 é 110.




38

Memória: Endereço e Espaço de Endereçamento

- **Endereço** (*address*) – um número (único) que identifica cada posição de memória. Os endereços são contados sequencialmente, começando em 0
- **Espaço de endereçamento** (*address space*) – a gama total de endereços que o CPU consegue referenciar (depende da dimensão do barramento de endereços).
 - Exemplo: um CPU com um barramento de endereços de 16 bits pode gerar endereços na gama: 0x0000 a 0xFFFF (i.e., 0 a $2^{16}-1$)
- Seja uma memória com $2^k \times m$ bits
 - O endereço é um identificador de localização com k bits.
 - O espaço de endereçamento é o conjunto de endereços entre 0 e 2^k-1 .
 - O conteúdo da memória são as palavras de m bits guardadas em cada endereço.

 Exemplo de um Array de memória

- Um array de memória com 10 bits de endereço e 32 bits de dados.
 - Número de Palavras (Número de Endereços): $2^{10} = 1024$
 - Tamanho da palavra: 32 bits
 - É um array de 1024×32 bits = 1k x 32.



Memórias

Array de memória

- Operações de leitura vs Operações de Escrita.
- Como distinguir?
 - WE = Write Enable
- Duas operações possíveis:
 - WE = 1 -> Escrita
 - O valor das linhas Data é guardado no endereço Address
 - WE = 0 -> Leitura
 - O valor guardado no endereço Address é colocado nas linhas Data.

* Se o WE for *Active Low* funciona ao contrário

```
graph LR; A[Address 10] --- A_in[ ]; WE[WE] --- WE_in[ ]; D[Data 32] <-->|32| A_in; WE_in --- A_in; subgraph Array [1024-word x 32-bit Array]; A_in; WE_in; end;
```

PML – IAC - 202541

41

Ciclo Básico de Acesso à Memória

- Como se processa o acesso para leitura ou escrita na memória?



```
graph LR; A[Address 10] --- A_in[ ]; WE[WE] --- WE_in[ ]; CE[CE] --- CE_in[ ]; D[Data 32] <-->|32| A_in; WE_in --- A_in; CE_in --- A_in; subgraph Array [1024-word x 32-bit Array]; A_in; WE_in; CE_in; MAR[MAR]; MDR[MDR]; end;
```

PML – IAC - 202542

42

Ciclo Básico de Acesso à Memória

 
 
- Para uma Leitura (LOAD) A CPU:
 - ativa o sinal de CE (seleciona a memória)
 - Coloca o endereço a ler no barramento de endereços.
 - Envia o sinal de Read (não escrita)
 - Lê o conteúdo da memória no barramento de dados.



43

Ciclo Básico de Acesso à Memória

  - Para uma escrita (STORE) A CPU:
 - Ativa o sinal de CE (seleciona a memória)
 - Coloca o endereço a ser escrito no barramento de endereços
 - Coloca o valor a escrever no barramento de dados
 - Ativa o sinal de Write




44

Memórias

Células de memória

- Uma célula de memória é a unidade básica capaz de armazenar um bit
 - A célula de memória tem pelo menos dois interfaces
 - Um para saber quando é endereçada
 - Um para receber/transmitir a informação
 - Como a memória está organizada em “palavras” o endereçamento é comum a todos os bits de cada palavra: **wordline**.
 - **wordline** funciona como um enable, i.e.,seleciona a linha a ser acedida.
 - **Só pode haver uma wordline ativa de cada vez.**

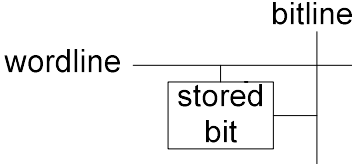

The diagram shows a horizontal line labeled 'wordline' and a vertical line labeled 'bitline' intersecting. At the intersection point, there is a small rectangular box containing the text 'stored bit'.


PML – IAC - 202545

45

Memórias

Funcionamento da Célula de memória

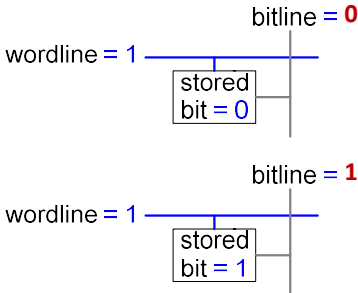- Quando a *wordline* está ativa o conteúdo da célula passa para a *bitline*.
- Quando a *wordline* está inativa a célula não interfere com a *bitline*.
 - Está em alta impedância ou *tristate*.



The diagram shows two scenarios for a memory cell. In both, the wordline is active (wordline = 1). In the top scenario, the bitline is 0 and the stored bit is 0. In the bottom scenario, the bitline is 1 and the stored bit is 1. The bitline value is shown in red in the original image.

(a)

PML – IAC - 202546

46

Memórias

Organização da memória

- Um array de memória com dois bits de endereço e 3 bits de dados, pode esquematizar-se como:

Wordline \ Bitline	bitline ₂	bitline ₁	bitline ₀
wordline ₃	stored bit = 0	stored bit = 1	stored bit = 0
wordline ₂	stored bit = 1	stored bit = 0	stored bit = 0
wordline ₁	stored bit = 1	stored bit = 1	stored bit = 0
wordline ₀	stored bit = 0	stored bit = 1	stored bit = 1

Data₂ = 1, Data₁ = 0, Data₀ = 0

PML – IAC - 2025

47

47

Memórias

(Nota Histórica) Um visionário: Robert Dennard

- Inventou a DRAM em 1966 na IBM
- Enfrentou o ceticismo dos colegas que não acreditavam que o processo funcionaria.
- Por volta de 1975 a DRAM estava em “todos” os computadores.

PML – IAC - 2025

48

48

Memórias

RAM estática vs Dinâmica

- SRAM: Static RAM
 - O bit é guardado em dois inversores acoplados.
 - O valor é mantido enquanto o circuito estiver alimentado, por isso se chama **estática**.
 - Cada célula de memória precisa de um circuito complexo.

The diagram illustrates the internal structure of SRAM and DRAM cells. On the left, the SRAM cell is shown with a wordline and a bitline intersecting, with a 'stored bit' box indicating the data storage location. On the right, the DRAM cell is shown with a wordline and a bitline intersecting, featuring an access transistor and a storage capacitor, with a 'stored bit' label indicating the data storage location.

PML – IAC - 202549

Memórias

RAM estática vs Dinâmica

- DRAM: Dynamic RAM
 - O bit é guardado como uma carga num condensador.
 - O condensador tem perdas de carga (ao fim de algum tempo é impossível distinguir um 0 de um 1);
 - A leitura da memória é destrutiva.
 - Chama-se **dinâmica** porque o valor precisa de ser re-escrito periodicamente e também sempre que é lido.

The diagram illustrates the internal structure of SRAM and DRAM cells. On the left, the SRAM cell is shown with a wordline and a bitline intersecting, with a 'stored bit' box indicating the data storage location. On the right, the DRAM cell is shown with a wordline and a bitline intersecting, featuring an access transistor and a storage capacitor, with a 'stored bit' label indicating the data storage location.

PML – IAC - 202550

Tipos de Memórias

- **RAM: Random Access Memory**
 - Volátil: perde a informação quando é desligada.
 - Pode ser lida e escrita rapidamente.
 - Chama-se Random Access Memory, porque se pode aceder com igual facilidade a qualquer posição de memória, ao contrário das memórias de acesso sequencial como as cassetes de fita.
- **ROM: Read Only Memory**
 - Não volátil: mantém a informação mesmo quando é desligada.
 - O acesso para leitura é rápido.
 - Acesso para escrita é impossível ou lento.
 - Chama-se Read Only Memory, porque as primeiras memórias de facto eram programadas ainda em fábrica ou escritas por um processo destrutivo.
 - Atualmente isto já não é verdade com a tecnologia Flash Memory.


PML – IAC - 2025

51

51

Memória ROM

 - **Notação Pontual:**
 - O decodificador opera como um gerador de mintermos.
 - Cada coluna faz o OR dos mintermos selecionados assinalando-os com os pontos.



PML – IAC - 2025

52

52


Implementações Lógicas com ROM

- As saídas Data₂...Data₀ implementam as seguintes funções lógicas:

$$- \text{Data}_2 = (A_1 \cdot \overline{A_0} + \overline{A_1} \cdot A_0) = A_1 \oplus A_0$$

$$- Data_1 = (A_1A_0 + \overline{A_1}A_0 + \overline{A_1}.\overline{A_0}) = \overline{A_1} + A_0$$
 
$$-Data_0 = \overline{A_1} \cdot \overline{A_0}$$



Address Data

11	0	1	0
10	1	0	0
01	1	1	0
00	0	1	1

width

depth

PML – IAC - 2025

53

53


Implementações Lógicas com ROM

- Exercício:
- Implementar as funções lógicas seguintes usando um array de memória $2^2 \times 3$:

- $X = AB$

- $Y = A + B$

$$- Z = A\bar{B}$$

 

PML – IAC - 2025

54

54

(Nota Histórica) **Outro Visionário: Fujio Masuoka**

- Trabalhou na Toshiba em circuitos rápidos e memórias.
- De forma não autorizada conduziu um projeto à noite e aos fins de semana no final da década de 70.
- O processo de limpar a memória pareceu-lhe semelhante ao flash de uma máquina.
- A Toshiba demorou a comercializar.
- A Intel lançou a memória flash no mercado em 1988.
- No ano 2022 foi um negócio de 72 mil milhões de dólares.



PML – IAC - 2025

55

55

Índice

- Os Blocos Combinatórios Básicos.
 - *Multiplexers*
 - Descodificadores
 - Somadores
- Circuitos Sequenciais
 - Latch R-S e FlipFlops tipo D
 - Registos e Memórias
 - Máquinas e diagramas de estado

PML – IAC - 2025

56

56

Circuitos Sequenciais: Máquinas e Diagramas de Estado

Máquinas e Diagramas de Estado

- Uma máquina de estados é um circuito que:
 - Tem vários estados possíveis;
 - O estado atual é armazenado num registo (conjunto de flip-flops);
 - O estado muda na transição do relógio;
 - O sistema é sincronizado pelo relógio
- Regras de composição de circuitos sequenciais:
 - Cada elemento do circuito é um registo ou um circuito combinatório
 - Pelo menos um elemento do circuito é um registo
 - Todos os registos partilham o mesmo relógio
 - Todos os caminhos cíclicos têm de conter pelo menos um registo

PML – IAC - 2025

57

57

Circuitos Sequenciais: Máquinas e Diagramas de Estado

Máquinas e Diagramas de Estado

- Um registo de estado:
 - Guarda o estado atual
 - Carrega o próximo estado na transição do relógio
- Lógica combinatória:
 - Calcula o próximo estado
 - Calcula as saídas

The diagram illustrates the internal structure of a sequential circuit block. It consists of three main components connected in a sequence: 1. **Next State Logic**: A combinational logic block (represented by a rounded rectangle with a 'C' symbol) that takes an external input and produces the **Next State** (S'). 2. **Flip-Flop**: A storage element (represented by a square with a 'C' symbol and a clock input) that receives the **Next State** (S') and the **Current State** (S) as data inputs. It is clocked by **CLK**. Its output is the **Current State** (S). 3. **Output Logic**: Another combinational logic block (represented by a rounded rectangle with a 'C' symbol) that takes the **Current State** (S) as input and produces the final **Outputs**.

PML – IAC - 2025


58

58


Máquinas e Diagramas de Estado

- Máquinas de estado síncronas (Máquinas de Moore):
 - A saída depende apenas do estado atual.
 - i.e., só há mudanças na saída quando há transições de estado.
- Máquinas de estado assíncronas (Máquinas de Mealy):
 - A saída depende do estado e das entradas.

Moore FSM

 

Mealy FSM

 

PML – IAC - 2025

59

59

Máquinas e Diagramas de Estado

- Procedimento de projeto de Máquinas de Estados (Moore)
 1. Identificar entradas e saídas.
 2. Desenhar o diagrama de estados e transições.
 3. Escrever a tabela de transição de estados.
 - Em função do estado atual e das entradas.
 4. Escrever a tabela das saídas (em função do estado).
 5. Escrever (e simplificar) as equações booleanas:
 - da lógica do próximo estado
 - da lógica de saída.
 6. Desenhar o esquema do circuito.


PML – IAC - 2025

60

60

 Exercício: Semáforo

- Implementar uma máquina de estados que controle as luzes de um semáforo.
 - Deve implementar a sequência Verde, Amarelo, Vermelho.




- Assume-se que os tempos de ativação de cada cor são iguais.
- Para já assume-se que não existe nenhuma intervenção dos utilizadores.

PML – IAC - 2025

61

61

Exercício: Semáforo

 


- 1º passo: Identificação de Entradas e Saídas
 - Entradas: Não tem. (não existe nenhuma intervenção dos utilizadores)
 - Saídas: G,Y, R (as cores do semáforo)
 - 1 = cor acesa
 - 0 = cor apagada

PML – IAC - 2025


62

62

Exercício: Semáforo

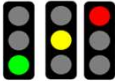

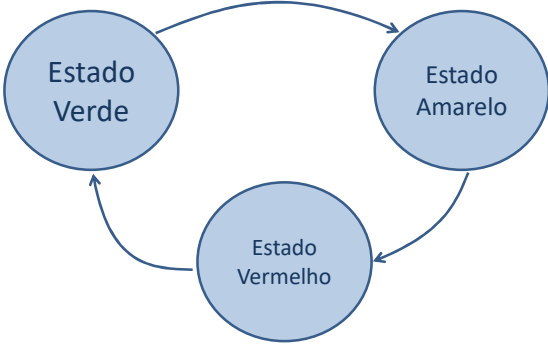- 2º passo: Desenhar o Diagrama de Estados e transições:
 - O Sistema terá três estados: Verde, Amarelo e Vermelho
 - As transições entre estados são também indicadas.




PML – IAC - 2025

63


63

Exercício: Semáforo

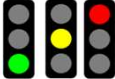

- 3º passo: Escrever a tabela de transições entre estados (em função do estado atual e das entradas):
 - Neste caso não há entrada!
- Primeira etapa é arranjar (escolher) a codificação de cada estado.
- Temos 3 estados -> precisamos de 2 bits para codificar cada estado.
 - Chamamos aos bits de estado S_1 e S_0

Estado	Codificação $S_1 S_0$
Estado Verde	0 0
Estado Amarelo	0 1
Estado Vermelho	1 0




PML – IAC - 2025

64

64


Exercício: Semáforo

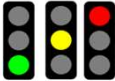

- 3º passo: Escrever a tabela de transições entre estados (em função do estado atual e das entradas):
 - Neste caso não há entrada!
- 2ª etapa é a tabela de transições
 - S_1^+ e S_0^+ representam o próximo valor de $S_1 S_0$

Estado	Codificação $S_1 S_0$
Estado Verde	0 0
Estado Amarelo	0 1
Estado Vermelho	1 0


Estado Atual $S_1 S_0$	Estado Seguinte $S_1^+ S_0^+$
0 0	0 1
0 1	1 0
1 0	0 0
1 1	X X

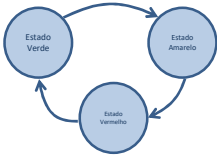

PML – IAC - 202565


65

Exercício: Semáforo

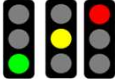

- 4º passo: Escrever a tabela das saídas (em função do estado).

Estado Atual $S_1 S_0$	G	Y	R
0 0	1	0	0
0 1	0	1	0
1 0	0	0	1
1 1	X	X	X




PML – IAC - 202566

66

PML - 2025

33

Exercício: Semáforo

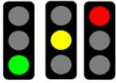


- 5º passo: Escrever e simplificar as equações da lógica do estado seguinte e das saídas.

Estado Atual S_1S_0	Estado Seguinte $S_1^+ S_0^+$
0 0	0 1
0 1	1 0
1 0	0 0
1 1	X X

Estado Atual S_1S_0	Saídas		
	G	Y	R
00	1	0	0
01	0	1	0
10	0	0	1
11	X	X	X

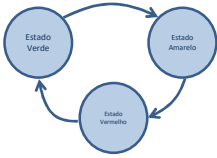
$$S_1^+ = \overline{S_1}S_0$$
$$S_0^+ = \overline{S_1}\overline{S_0}$$
$$G = \overline{S_1}\overline{S_0}$$
$$Y = \overline{S_1}S_0$$
$$R = S_1\overline{S_0}$$



PML – IAC - 202567


67

Exercício: Semáforo

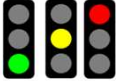


- 6º passo: Desenhar o esquema do circuito.
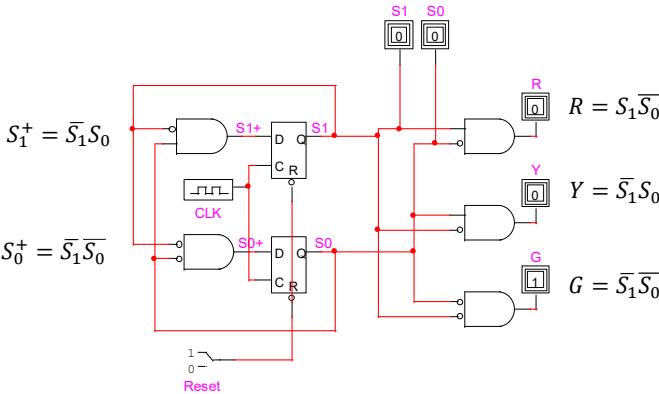
$$S_1^+ = \overline{S_1}S_0$$
$$S_0^+ = \overline{S_1}\overline{S_0}$$



$$R = S_1\overline{S_0}$$
$$Y = \overline{S_1}S_0$$
$$G = \overline{S_1}\overline{S_0}$$




PML – IAC - 202568

68

 Exercício: Semáforo (com entrada de peões)

- Implementar uma máquina de estados que controle as luzes de um semáforo.
 - Deve implementar a sequência Verde, Amarelo, Vermelho.



- Assume-se que os tempos de ativação de cada cor são iguais.
- Se o peão pressionar o botão o próximo estado é **Vermelho** independentemente do estado atual.

Exercício: Semáforo (com entrada de peões)



- 1º passo: Identificação de Entradas e Saídas
 - Entradas: Peão (P)
 - Saídas: G,Y, R (as cores do semáforo)
 - 1 = cor acesa
 - 0 = cor apagada

Exercício: Semáforo (com entrada de peões)

- 2º passo: Desenhar o Diagrama de Estados e transições:
 - O Sistema terá três estados: Verde, Amarelo e Vermelho
 - As transições entre estados são também indicadas em função da entrada P.

Estado Verde

Estado Amarelo

Estado Vermelho

P=0

P=1

P=1

P=0

P=0

P=1

PML – IAC - 2025

71

71

Exercício: Semáforo (com entrada de peões)

- 3º passo: Escrever a tabela de transições entre estados (em função do estado atual e das entradas):
 - Neste caso há entrada, mas mantém-se os três estados.

Estado	Codificação S_1S_0
Estado Verde	00
Estado Amarelo	01
Estado Vermelho	10

Estado Verde

Estado Amarelo

Estado Vermelho

PML – IAC - 2025

72

72

PML - 2025

36


Exercício: Semáforo (com entrada de peões)



- 3º passo: Escrever a tabela de transições entre estados (em função do estado atual e das entradas):
 - Neste caso há entrada P.
- A tabela de transições agora depende do estado atual e da entrada P.

Estado	Codificação S_1S_0
Estado Verde	00
Estado Amarelo	01
Estado Vermelho	10

Estado Atual S_1S_0	Entrada P	Estado Seguinte $S_1^+S_0^+$
00	0	01
00	1	10
01	0	10
01	1	10
10	0	00
10	1	10
11	0	XX
11	1	XX

 


PML – IAC - 2025

73


73

 Exercício: Semáforo (com entrada de peões)



- 4º passo: Escrever a tabela das saídas (em função do estado).
- Igual ao exemplo anterior:
 - A saída só depende do estado atual.

Estado Atual S_1S_0	Saídas		
	G	Y	R
00	1	0	0
01	0	1	0
10	0	0	1
11	X	X	X

 


PML – IAC - 2025

74

74

 Exercício: Semáforo (com entrada de peões)



- 5º passo: Escrever e simplificar as equações da lógica do estado seguinte e das saídas.
- As equações das saídas G,Y e R mantêm-se.

Estado Atual $S_1 S_0$	Entrada P	Estado Seguinte $S_1^+ S_0^+$
00	0	01
00	1	10
01	0	10
01	1	10
10	0	00
10	1	10
11	0	XX
11	1	XX


$S_1 S_0$		S_1^+			
		00	01	11	10
P	0	0	1	X	0
	1	1	1	X	1

$S_1^+ = P + S_0$


$S_1 S_0$		S_0^+			
		00	01	11	10
P	0	1	0	X	0
	1	0	0	X	0

$S_0^+ = \bar{P} \bar{S}_1 \bar{S}_0$

 Exercício: Semáforo (com entrada de peões)




- 6º passo: Desenhar o esquema do circuito.

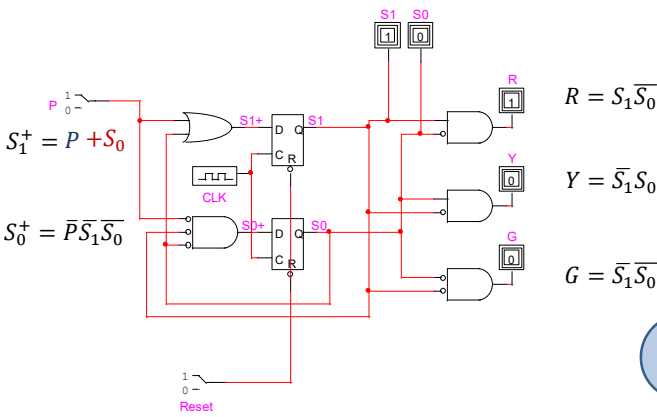

Exercício 2: Detetor de sequências

 - Exercício:
- A Alice quer implementar um detetor de sequências que recebe como entrada 0's e 1's e ativa a saída sempre que detetar a sequência 01.
- 1º identificar entradas e saídas:
 - Entradas: o bit da sequência
 - Saída: 1 se as entradas anteriores foram 01, 0 nos outros casos.
- 2º desenhar o diagrama de estados e transições




State	Encoding
S0	00
S1	01
S2	10

Exercício: Detetor de sequências

- 3º escrever a tabela de transições de estados:

Current State		Inputs	Next State	
S_1	S_0		S'_1	S'_0
0	0	0	0	1
0	0	1	0	0
0	1	0	0	1
0	1	1	1	0
1	0	0	0	1
1	0	1	0	0


State	Encoding
S0	00
S1	01
S2	10

 

Exercício: Detetor de seqüências

- 4º escrever a tabela das saídas em função do estado:

Current State		Output
S_1	S_0	Y
0	0	
0	1	
1	0	

 

Exercício: Detetor de seqüências

- 5º escrever as equações booleanas da lógica de saída e da lógica do próximo estado:
 - $S_0' = \dots$
 - $S_1' = \dots$
 - $Y = \dots$

Current State		Inputs	Next State	
S_1	S_0		S_1'	S_0'
0	0	0	0	1
0	0	1	0	0
0	1	0	0	1
0	1	1	1	0
1	0	0	0	1
1	0	1	0	0

$S_1 S_0$		S_1'			
A		00	01	11	10
0	0	0	0	X	0
1	0	1	X	X	0

$S_1' = AS_0$

$S_1 S_0$		S_0'			
A		00	01	11	10
0	0	1	1	X	1
1	0	0	0	X	0

$S_0' = \bar{A}$

Circuitos Sequenciais: Máquinas e Diagramas de Estado

Exercício: Detetor de sequências

- 5º escrever as equações booleanas da lógica de saída e da lógica do próximo estado:
 - $S_1' = AS_0$
 - $S_0' = \bar{A}$
 - $Y = S_1$
- 6º desenhar o circuito

PML – IAC - 202581

81

Circuitos Sequenciais: Máquinas e Diagramas de Estado

Máquinas e Diagramas de Estado

- Exercício:
- Projetar uma máquina de estados que implemente um contador módulo 4.
- A sequência de contagem é 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, 0, ...
- Esta máquina de estados tem duas particularidades:
 - A saída atual é igual ao estado atual
 - O próximo estado apenas depende do estado atual

PML – IAC - 202582

82