

μArquitetura MIPS Multicycle: I

Performance Single-cycle

Caminho Crítico de Execução:

Período Mínimo de Clock

Tempo de Execução

μArquitetura Multicycle (MC)

Limitações do *Single-cycle*

Multicycle versus *Single-cycle*

Von Neumann: Memória única

Reutilização da ALU

Datapath MC

Elementos de Estado



Execução de instruções:

Acesso à Memória: *lw* e *sw*

tipo-R (*add*) e *branch* (*beq*)

Performance SC (1) - Caminho Crítico e $T_{C,Min}$ (1) - lw

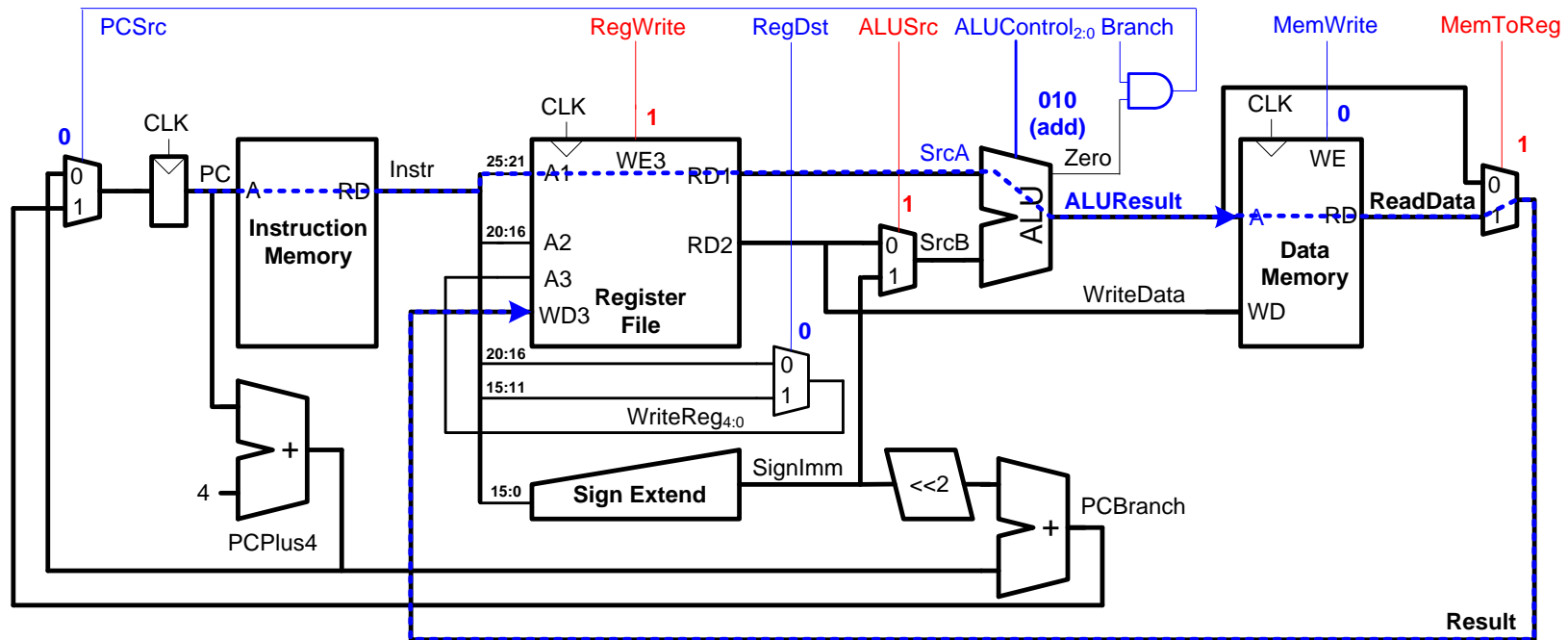 
- Num processador *Single-cycle* **todas** as instruções executam num único ciclo de *clock*.
- O **período mínimo do clock** ($T_{C,Min}$) é **limitado** pelo **caminho crítico** de execução da instrução **lw** (ilustrado no diagrama abaixo com a linha **azul tracejada**).



$T_{C,Min}$ limitado pelo caminho crítico (lw)

Performance SC (2) - Cam. Crítico e T_c (2): Fetch+Decode

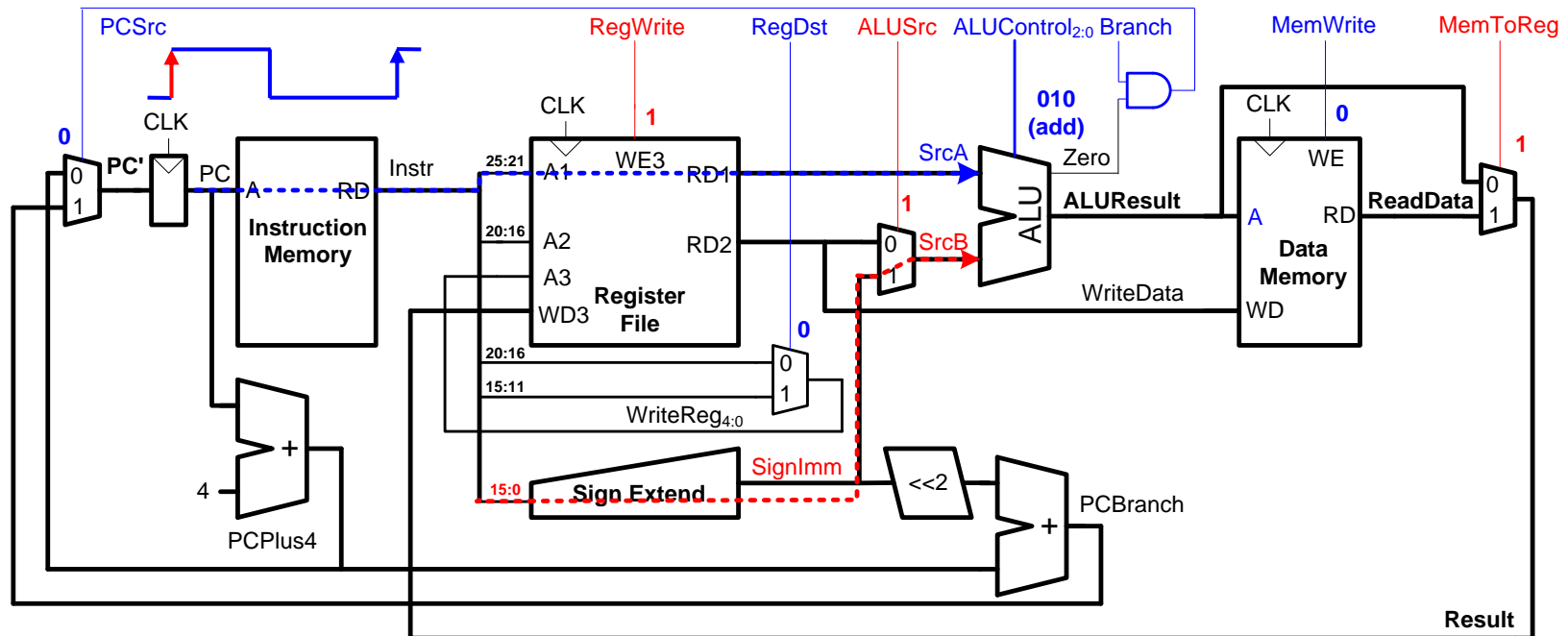
1. No flanco **ascendente** do *clock*, **PC** carrega um novo endereço.
2. A instrução é lida da Memória de Instruções.
3. O operando **SrcA** é lido do Banco de Registos e **em paralelo** o valor **imediato** é estendido em sinal e selecionado, pelo multiplexer **ALUSrc**, como **SrcB** da ALU.



T_{c1} : CLK to InstrMem to RegisterFile to ALU

Performance SC (3) - Cam. Crítico e $T_c(3)$ - Exec+Data+Wb

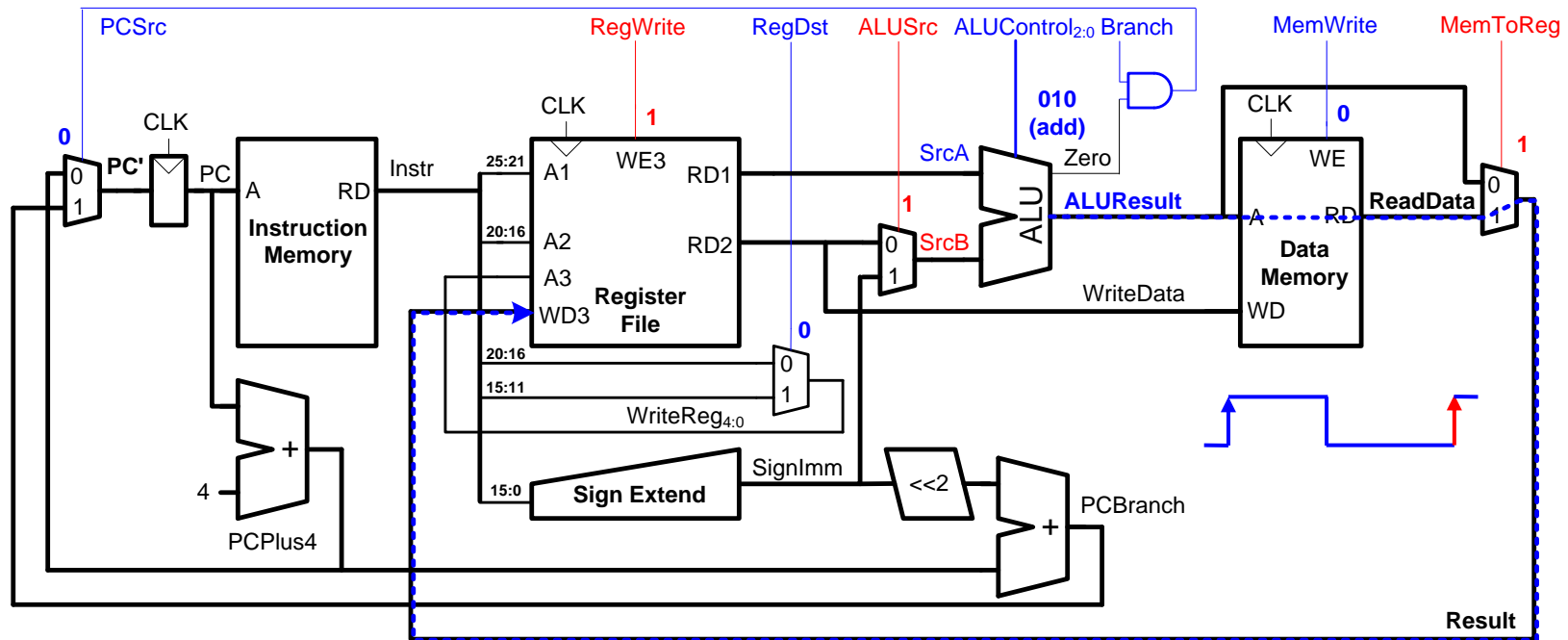4. A ALU soma **SrcA** com **SrcB** e calcula o endereço (**ALUResult**).
5. Deste endereço é lido **ReadData** da Memória de Dados.
6. O multiplexer **MemToReg** seleciona **ReadData**.
7. O **Result** apresenta-se à entrada do RF, respeitando o tempo de *setup*, para ser escrito **no próx. flanco ascendente** do clock.



T_{C2} : ALU to DataMem to Mux to RegisterFile

$T_{C1} + T_{C2} = T_{C,Min} \rightarrow$


Performance SC (4) - Caminho Crítico e $T_c(4) - T_{C,Min}$

- Período Mínimo de Clock, $T_{C,Min}$:


$$T_{C,Min} = t_{pcq_PC} + t_{mem} + \overbrace{\max(t_{RFread}, t_{sext} + t_{mux})}^{T_{C1}} + \overbrace{t_{ALU} + t_{mem} + t_{mux} + t_{RFsetup}}^{T_{C2}}$$

Em geral, os limites são impostos pelas Memórias, Banco de Registos e ALU; assim, a expressão anterior pode ainda ser simplificada:
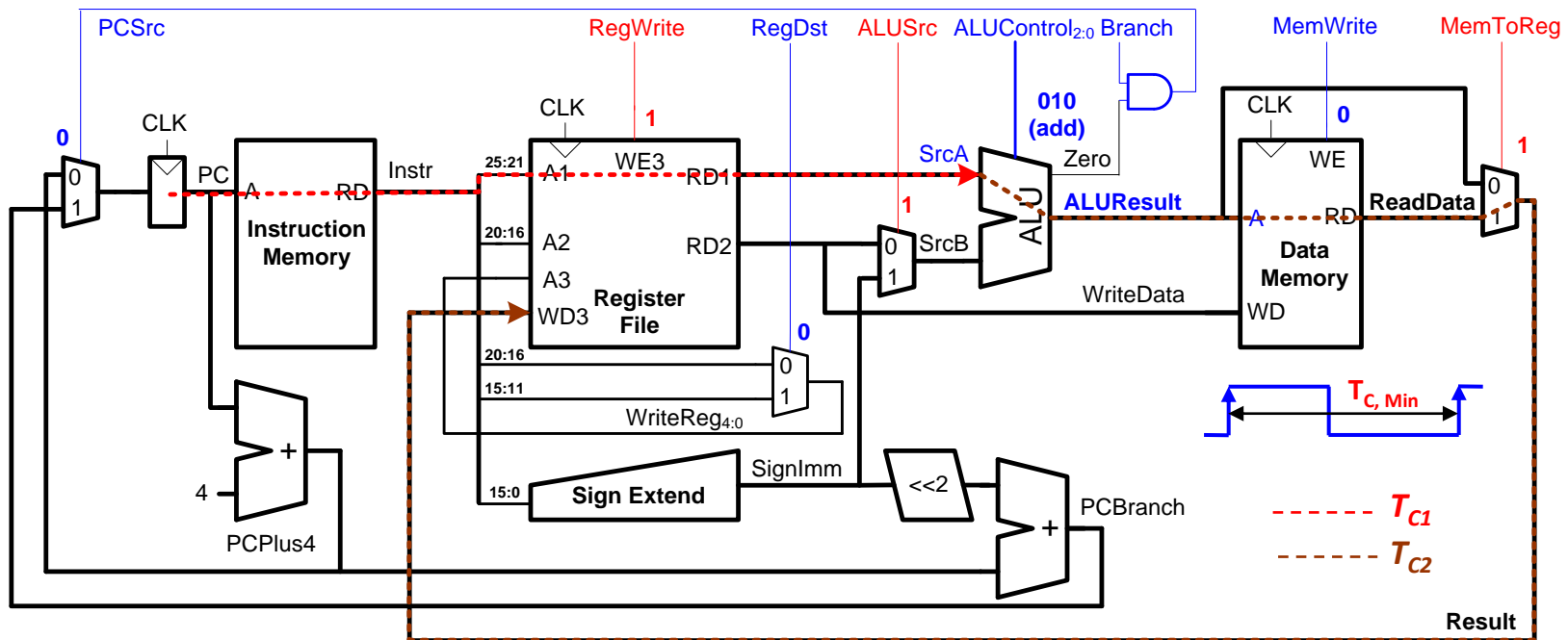
$$T_{C,Min} = t_{pcq_PC} + 2t_{mem} + t_{RFread} + t_{ALU} + t_{mux} + t_{RFsetup}$$



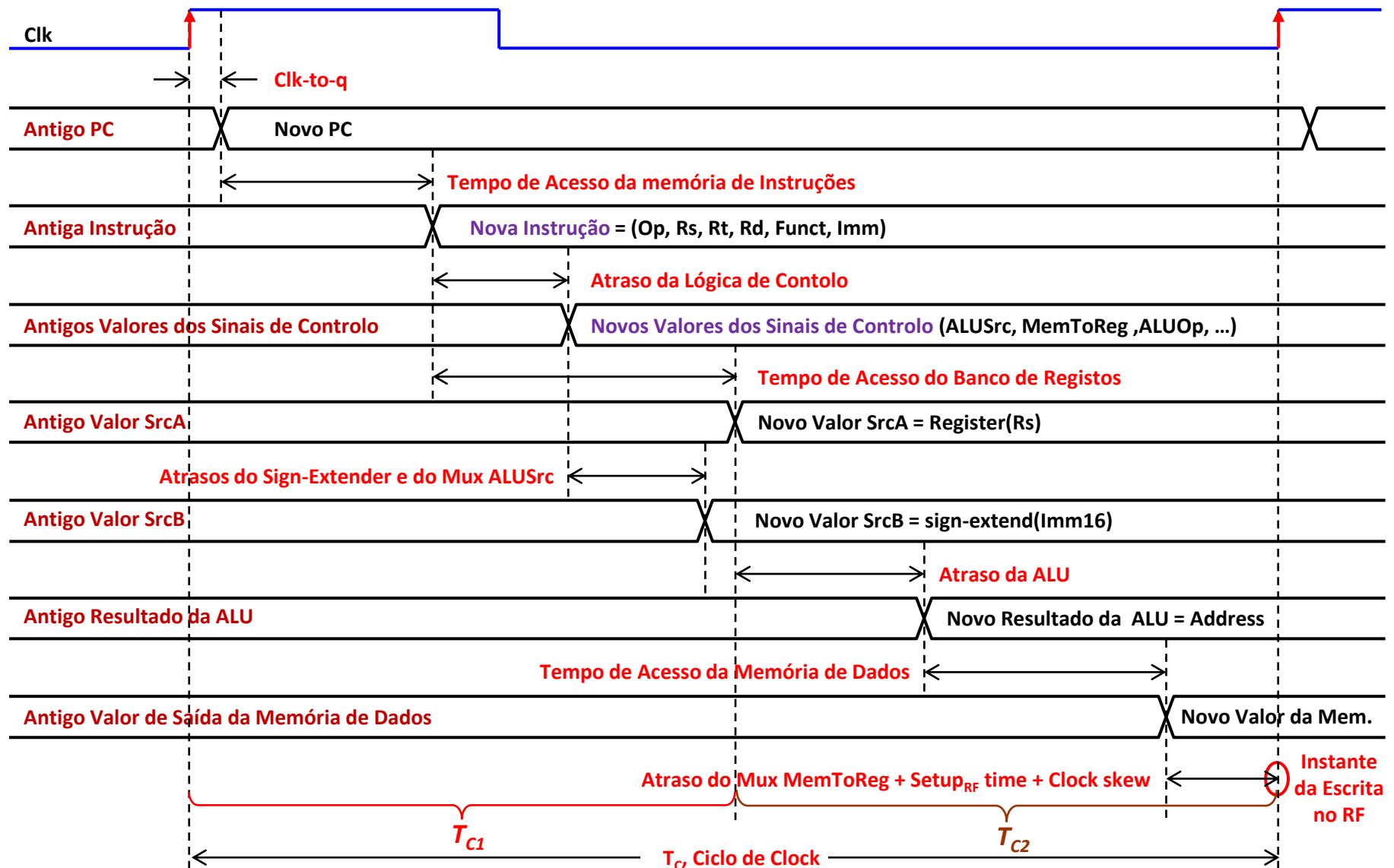Performance SC (5) - Caminho Crítico e T_c (5): $1w$ timing



Performance SC (6) - Tempo de Execução (1) - Definição

Tempo de Execução de um Programa

$$\begin{aligned}\text{Tempo de Execução} &= \# \text{Instruções} \times (\text{Ciclos/Instrução}) \times (\text{Segundos/Ciclo}) \\ &= \# \text{Instruções} \times \text{CPI} \times T_c\end{aligned}$$

$$T_{\text{EXEC}} = \frac{\text{Segundos}}{\text{Programa}} = \frac{\# \text{Instruções}}{\text{Programa}} \times \frac{\text{Ciclos}}{\text{Instrução}} \times \frac{\text{Segundos}}{\text{Ciclo}}$$

- #Instruções/Programa: Número de Instruções para completar a tarefa
- Ciclos/Instrução: **CPI**: Ciclos/Instrução (=1 no Single-cycle!)
- Segundos/Ciclo: T_c , **Período de Clock** (1/Frequência)
- Segundos/Programa: T_{EXEC} : Tempo de **espera** para executar a tarefa

Performance SC (6) - Tempo de Execução (2) - Exemplo

Elemento	Parâmetro	Atraso (ps)
Register clock-to-Q	t_{pcq_PC}	30
Register setup	t_{setup}	20
Multiplexer	t_{mux}	25
ALU	t_{ALU}	200
Memory read	t_{mem}	250
Register file read	t_{RFrear}	150
Register file setup	$t_{RFsetup}$	20

$$\begin{aligned}T_{c,Min} &= t_{pcq_PC} + 2t_{mem} + t_{RFrear} + t_{ALU} + t_{mux} + t_{RFsetup} \\&= [30 + 2(250) + 150 + 200 + 25 + 20] \text{ ps} \\&= 925 \text{ ps } (F_{c,Max} = 1.08 \text{ GHz})\end{aligned}$$

Em geral, estes atrasos são dependentes da tecnologia usada (e.g., CMOS, BiCMOS) para implementar a lógica.

Performance SC (7) - Tempo de Execução (3) - Exemplo

Qual o tempo de execução dum programa com 100 mil milhões de instruções, num CPU *Single-cycle*?

$$\begin{aligned}\text{Tempo de Execução} &= \# \text{Instruções} \times \text{CPI} \times T_c \\ &= 0.1 \times 10^{12} \times (1) \times 925 \times 10^{-12} \text{ s} \\ &= 92.5 \text{ segundos}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}CPI &= 1 \\ T_c &= 925 \text{ ps}\end{aligned}$$

Multicycle MIPS (1) - Limitações Single-cycle

Limitações do Single-cycle


Basicamente, **três** pontos fracos:

1. Requer um **período de clock** suficientemente **longo**, para acomodar a instrução com o maior tempo de execução (**lw**), não obstante **a maioria** das instruções ter um tempo de execução mais curto.
2. Usa **dois somadores** e uma **ALU**.
3. Usa **memórias separadas** para instruções e dados (i.e., a arquitetura de processador é do tipo *Harvard*).

Hoje em dia, a maioria dos computadores **usa uma memória única** para instruções e dados (i.e., arquitetura *Von Neumann*).

Multicycle MIPS (2) - SC vs MC: Modo de Execução

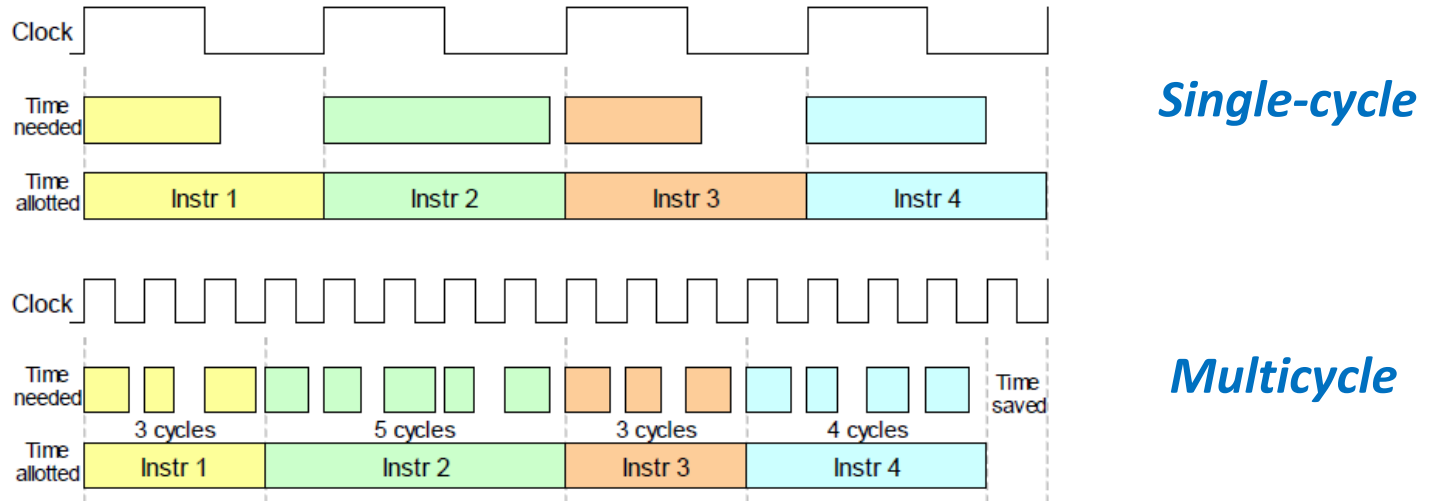
Ideia: Dividir a execução em múltiplos ciclos de *clock*



- **Single-cycle:** todas as instruções ocupam **o mesmo** tempo de execução.
- **Multicycle:** as instruções ocupam um tempo de execução **variável** (no diagrama é usado um *clock* **4 vezes mais rápido**). Consegue-se, deste modo, uma maior **taxa-média** de execução de instruções-por-segundo (ou *throughput*).

Admitamos que é possível dividir a execução (SC) em múltiplas fases (max. 5):
fetch, decode, operação na ALU, acesso à memória (dados) e escrita no RF... -->

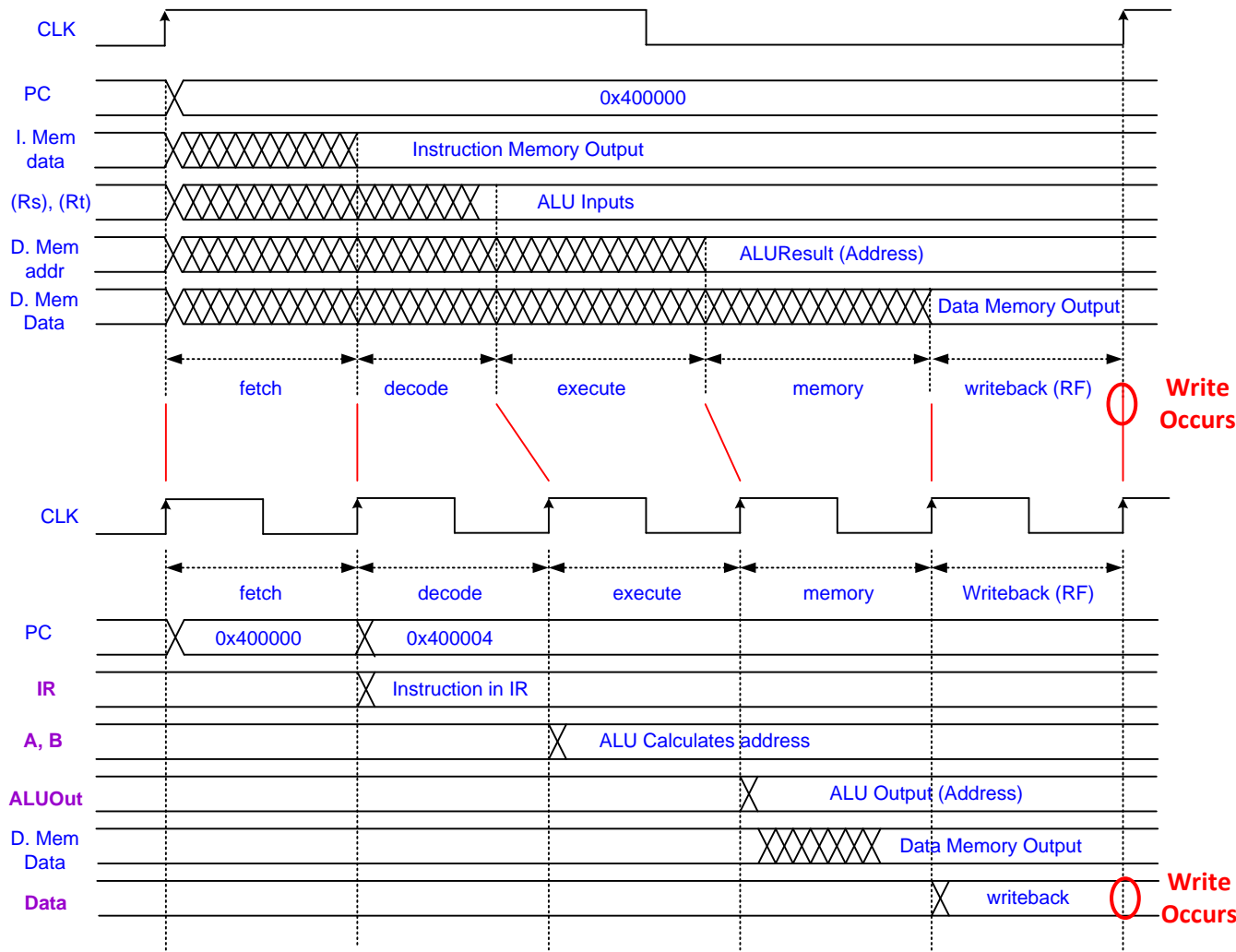Multicycle MIPS (3) - SC vs MC: *1w* timing



1w timing:
num CPU Singlecycle

Substituiu-se o longo
ciclo de CLK por 5
mais curtos.

1w timing:
num CPU Multicycle

IR, Data, A, B, e
ALUOut são registos
auxiliares.

Esta decomposição em ciclos mais curtos, vai permitir a execução mais rápida de instruções que *não* exijam as 5 fases; Exemplos: *beq* só precisa de 3 ciclos e as instruções de *tipo-R* só de 4 ciclos.

Multicycle MIPS (4) - μ Arquitecturas SC vs MC

- *Single-cycle*

- + simples
- tempo de ciclo limitado pela instrução mais longa (*lw*)
- usa uma ALU, dois somadores e duas memórias

- *Multicycle*


- + frequência de *clock* mais elevada
- + as instruções mais simples executam mais rápido
- + reutilização de *hardware* (caro) em ciclos distintos:
 - usa uma única Memória e uma única ALU
- Unidade de Controlo mais complexa:
 - máquina de estados (FSM)

- Fases de *design* iguais: *datapath* + *control*

MC Elementos de Estado - Uma só Memória

Substituição das duas memórias de Instruções e Dados por uma única*

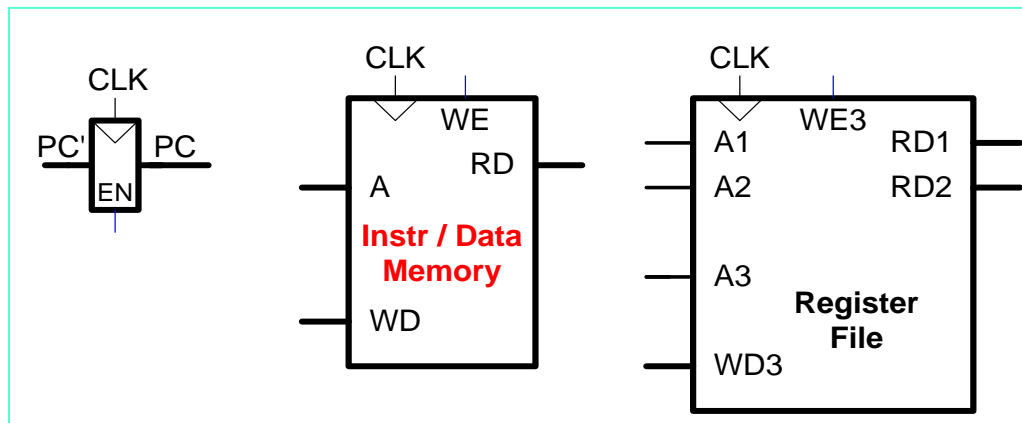
- Não era possível na implementação *Single-cycle* (As instruções e os dados são necessários durante o mesmo ciclo de clock).
- Agora, a **mesma** memória pode ser **(re)usada** se necessário (O *fetch* da Instrução e o acesso aos Dados são feitos em **ciclos** de clock **distintos**).



*A arquitetura de *Von Neumann* substitui a arquitetura de *Harvard*.

MC Datapath (1) - *lw* Fetch - Registo *Instr*

Passo 1: Leitura da Instrução (*Fetch*)

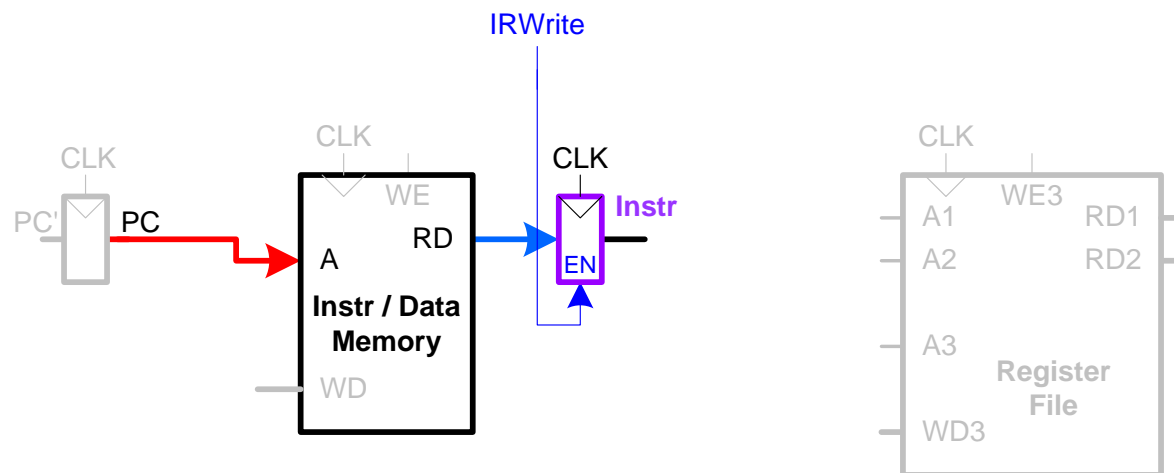


1. Usa-se um **novo** registo de **Instrução*** para reter a instrução, por forma a poder **ser usada nos ciclos seguintes**.

***Instr** - É um registo não acessível ao programador, designado por '*non-architectural*' (contrariamente ao que acontece com os registos do RF e mesmo com o PC). Este tipo de registos são colocados nas saídas dos elementos funcionais **para possibilitar** o acesso aos valores (endereços/dados) do respectivo elemento **nos ciclos seguintes**.

MC Datapath (2) - *lw* Leitura do Operando - Registro A

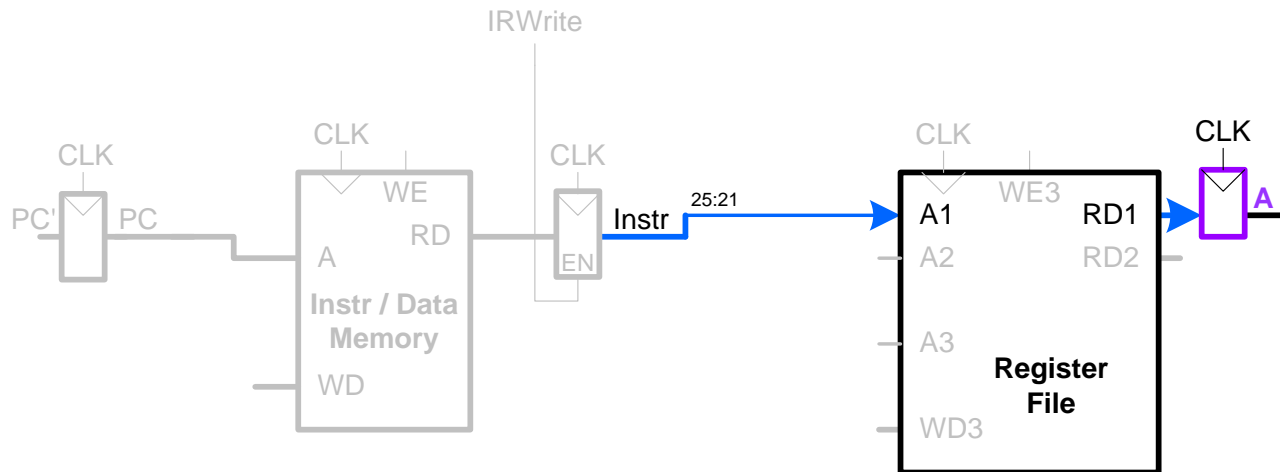
Passo 2: Leitura do operando do *Register File* (RF)



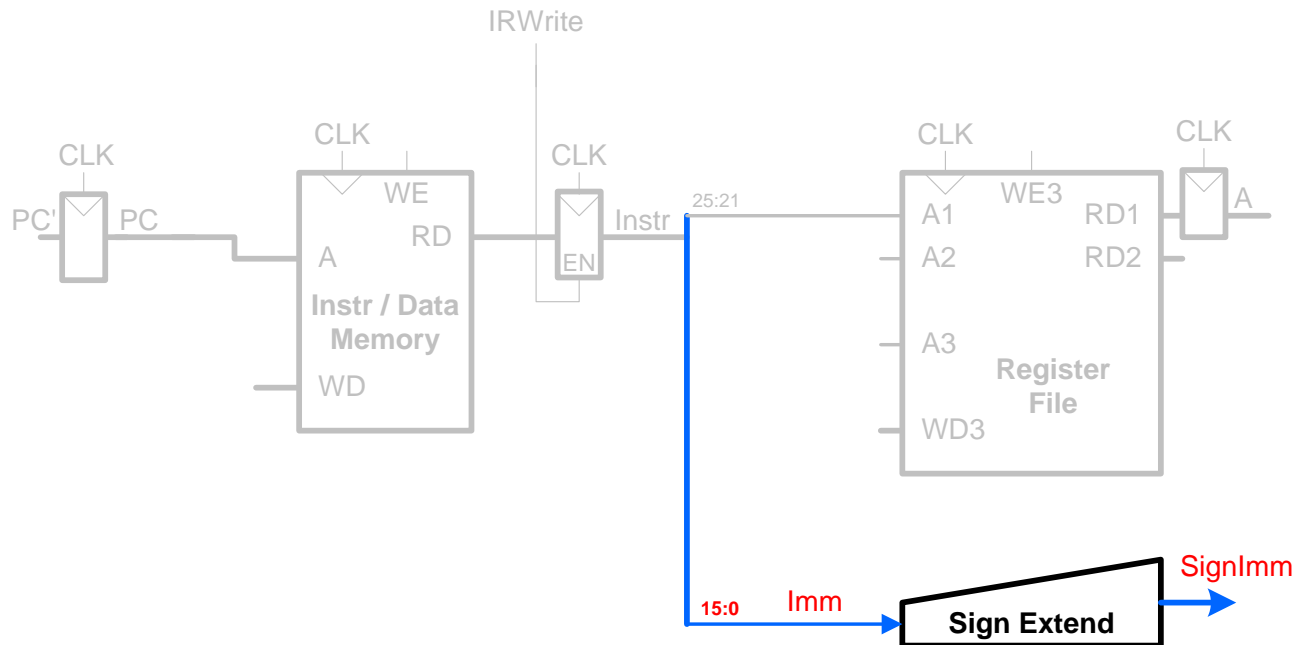
2. Insere-se mais um registo adicional (**A**), para reter o valor de rs (vai ser necessário no ciclo seguinte).

MC Datapath (3) - *lw* Obtenção do Offset de Endereço


Passo 3: Extensão do sinal do valor Imediato



3. Converte-se o valor Imm_{16} em $SignImm_{32}$

 

Passo 4: Cálculo do endereço de memória

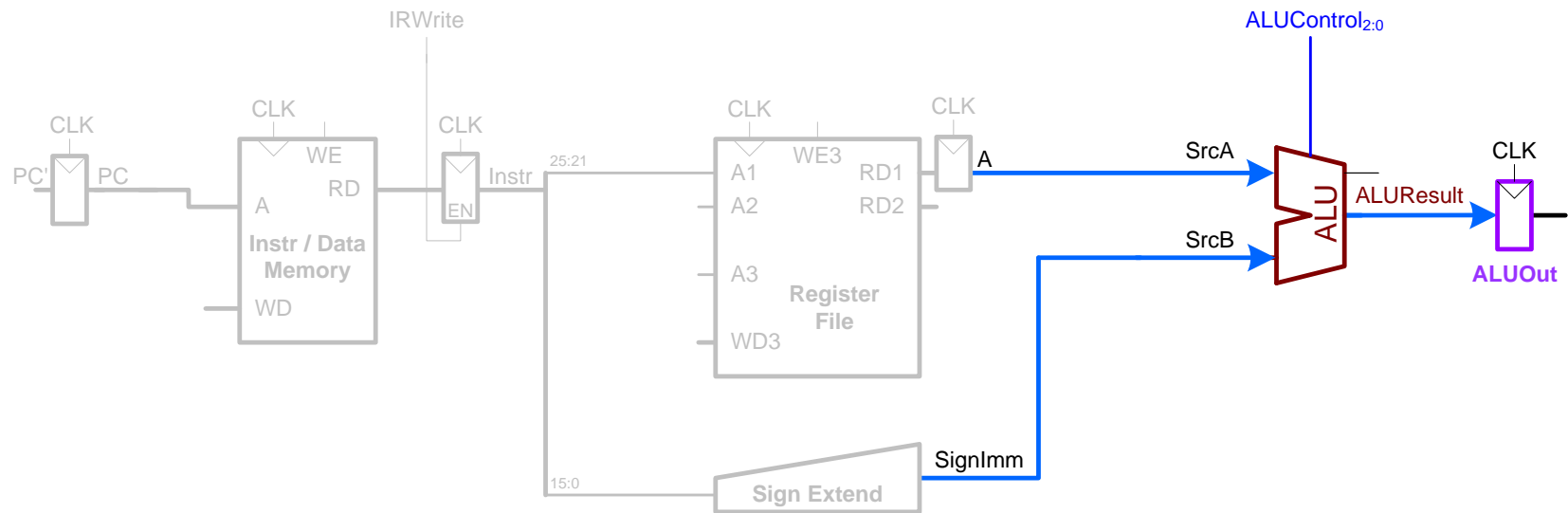


4. Na ALU **soma-se** o endereço base **SrcA** ao **SrcB**, para obter o endereço de memória em **ALUResult** (Endereço = A + SignImm).

➤ Insere-se um novo registo* (**ALUOut**) na saída da ALU.

*O registo **ALUOut** é necessário **devido à partilha da ALU** para várias funções. Dependendo da instrução, o seu **valor** pode ser enviado ou para a memória (**lw/sw**) ou para o RF (**tipo-R**).

Passo 5: Leitura do valor da Memória

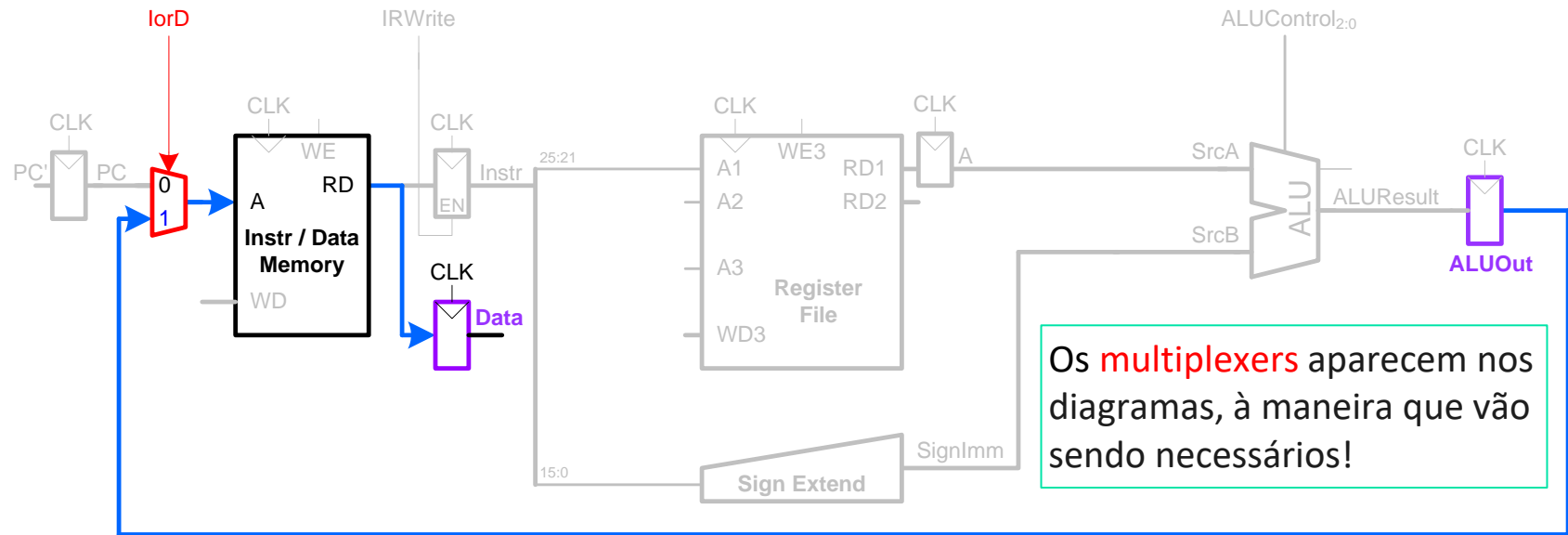


5. Insere-se um **multiplexer** em frente da entrada de endereço da memória (A), para selecionar o **PC** ou **ALUOut**.

- O *Fetch* (I) ou Acesso a Dados (D) é controlado pelo novo sinal (**lorD**).
- O valor lido (RD) é colocado noutro registo (Data).


Normalmente, a memória está segmentada: zona de instruções e zona de dados, etc.

MC Datapath (6) - *lw* Escrever valor no RF

Passo 6: Escrita no Banco de Registos

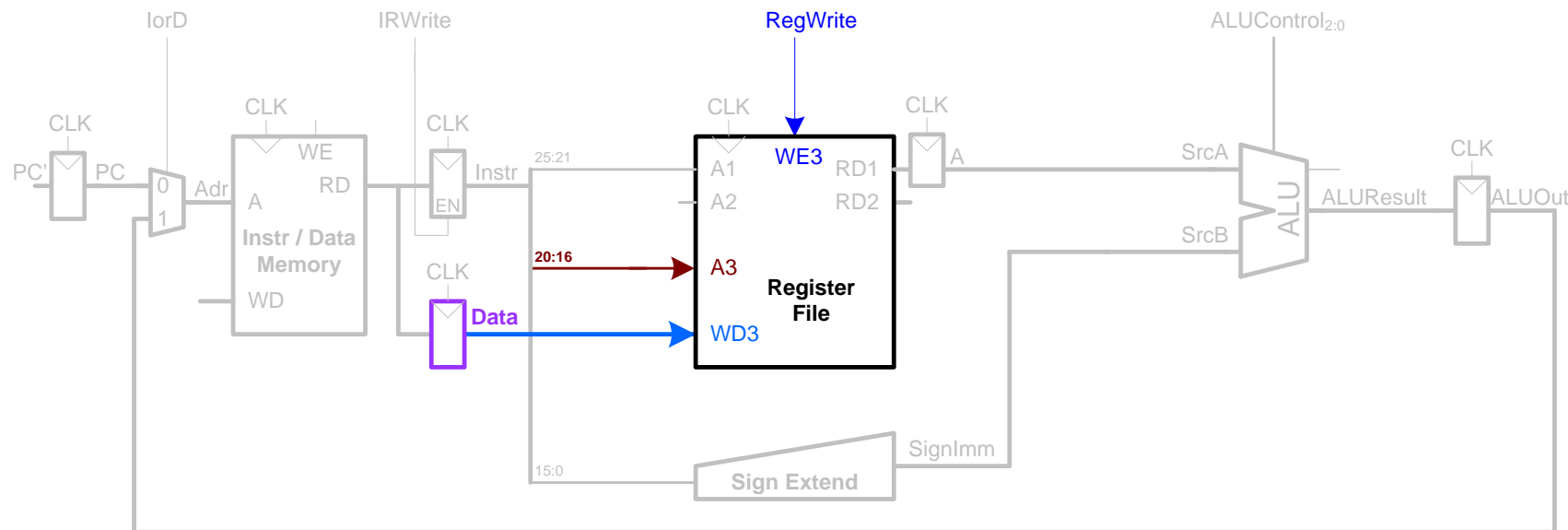


 6. O valor lido da memória (**Data**) é escrito (**RegWrite=1**) no registo **rt** (**Instr_{20:16}**) do Banco de Registos.



MC Datapath (7) - *lw* - Cálculo de PC'

Passo 7: Cálculo do PC'

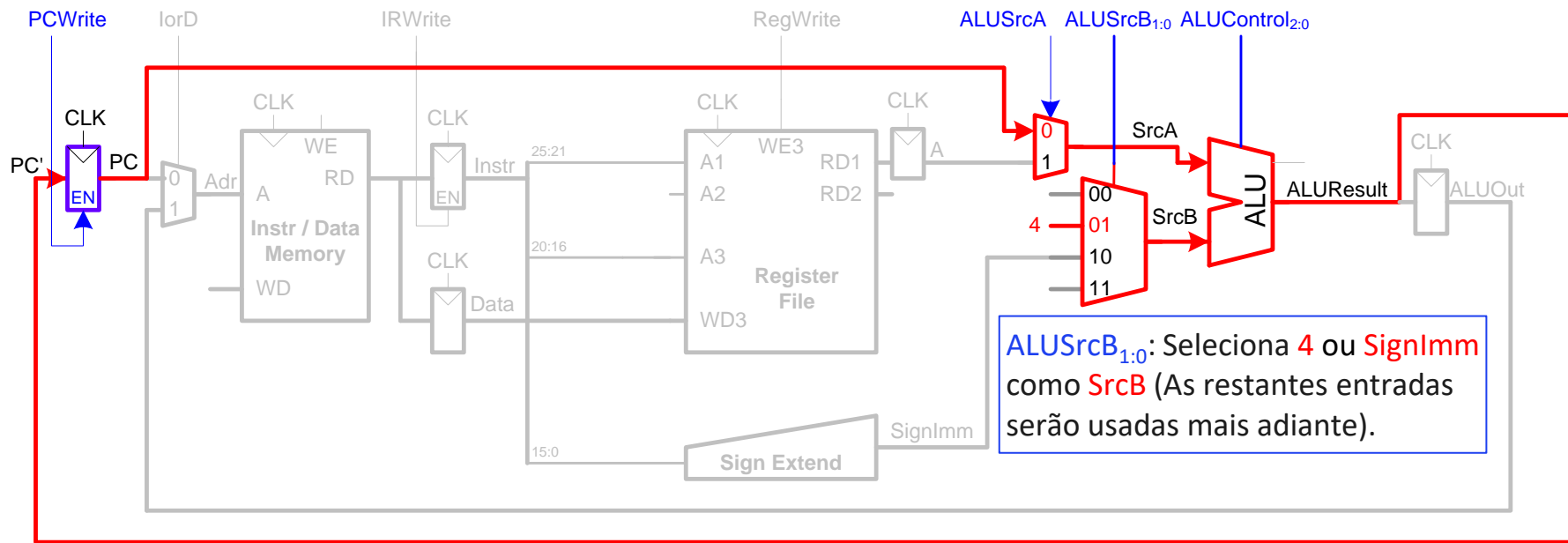


7. $PC' = PC + 4$. A soma é feita usando a mesma ALU (já usada no cálculo do endereço), mas em ciclos distintos.

- O novo sinal de controlo **PCWrite** (*Enable* do registo PC) permite a atualização do PC só em determinados ciclos de clock.


MC Datapath (8) - **sw** versus **lw** - Registo B

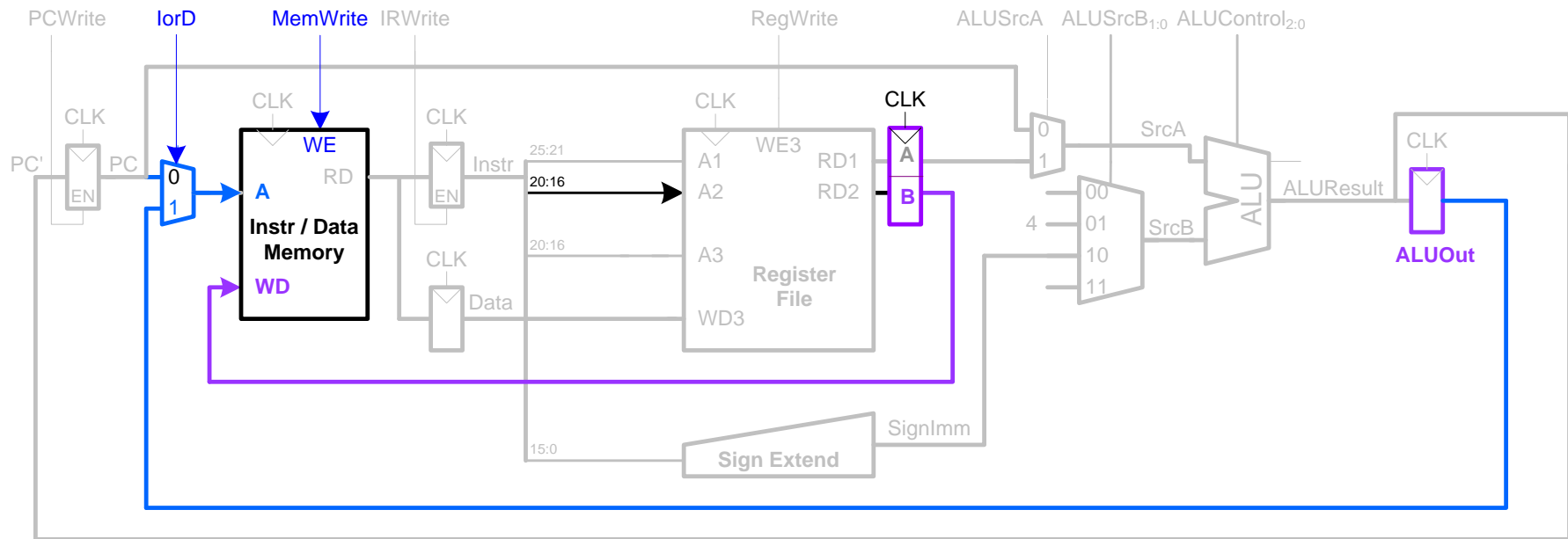Passo 5: Escrita do valor de **rt** (B) na Memória



 
5. Comparando **sw** com **lw**, e neste mesmo ciclo de clock:

- O valor de **rt** está no **novo** registo B (também foi lido no Passo 2)
- Escreve B na memória fazendo **MemWrite = 1** com **A = ALUOut**



MC Datapath (9) - tipo-R

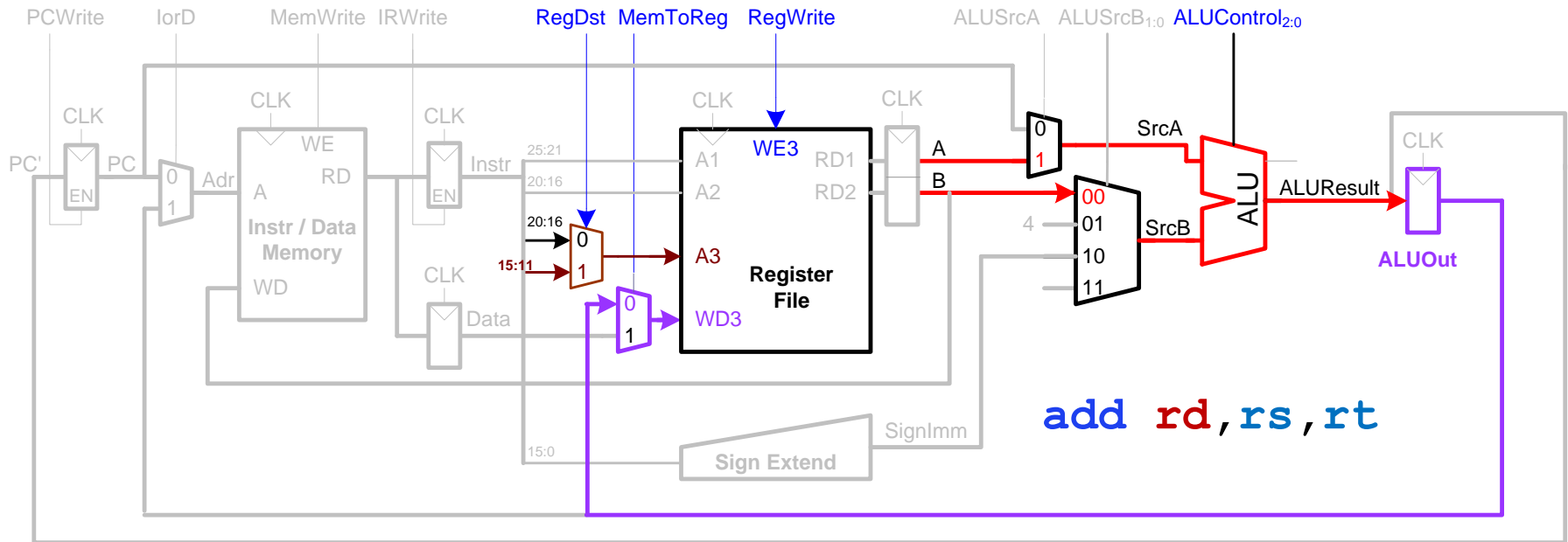- Usa os registos **rs** e **rt** como operandos




- Executa a operação aritmética/lógica (resultado em **ALUOut**)
- Escreve o resultado no registo **rd** (RF), **RegDst=1**.
 - O multiplexer **MemToReg** está, agora, em frente de **WD3** do RF.

MC Datapath (10) - branch

beq rs,rt,imm

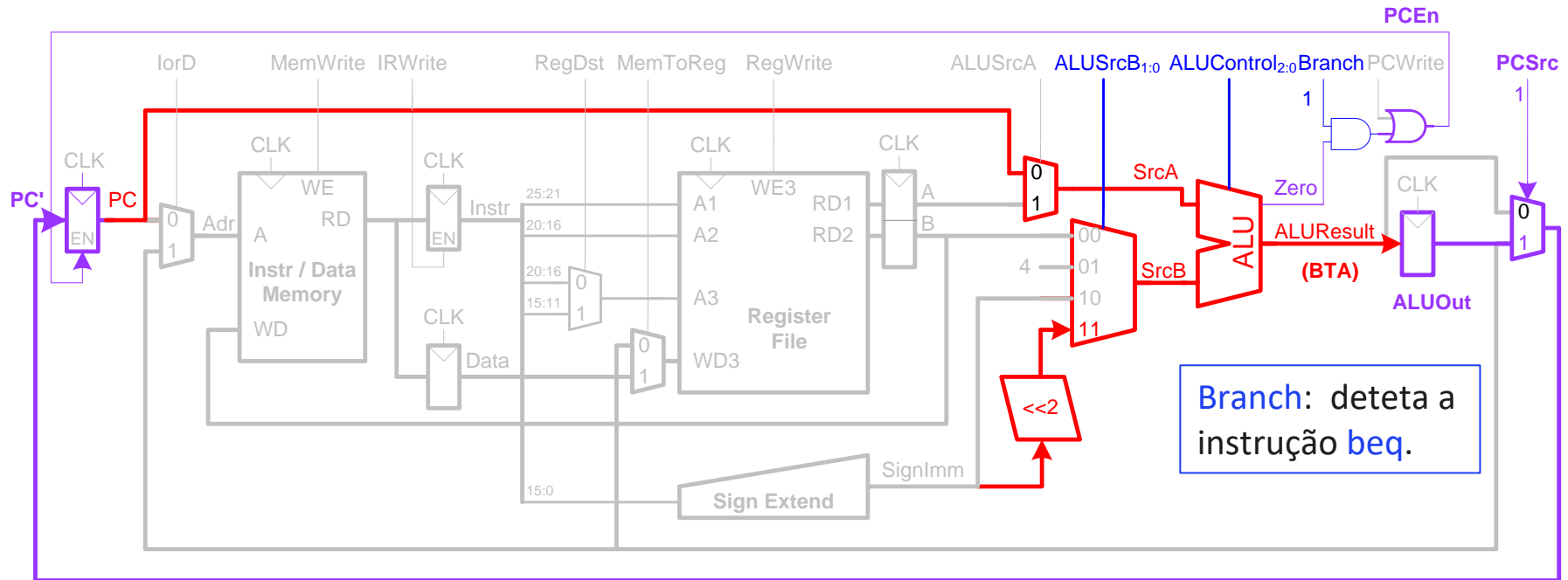1. Calcula o endereço-alvo: $BTA = (\text{SignImm}_{32} \ll 2) + (\text{PC}+4)$




2. Compara o valor dos registos **rs** e **rt** (**Zero**=1 se igual) e faz **PCSrc**=1 (A comparação reutiliza a ALU num ciclo posterior; **não está visível** no diagrama).

- O PC tanto pode ser atualizado (**PCEn**) por **PCWrite** ou por **Branch**.
- O novo multiplexer **PCSrc** escolhe o valor de **PC'**.


As duas operações (BTA e comparação de rs e rt) são feitas em ciclos diferentes! Ver FSM (beq).

MC Datapath (11) - Completo*

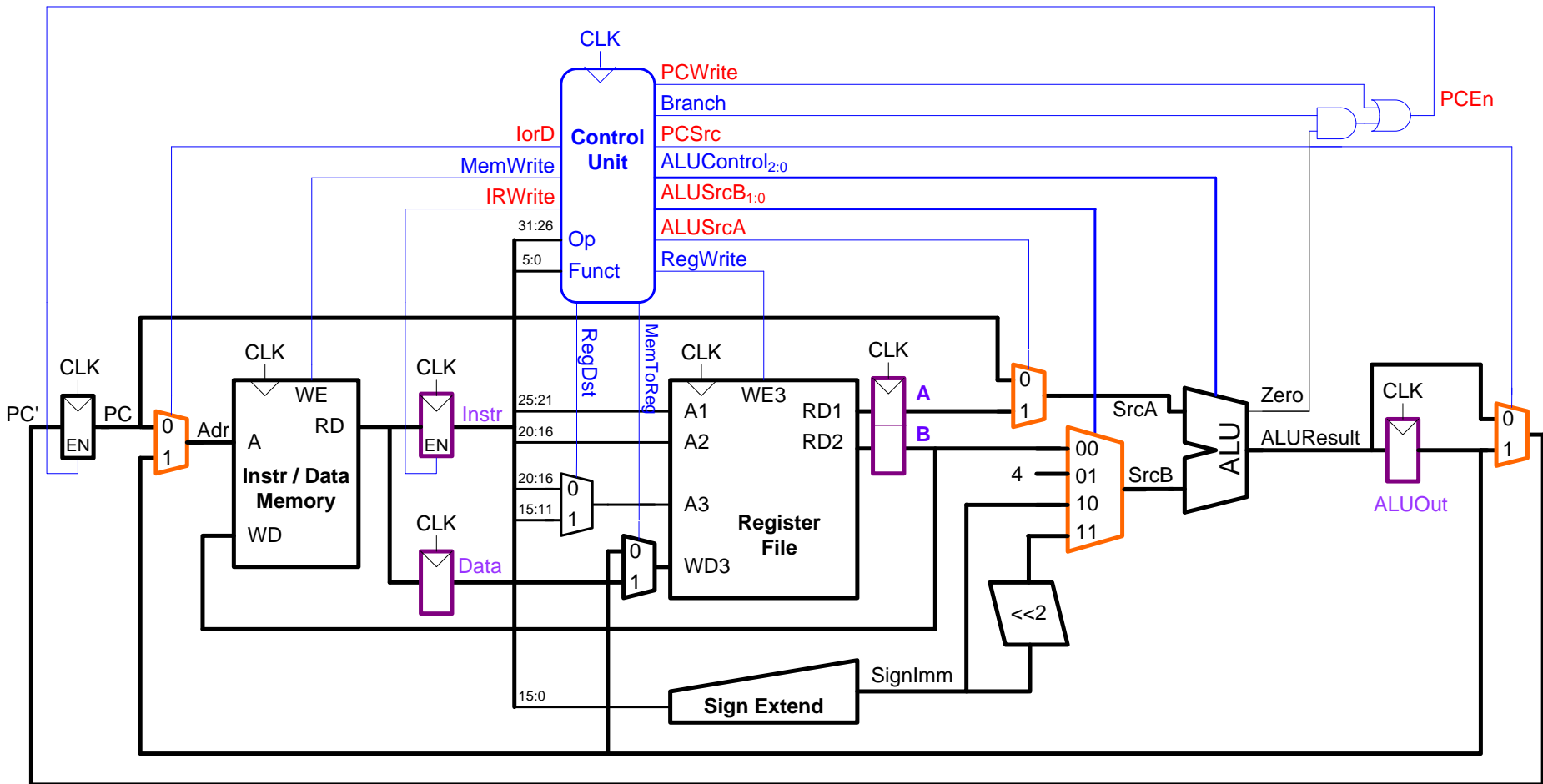


*Mas com um ISA limitado a: lw, sw, tipo-R e beq.

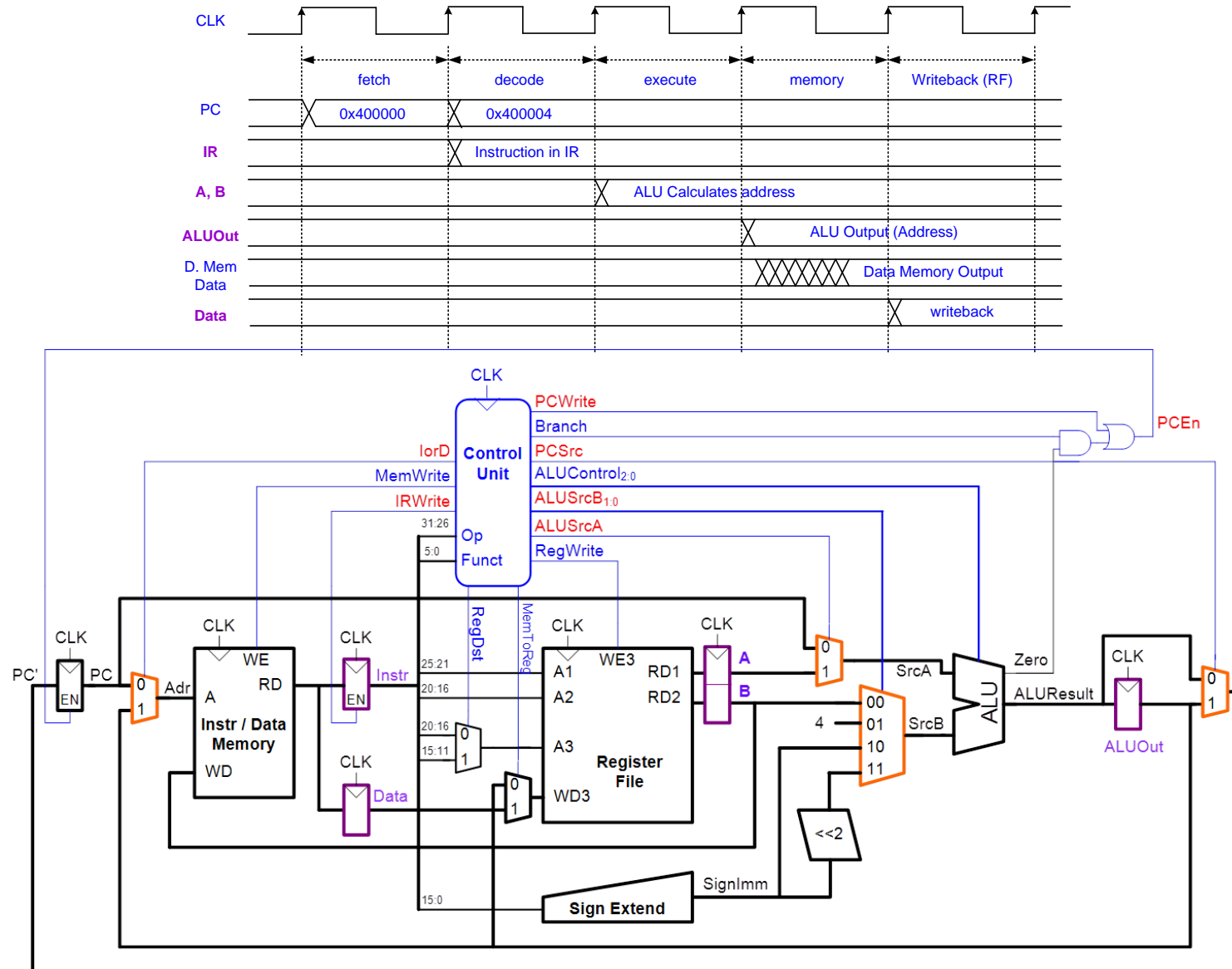MC Datapath (12) - Completo - com *lw* timing



A seguir: Unidade de Controlo MC: FSM

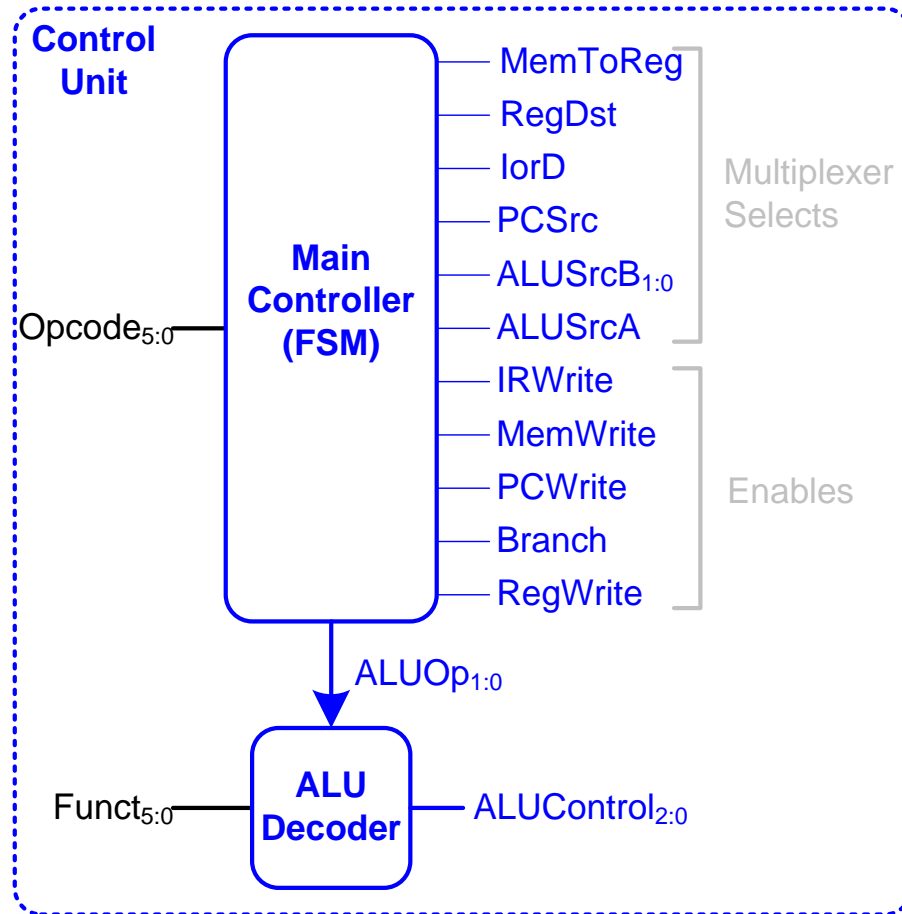

Datapath do μ P MIPS: *Multicycle*

Aula	Data	Descrição
25	22/Mai	<i>Multicycle</i> : Limitações das uArquiteturas <i>Single-cycle</i> ; Versão de referência duma uArquitetura <i>Multicycle</i> ; Exemplos do processamento das instruções numa uArquitetura <i>Multicycle</i> .
26	27/Mai (4ª)	<i>Unidade de Controlo para datapath Multicycle</i> : Diagrama de estados. Sinais de controlo e valores do <i>datapath Multicycle</i> . Exemplos da execução sequencial de algumas instruções <i>no datapath multicycle</i> .
27	29/Mai	Resolução de <i>problemas</i> sobre uArquiteturas <i>Multicycle</i> .

Comunicação do μP com o exterior (I/O)

Aula	Data	Descrição
28	3/Jun	VII - Comunicação com o exterior: Entrada e saída de dados (I/O) Acesso a dispositivos de I/O: I/O Memory-Mapped Hardware e Software (Asm). Dispositivos de I/O Embedded uControlador PIC32 (MIPS): I/O Digital: Switches e LEDs I/O Série : SPI e UART.
29	5/Jun	I/O sob interrupção: Timers e Interrupções I/O analógico: ADC e DAC; Outros periféricos: LCD e Bluetooth.