

## ***μArquitetura Single-cycle - III - Exercícios***

### Instruções adicionais Single-cycle

- **sll** - shift left logical
- **lui** - load upper immEDIATE
- **slti** - set on less than immEDIATE
- **jal** - jump and link
- **jr** - jump register
- **ori** - or immEDIATE

# Exercícios SC (1) - Enunciado

Consulte o [Apêndice B](#) para a definição das instruções ([Tabelas B.1](#) e [B.2](#)).  
Faça uma cópia da [Figura 7.11](#) ([Datapath](#)) para desenhar as modificações.  
Assinale os [novos](#) sinais de controlo.  
Faça uma cópia da [Tabela 7.3](#) ([Main Decoder](#)) e da [Tabela 7.2](#) ([ALU Decoder](#)) para anotar as modificações. Descreva quaisquer outras alterações relevantes.

## Exercício 7.3

Modifique o CPU Single-cycle para adicionar suporte para uma das seguintes instruções:

- (a) [sll](#)
- (b) [lui](#)
- (c) [slti](#)
- (d) [blez](#)
- [ori](#) (extra)

## Exercício 7.4

Repita o Exercício 7.3 para as seguintes instruções:

- (a) [jal](#)
- (b) [lh](#)
- (c) [jr](#)
- (d) [srl](#)

# Exercícios SC (2) - ApdxB - B.1- Operation Codes - tipo-I

Opcode	Name	Description
000000 (0)	R-type	all R-type instructions
000001 (1)	bltz rs, label / bgez rs, label (rt = 0/1)	branch less than zero/branch greater than or equal to zero
000010 (2)	j label	jump
000011 (3)	jal label	jump and link
000100 (4)	beq rs, rt, label	branch if equal
000101 (5)	bne rs, rt, label	branch if not equal
000110 (6)	blez rs, label	branch if less than or equal to zero
000111 (7)	bgtz rs, label	branch if greater than zero
001000 (8)	addi rt, rs, imm	add immediate
001001 (9)	addiu rt, rs, imm	add immediate unsigned
001010 (10)	slti rt, rs, imm	set less than immediate
001011 (11)	sltiu rt, rs, imm	set less than immediate unsigned
001100 (12)	andi rt, rs, imm	and immediate
001101 (13)	ori rt, rs, imm	or immediate
001110 (14)	xori rt, rs, imm	xor immediate
001111 (15)	lui rt, imm	load upper immediate
010000 (16)	mfc0 rt, rd / (rs = 0/4) mtc0 rt, rd	move from/to coprocessor 0
010001 (17)	F-type	fop = 16/17: F-type instructions
010001 (17)	bc1f label / (rt = 0/1) bc1t label	fop = 8: branch if fpcond is FALSE/TRUE

Opcode	Name	Description
011100 (28)	mul rd, rs, rt (func = 2)	multiply (32-bit result)
100000 (32)	lb rt, imm(rs)	load byte
100001 (33)	lh rt, imm(rs)	load halfword
100011 (35)	lw rt, imm(rs)	load word
100100 (36)	lbu rt, imm(rs)	load byte unsigned
100101 (37)	lhu rt, imm(rs)	load halfword unsigned
101000 (40)	sb rt, imm(rs)	store byte
101001 (41)	sh rt, imm(rs)	store halfword
101011 (43)	sw rt, imm(rs)	store word
110001 (49)	lwc1 ft, imm(rs)	load word to FP coprocessor 1
111001 (56)	swc1 ft, imm(rs)	store word to FP coprocessor 1

**tipo-J:** j, jal

**tipo-I:** slti, ori, lui

# ExercSC (2) - ApdxB - B.2- Function Codes - tipo-R

Table B.2 R-type instructions, sorted by funct

Funct	Name	Description
000000 (0)	sll rd, rt, shamt	shift left logical
000010 (2)	srl rd, rt, shamt	shift right logical
000011 (3)	sra rd, rt, shamt	shift right arithmetic
000100 (4)	sllv rd, rt, rs	shift left logical variable
000110 (6)	srlv rd, rt, rs	shift right logical variable
000111 (7)	srav rd, rt, rs	shift right arithmetic variable
001000 (8)	jr rs	jump register
001001 (9)	jalc rs	jump and link register
001100 (12)	syscall	system call
001101 (13)	break	break
010000 (16)	mfhi rd	move from hi
010001 (17)	mtli rs	move to hi
010010 (18)	mflo rd	move from lo
010011 (19)	mtlo rs	move to lo
011000 (24)	mult rs, rt	multiply
011001 (25)	multu rs, rt	multiply unsigned
011010 (26)	div rs, rt	divide
011011 (27)	divu rs, rt	divide unsigned

Table B.2 R-type instructions, sorted by funct field-

Funct	Name	Description
100000 (32)	add rd, rs, rt	add
100001 (33)	addu rd, rs, rt	add unsigned
100010 (34)	sub rd, rs, rt	subtract
100011 (35)	subu rd, rs, rt	subtract unsigned
100100 (36)	and rd, rs, rt	and
100101 (37)	or rd, rs, rt	or
100110 (38)	xor rd, rs, rt	xor
100111 (39)	nor rd, rs, rt	nor
101010 (42)	slt rd, rs, rt	set less than
101011 (43)	sltu rd, rs, rt	set less than unsigned

tipo-R: sll, jr

## ExercSC (3) - Figura 7.11 - Datapath


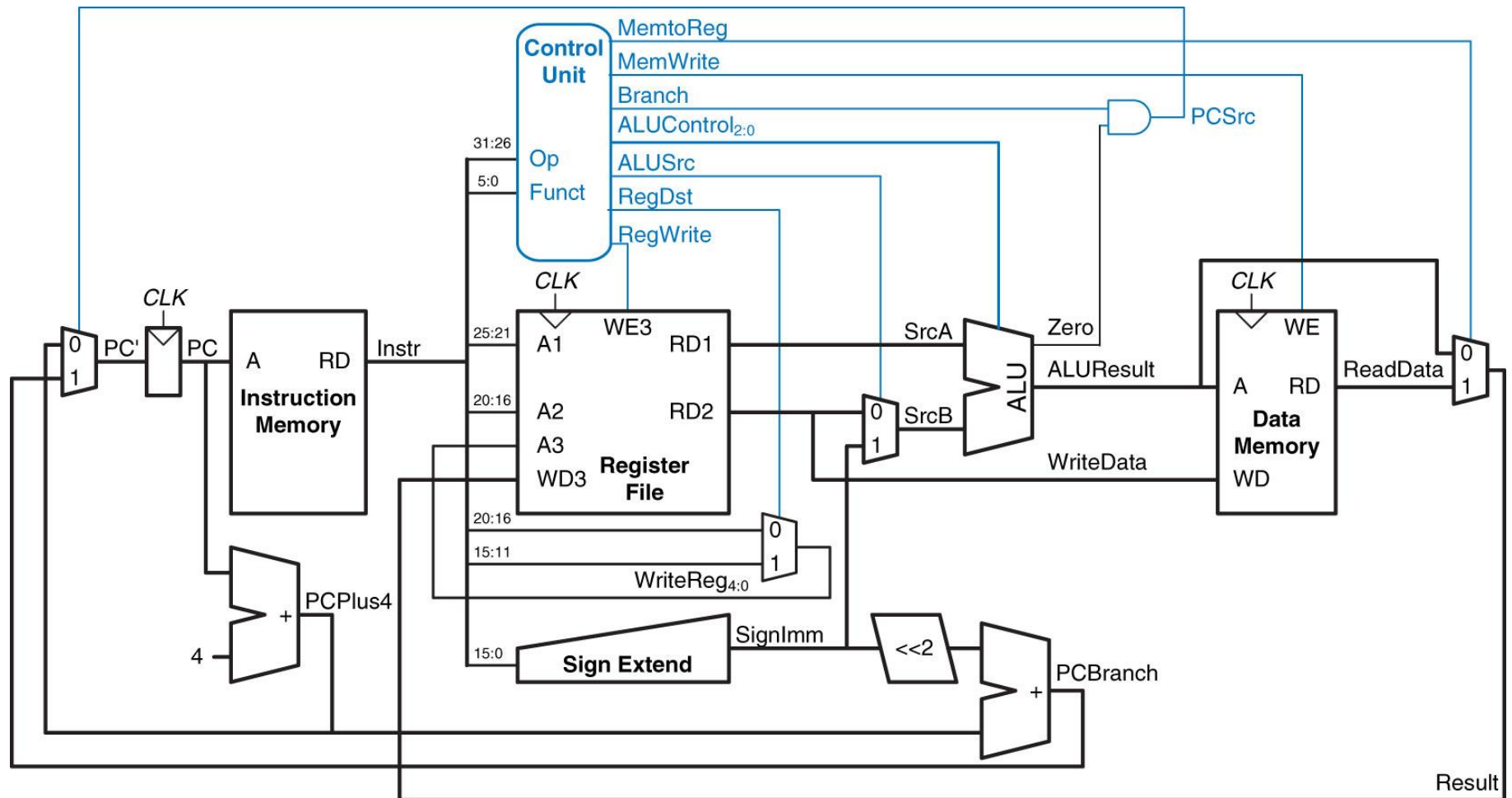


Figura 7.11 Processador MIPS Single-cycle completo
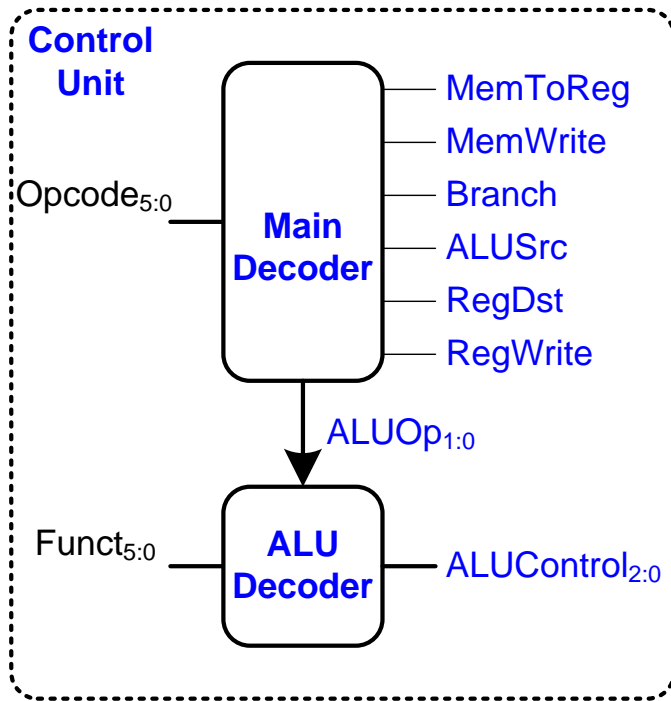
# ExercSC (4) - Tabelas de Verdade - ALU + Main Decoders




ALUOp <sub>1:0</sub>	Func <sub>5:0</sub>	ALUControl <sub>2:0</sub>
00	X	010 (Add)
X1	X	110 (Subtract)
1X	100000 (add)	010 (Add)
1X	100010 (sub)	110 (Subtract)
1X	100100 (and)	000 (And)
1X	100101 (or)	001 (Or)
1X	100110 (xor)	100 (Xor)
1X	100111 (nor)	101 (Nor)
1X	101010 (slt)	111 (Slt)

Tabela 7.2 Tabela de verdade do **ALU decoder** (+ xor e nor)


Instruction	OpCode <sub>5:0</sub>	RegWrite	RegDst	AluSrc	Branch	MemWrite	MemToReg	ALUOp <sub>1:0</sub>
<b>R-type</b>	000000	1	1	0	0	0	0	10
<b>lw</b>	100011	1	0	1	0	0	1	00
<b>sw</b>	101011	0	X	1	0	1	X	00
<b>beq</b>	000100	0	X	0	1	0	X	01

Tabela 7.3 Tabela de verdade do **Main decoder**

# ProbSC (1), P7.3a (1) - SLL: Datapath

 

tipo-R

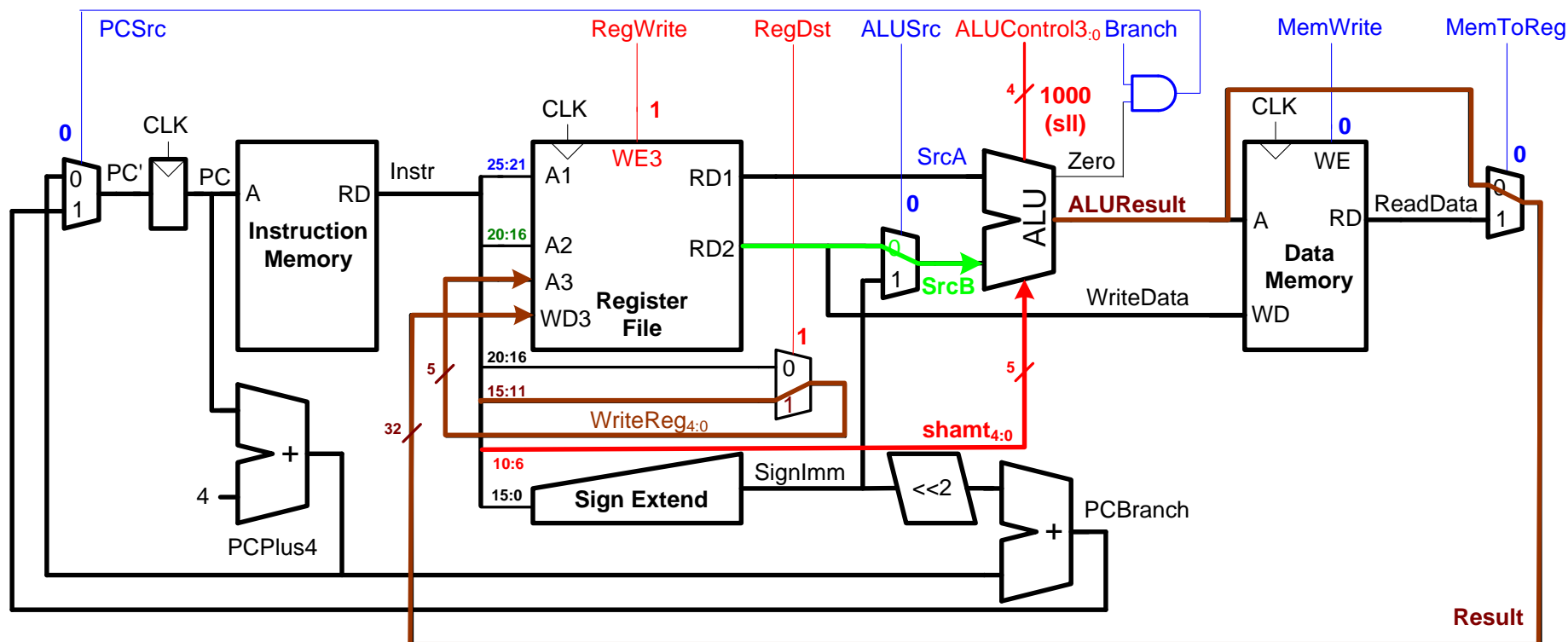

Modificações:

Datapath single-cycle modificado para sll

1. ALU: tem uma entrada extra,  $shamt_{4:0}$ ; implementa sll.
2.  $ALUControl_{3:0}$  tem 4 bits


$(rd) = (rt) \ll shamt$   
(rs=0, ignorado!)

# ProbSC (1), P7.3a (1) - SLL: Datapath - animado

31:26	25:21	20:16	15:11	10:6	5:0
0	rs=0	rt	rd	shamt	0

**sll rd, rt, shamt**

tipo-R

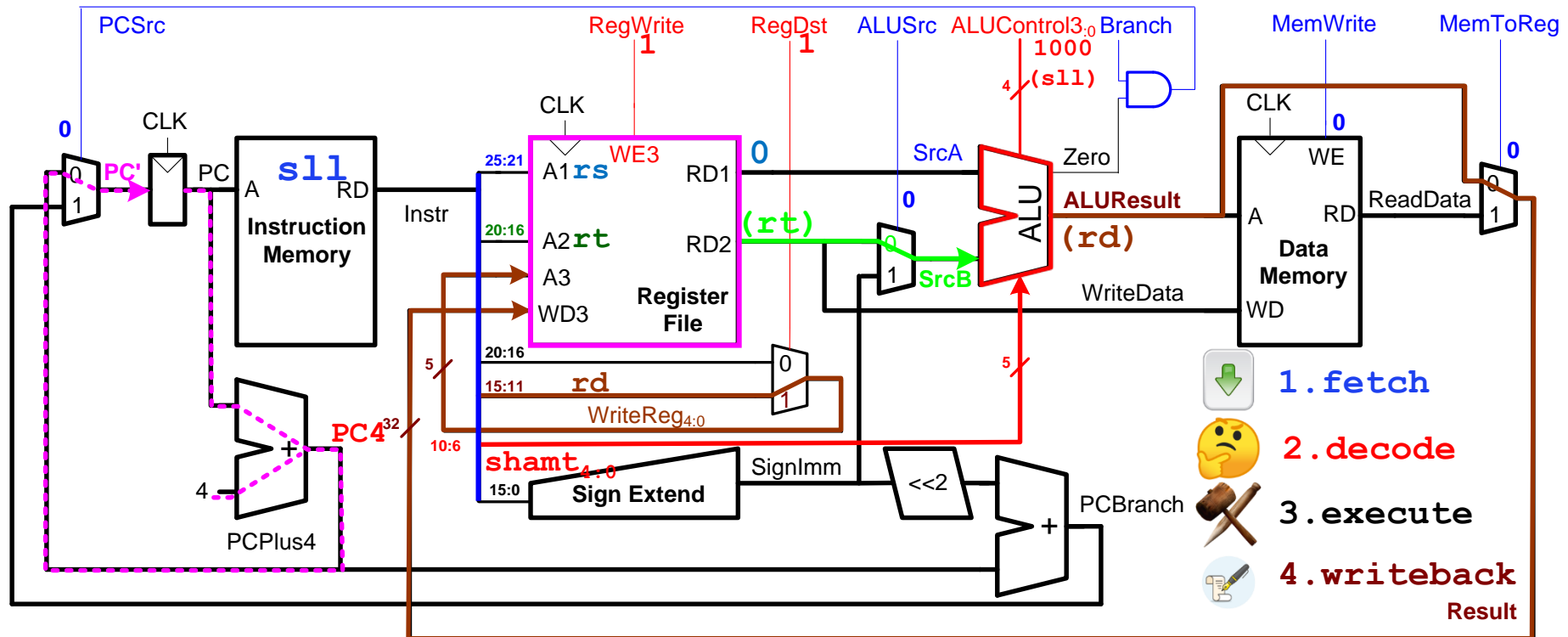

Modificações:

Datapath single-cycle modificado para sll

1. **ALU:** tem uma entrada extra, **shamt<sub>4:0</sub>**; implementa **sll**.
2. **ALUControl<sub>3:0</sub>** tem 4 bits

$$(rd) = (rt) \ll shamt$$

(rs=0, ignorado!)



# ProbSC (1), P7.3a (2) - SLL: ALU Decoder + ALU


31:26	25:21	20:16	15:11	10:6	5:0	
0	rs=0	rt	rd	shamt	0	sll rd, rt, shamt

tipo-R

ALUOp <sub>1:0</sub>	Funct <sub>5:0</sub>	ALUControl <sub>3:0</sub>	ALUCtrl <sub>3:0</sub>	Função
00	X	0010 (Add)	0000	A & B
X1	X	0110 (Subtract)	0001	A   B
1X	100000 (add)	0010 (Add)	0010	A + B
1X	100010 (sub)	0110 (Subtract)	0011	not used
1X	100100 (and)	0000 (And)	0100	A ^ B
1X	100101 (or)	0001 (Or)	0101	~(A   B)
1X	100110 (xor)	0100 (Xor)	0110	A - B
1X	100111 (nor)	0101 (Nor)	0111	Slt
1X	101010 (slt)	0111 (Slt)	1000	Sll
1X	000000 (sll)	1000 (Shift Left Logical)	1001	Srl

Tabela de verdade do **ALU decoder** para **sll**

**ALU** para **sll**

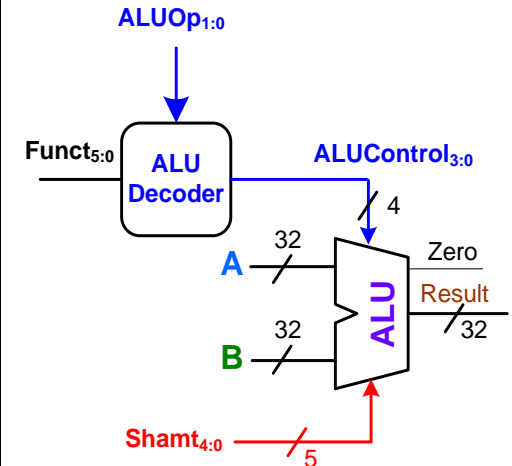

**SLL:**


**Result** = **B** << **shamt**  
(**A** ignorado)

## Modificações:

1. ALU: tem uma entrada extra, **shamt<sub>4:0</sub>**; implementa **sll**.
2. **ALUControl<sub>3:0</sub>** tem agora 4 bits (+1bit para suportar outros shifts).


(**rd**) = (**rt**) << **shamt**  
(**rs=0**, ignorado!)

# ProbSC (2), P7.3b (1) - LUI: Datapath

 

lui rt, imm(\$0)

tipo-I

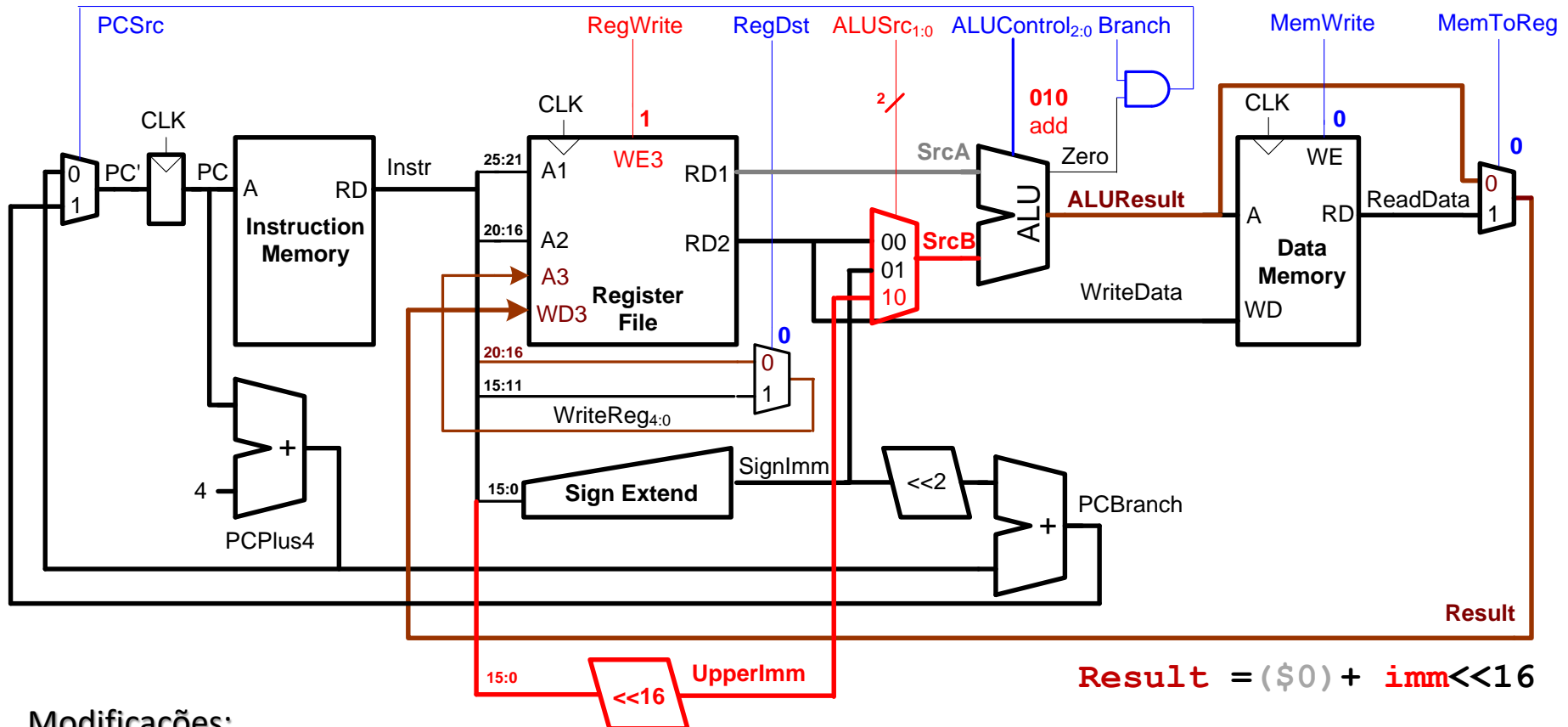

Modificações:

1. Imm << 16
2. AluSrc: 3 inputs

Datapath single-cycle modificado para lui

(rt) := imm << 16

## ProbSC (2), P7.3b (2) - LUI: Main Decoder

Instruction	Op <sub>5:0</sub>	RegWrite	RegDst	AluSrc <sub>1:0</sub>	Branch	MemWrite	MemToReg	ALUOp <sub>1:0</sub>
R-type	000000	1	1	00	0	0	0	10
lw	100011	1	0	01	0	0	1	00
sw	101011	0	X	01	0	1	X	00
beq	000100	0	X	00	1	0	X	01
lui	001111	1	0	10	0	0	0	00



AluSrc<sub>1:0</sub> = 10 e ALUOp<sub>1:0</sub> = 00



Tabela de verdade do *ALU decoder* para lui

# ProbSC (3), P7.3c (1) - SLTI: ALU + Main Decoders

10	rs	rt	imm	slti rt,rs,imm	tipo-I
----	----	----	-----	----------------	--------

slti é uma instrução do **tipo-I**, por isso precisamos de usar um **novo** código **ALUOp=11**.

No caso de **addi** (vide aula anterior) não era necessário porque o código **ALUOp=00** já existia.

ALUOp <sub>1:0</sub>	Funct <sub>5:0</sub>	ALUControl <sub>2:0</sub>
00	X	010 (Add)
01	X	110 (Subtract)
10	100000 (add)	010 (Add)
10	100010 (sub)	110 (Subtract)
10	100100 (and)	000 (And)
10	100101 (or)	001 (Or)
10	101010 (slt)	111 (SlT)
11	X	111 (SlT)

O **datapath** **não** precisa de ser modificado!  
**Só** a Unidade de Controlo tem de ser adaptada.

Tabela de verdade do **ALU decoder** para **slti**




 Instruction	OpCode <sub>5:0</sub>	RegWrite	RegDst	AluSrc	Branch	MemWrite	MemToReg	ALUOp <sub>1:0</sub>
<b>R-type</b>	000000	1	1	0	0	0	0	10
<b>lw</b>	100011	1	0	1	0	0	1	00
<b>sw</b>	101011	0	X	1	0	1	X	00
<b>beq</b>	000100	0	X	0	1	0	X	01
<b>slti</b>	001010	1	0	1	0	0	0	11

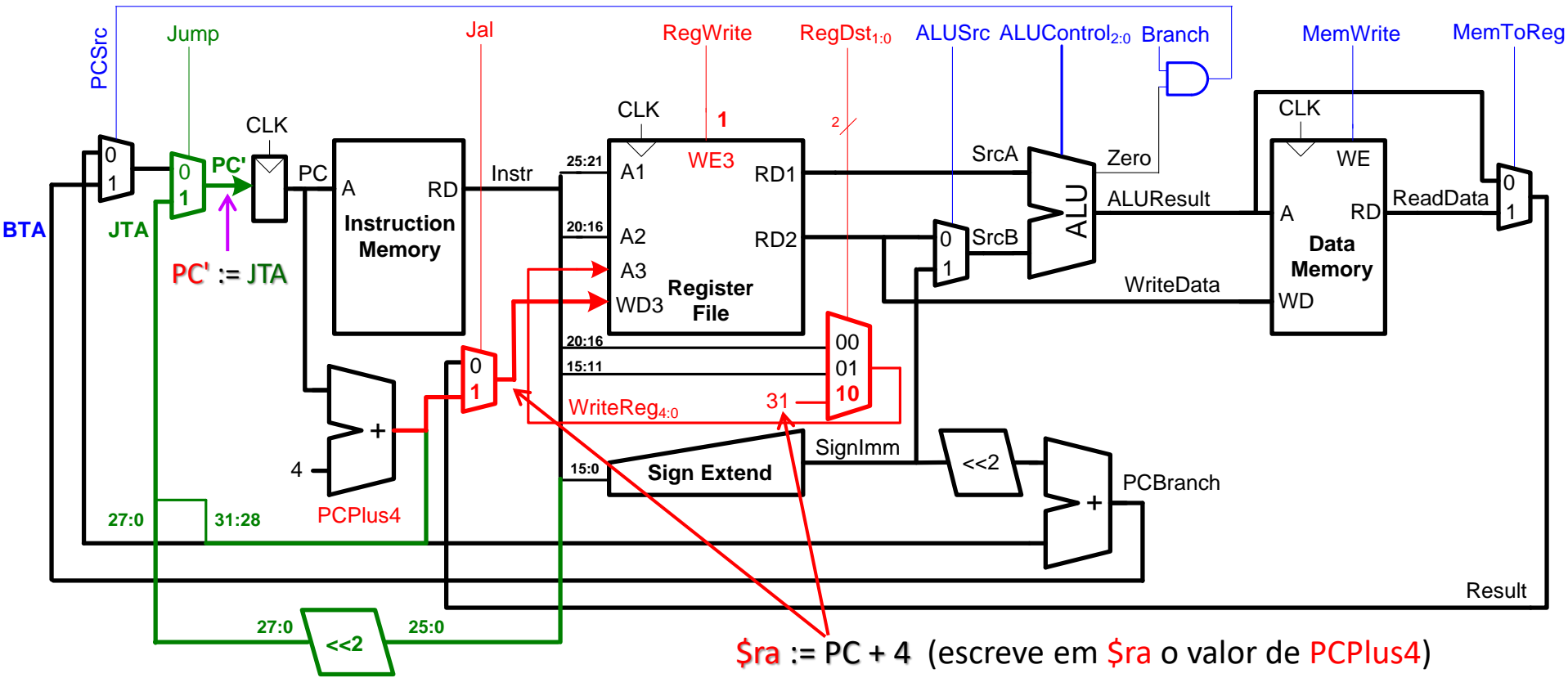


Tabela de verdade do **Main decoder** para **slti**

## ProbSC (4), P7.4a (1) - JAL: Datapath



### Datapath single-cycle modificado para jal



### Modificações *Datapath*:

1. **RegDst:** +1 bit e +entrada 31
2. **Mux Jal:** PC4 -> RF


jal label:

1.  $PC' := JTA = (PC + 4)_{31:28} : (Imm_{25:0} < 2)$  ; 2.  $\$ra(31) := PC + 4$
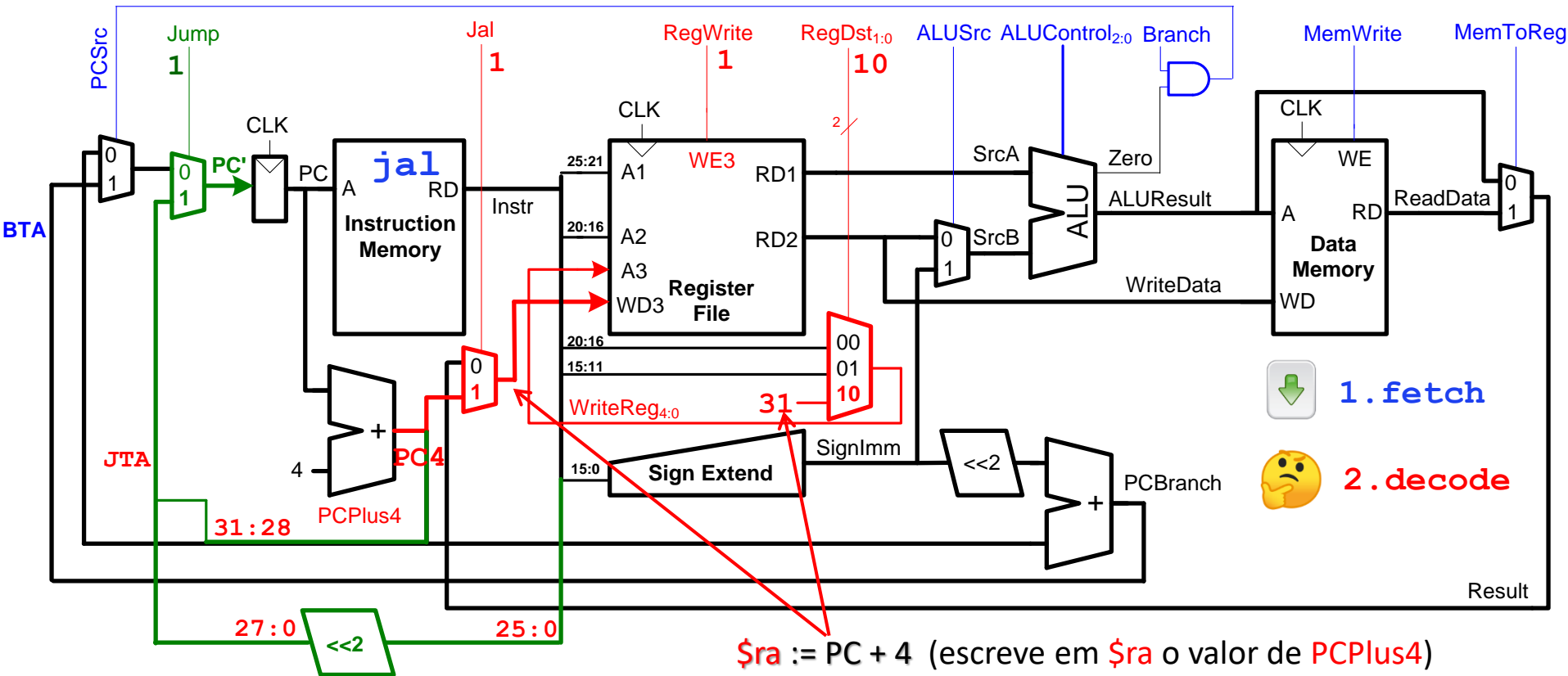
# ProbSC (4), P7.4a (1) - JAL: Datapath - animado



Datapath single-cycle modificado para jal



1. RegDst: +1 bit e +entrada 31
2. Mux Jal: PC4 -> RF

- jal label:
1.  $PC' := JTA = (PC + 4)_{31:28} : (Imm_{25:0} \ll 2)$
  2.  $\$ra (31) := PC + 4$

# ProbSC (4), P7.4a (2) - JAL: Main Decoder

Instruction	Op <sub>5:0</sub>	RegWrite	RegDst <sub>1:0</sub>	AluSrc	Branch	MemWrite	MemToReg	ALUOp <sub>1:0</sub>	Jump	Jal
R-type	000000	1	01	0	0	0	0	10	0	0
lw	100011	1	00	1	0	0	1	00	0	0
sw	101011	0	XX	1	0	1	X	00	0	0
beq	000100	0	XX	0	1	0	X	01	0	0
addi	001000	1	00	1	0	0	0	00	0	0
j	000010	0	XX	X	X	0	X	XX	1	0
jal	000011	1	10	X	X	0	X	XX	1	1

↑  
\$ra

↑  
JTA


↑  
PC4

Tabela de Verdade do *Main decoder* para *jal*

## Modificações *Main decoder*:

1. +1 linha para OpCode=*jal*
2. +1 saída = *Jal*
3. *Jump*: Esta saída tb está activa.
4. *RegDst*: +1 bit e valor=*10* para *\$ra* (31)

## ProbSC (5), P7.4c (1) - JR: Datapath

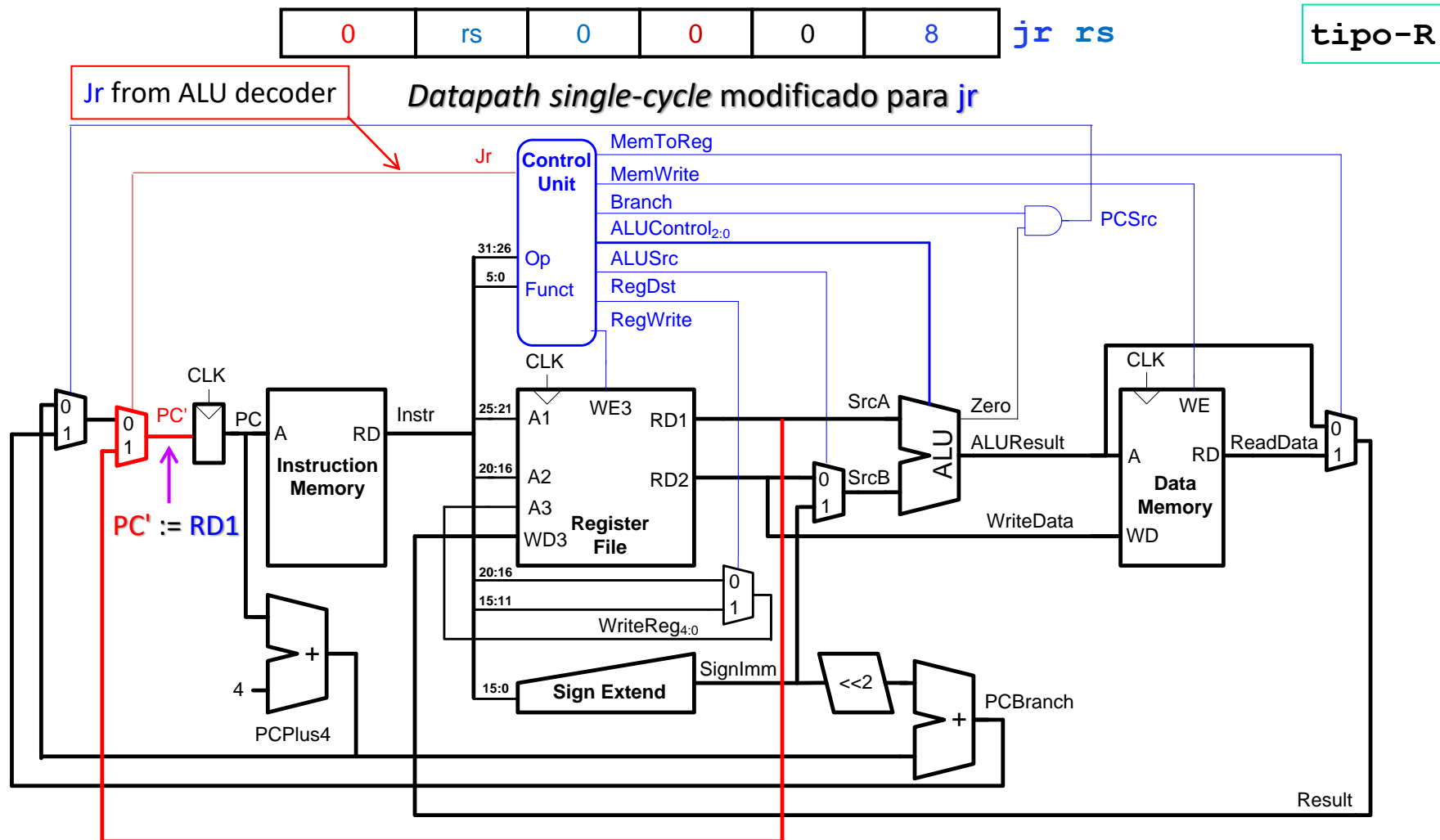

### Modificações *Datapath*:

1. MuxJr: RD1 -> PC'; 2. Ligar RD1 a MuxJr entrada 1.



# ProbSC (5), P7.4c (2) - JR: ALU Decoder

0	rs	0	0	0	8	jr rs
---	----	---	---	---	---	-------

tipo-R


- jr é uma instrução de tipo-R, com a particularidade de ambos **rt** e **rd** serem zero.

ALUOp <sub>1:0</sub>	Funct <sub>5:0</sub>	ALUControl <sub>2:0</sub>	Jr
00	X	010 (Add)	0
01	X	110 (Subtract)	0
10	100000 (add)	010 (Add)	0
10	100010 (sub)	110 (Subtract)	0
10	100100 (and)	000 (And)	0
10	100101 (or)	001 (Or)	0
10	100110 (xor)	100 (Xor)	0
10	100111 (nor)	101 (Nor)	0
10	101010 (slt)	111 (Slt)	0
10	001000 (jr)	XXX	1

Tabela de verdade do **ALU decoder** para jr ↑


Modificação **ALU decoder**:

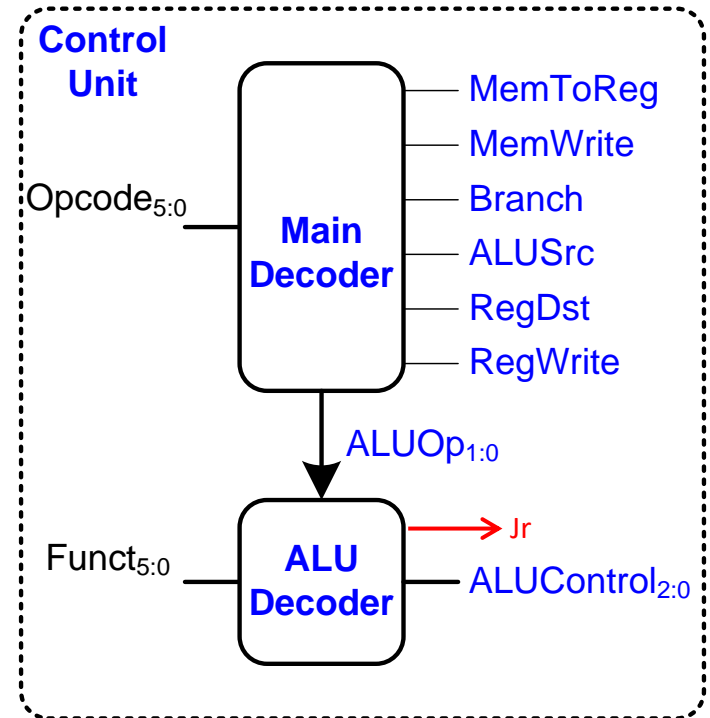1. +1 saída = **Jr** para **Funct<sub>5:0</sub> = 001000**




O sinal **Jr** é gerado no **ALU decoder**, porque é aí que o **Funct<sub>5:0</sub>** está ligado.  
Tabela de verdade do **Main decoder** para jr : **sem** modificações!
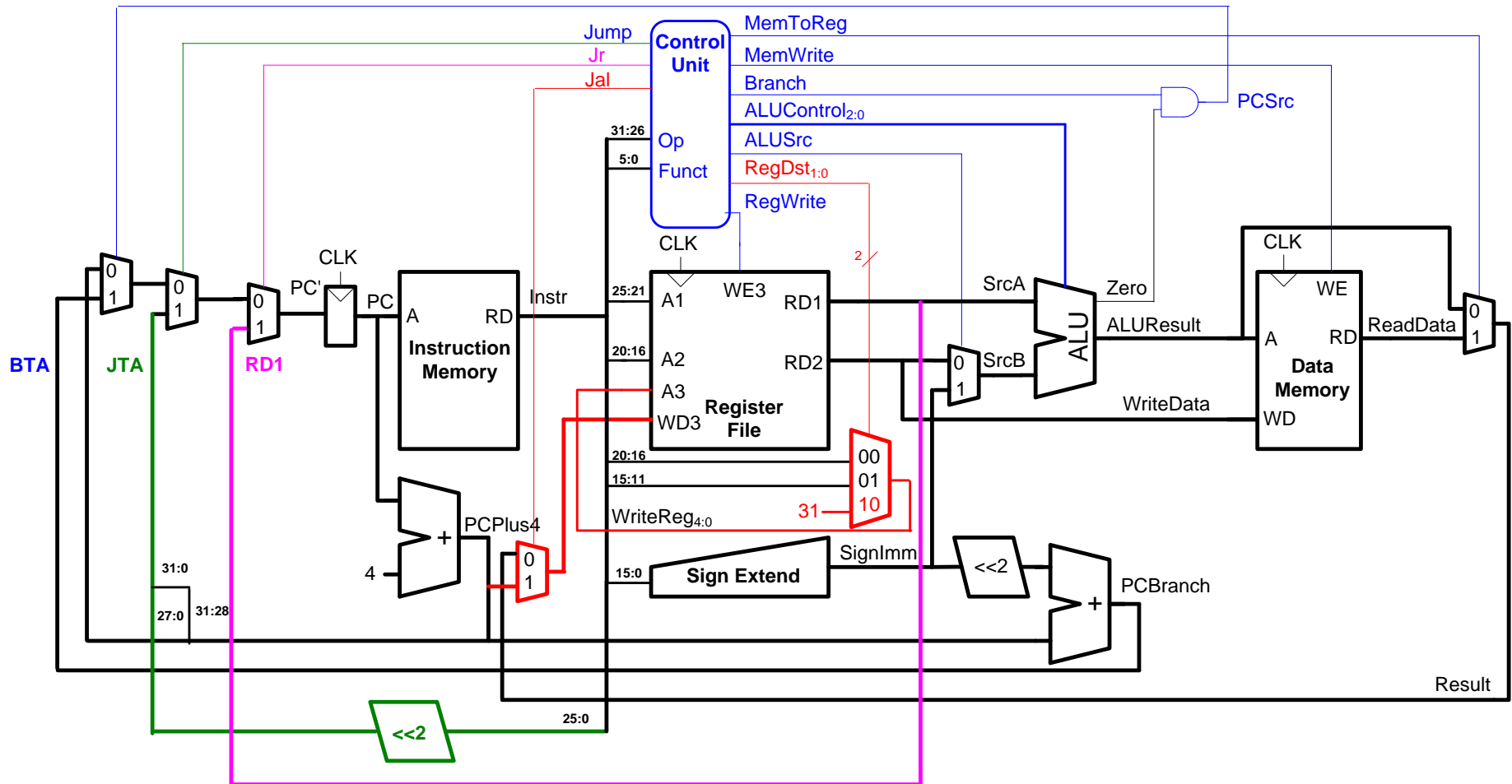
# ProbSC (6), P7.4a + P7.4c - JAL + JR: Datapath



Datapath single-cycle modificado para **jal** + **jr**  
( **jal** precisa de **jr** )
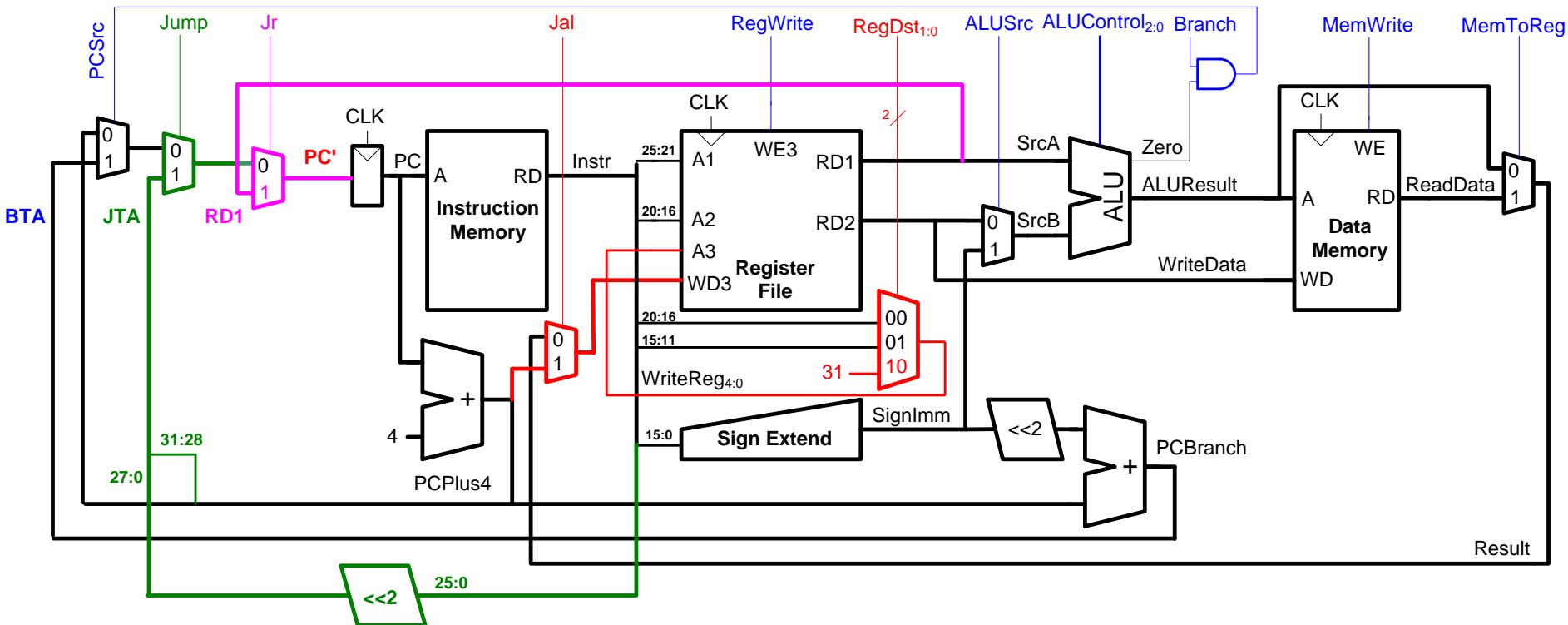
# ProbSC (6), P7.4a + P7.4c - JAL + JR: Datapath - v2



Datapath single-cycle modificado para jal + jr  
(jal precisa de jr)

# ProbSC (7), Extra (1) - ORI: ALU Decoder

13	rs	rt	imm
----	----	----	-----

ori rt,rs,imm

tipo-I

ori é uma instrução do **tipo-I**. Precisamos de criar um novo código **ALUOp**? Não.

Vamos reutilizar o código **ALUOp**=11 já usado para **slti**.

slti →

ori →


ALUOp <sub>1:0</sub>	OpCode <sub>5:0</sub>	Func <sub>5:0</sub>	ALUControl <sub>2:0</sub>
00		X	010 (Add)
01		X	110 (Subtract)
10		100000 (add)	010 (Add)
10		100010 (sub)	110 (Subtract)
10		100100 (and)	000 (And)
10		100101 (or)	001 (Or)
10		100110 (xor)	100 (Xor)
10		101010 (slt)	111 (Slt)
11	001010	X	111 (Slt)
11	001101	X	001 (Or)

O datapath **precisa** de ser modificado!  
O **Main Decoder** tb tem de ser adaptado.

Tabela de verdade do **ALU decoder** para **ori**

←

 O **ALU Decoder** precisa agora também do **OpCode** para poder gerar o **ALUControl** qdo o **ALUOp**=11 (por este passar a ser partilhado pelas instruções imediatas).



# ProbSC (7), Extra (2) - ORI: Main Decoder

13	rs	rt	imm	ori rt,rs,imm	tipo-I
----	----	----	-----	---------------	--------



Instruction	Op <sub>5:0</sub>	RegWrite	RegDst	AluSrc <sub>1:0</sub>	Branch	MemWrite	MemToReg	ALUOp <sub>1:0</sub>
R-type	000000	1	1	00	0	0	0	10
lw	100011	1	0	01	0	0	1	00
sw	101011	0	X	01	0	1	X	00
beq	000100	0	X	00	1	0	X	01
lui	001111	1	0	10	0	0	0	00
slti	001010	1	0	01	0	0	0	11
ori	001101	1	0	11	0	0	0	11

Tabela de verdade do *Main decoder* para tb suportar *slti* e *ori*.


*ori* é uma instrução lógica do **tipo-I**, por isso o valor imediato (im16) **deve ser estendido com zeros**, i.e., ignorando o bit de sinal. Assim, temos de adicionar uma nova entrada ao multiplexer *AluSrc* (como aliás já tínhamos feito para *lui* ).

# ProbSC (8), Extra (3) - LUI + ORI: Datapath

13	rs	rt	imm
----	----	----	-----

ori rt,rs,imm

tipo-I

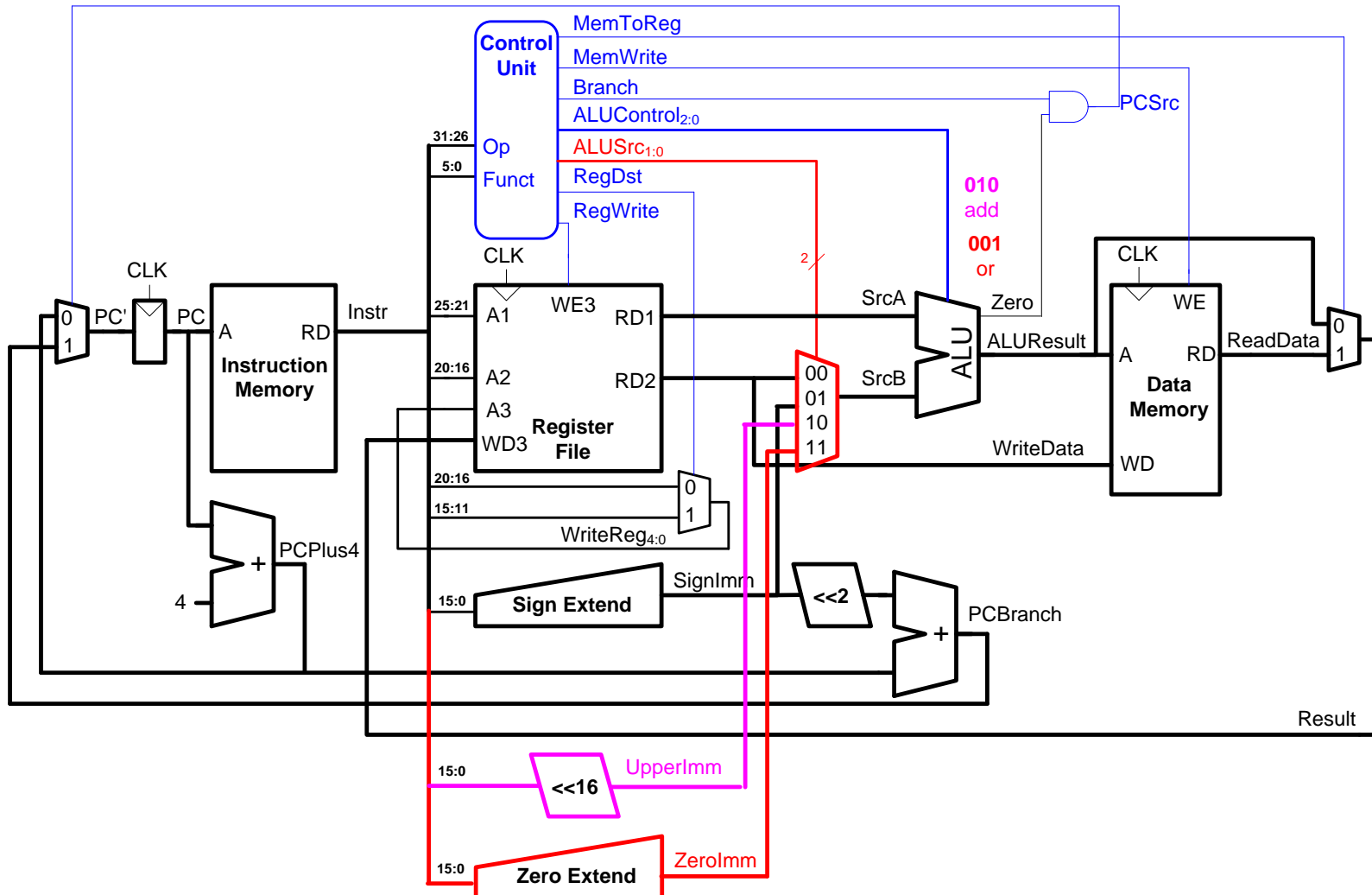


# ProbSC (8), Extra (3) - LUI + ORI: Datapath - v2

tipo-I

15	rs=0	rt	imm
13	rs	rt	imm

lui rt,imm(\$0)

ori rt,rs,imm

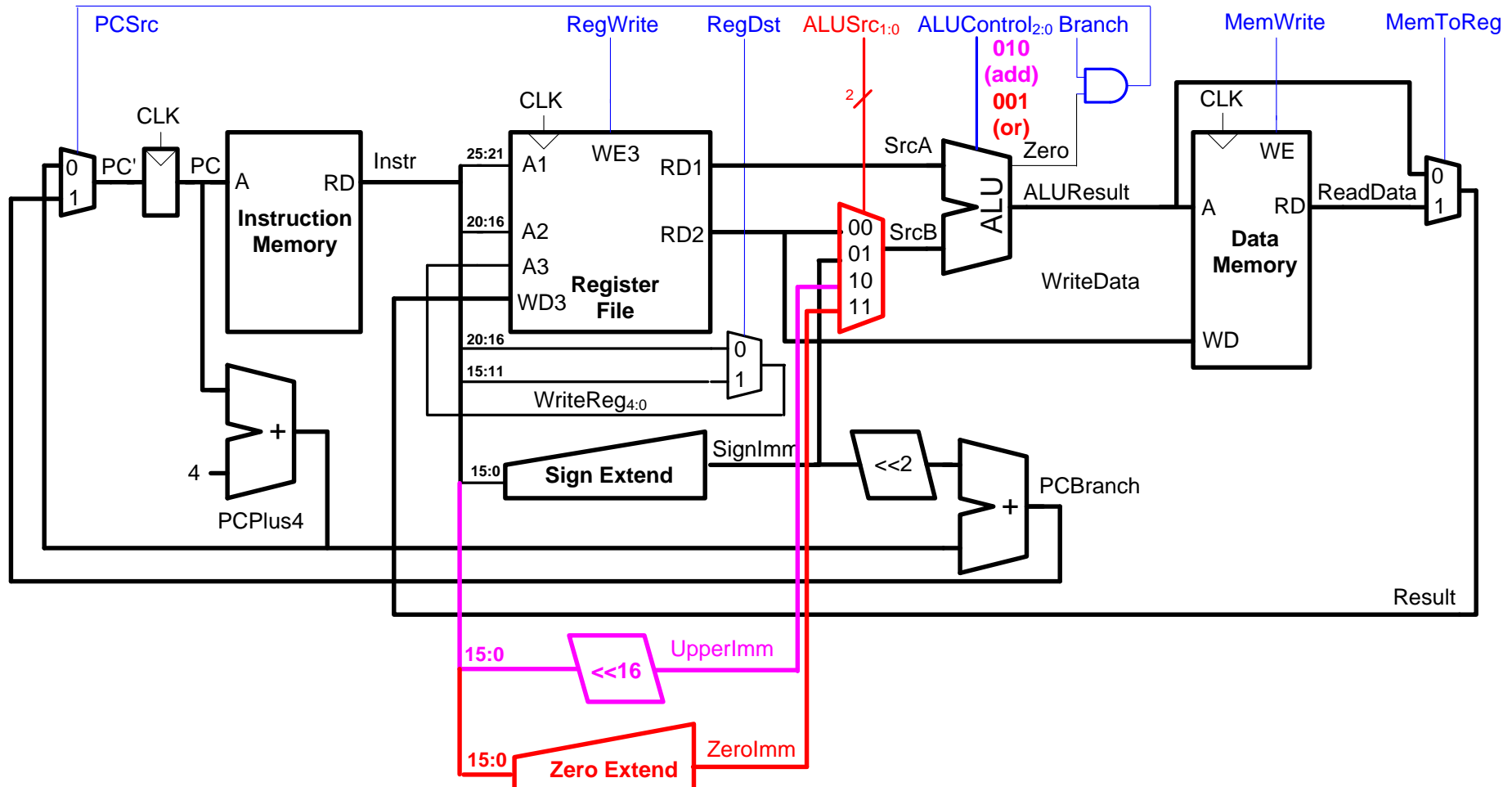


# ProbSC (9) - LUI + ORI & JAL + JR

31:26	25:21	20:16	15:0
15	0	rt	imm
31:26	25:21	20:16	15:0
13	rs	rt	imm

lui rt,imm(\$0)

ori rt,rs,imm

tipo-I

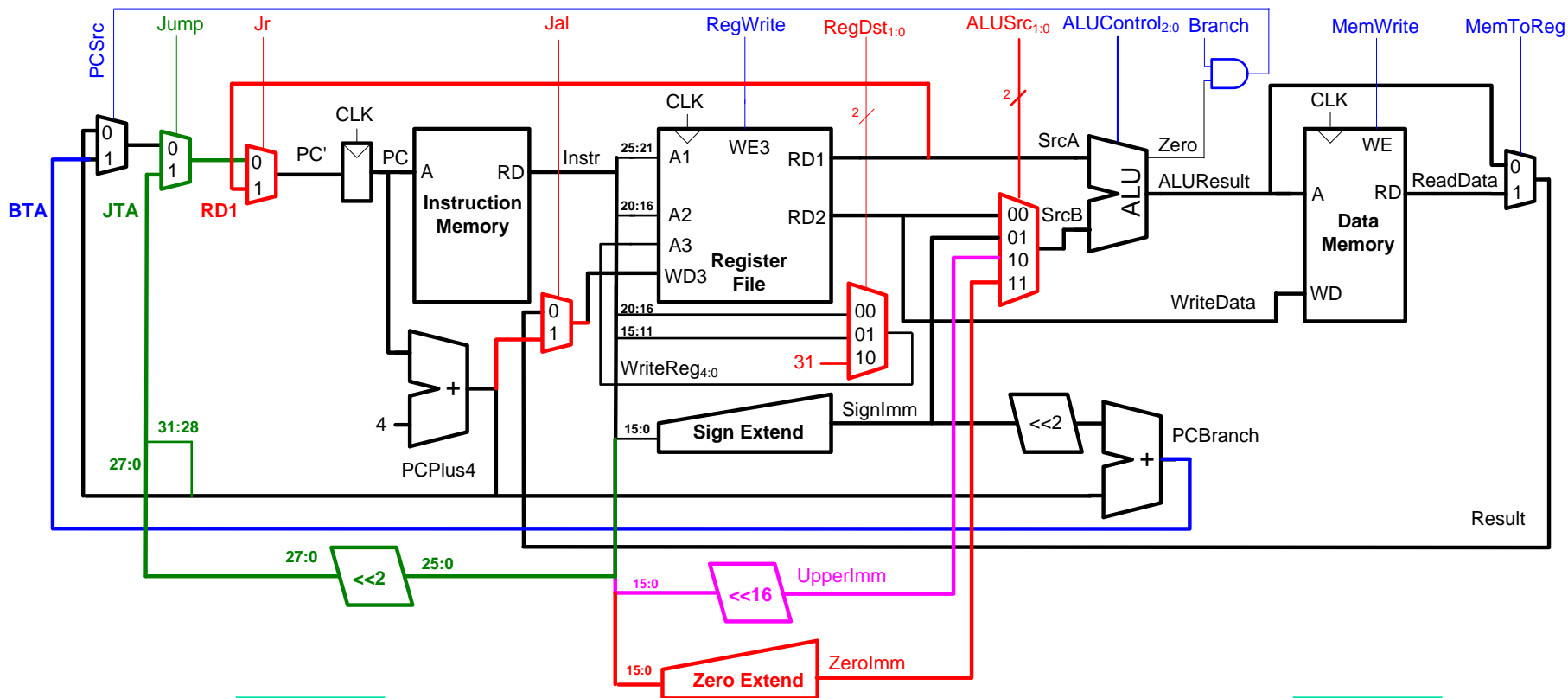

jal imm26 tipo-J


tipo-R jr rs

31:26	25:0
3	imm26

31:26	25:21	20:16	15:11	10:6	5:0
0	rs	0	0	0	8



# A seguir: Datapath Multicycle

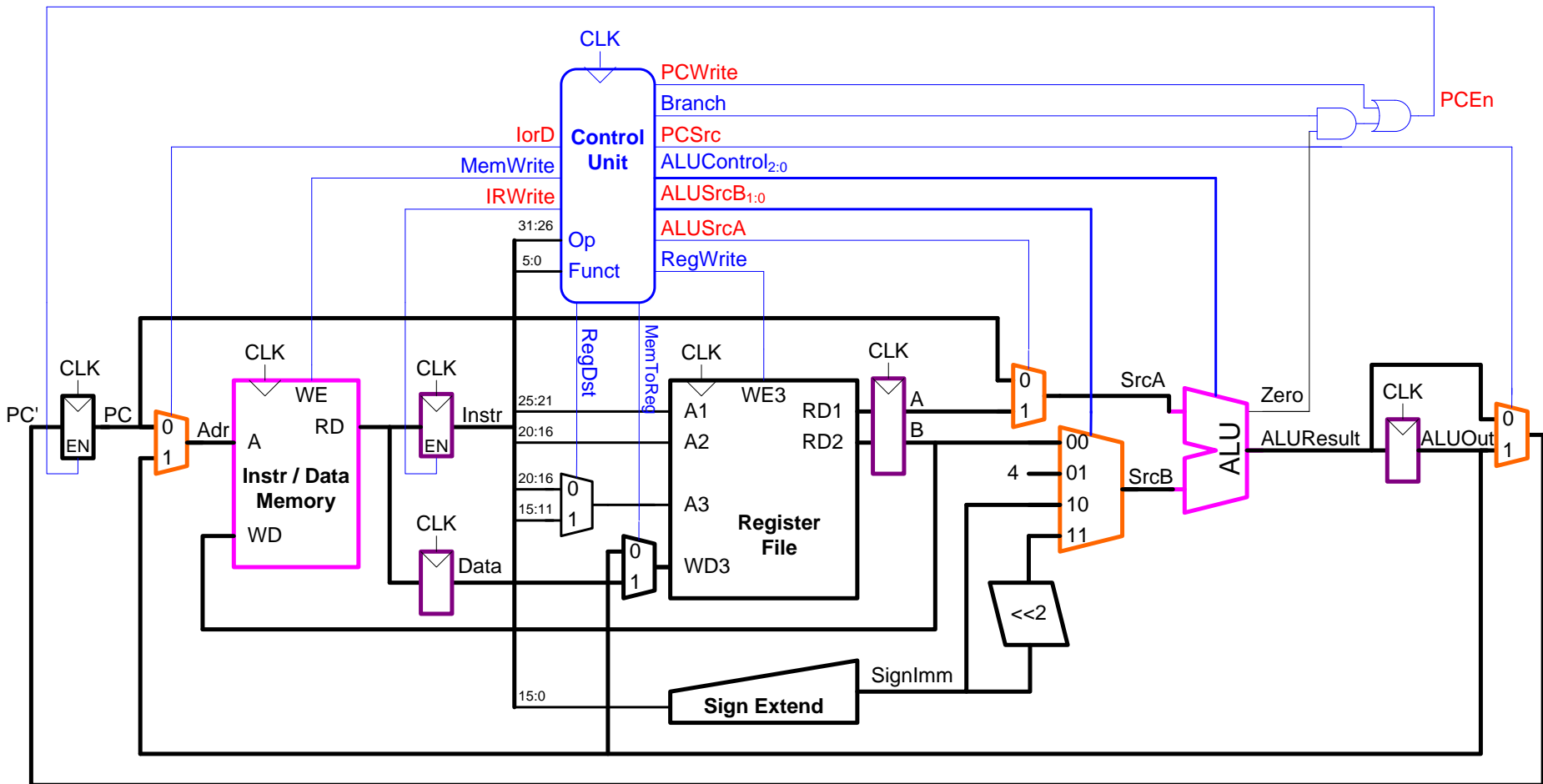

\* Uma **única Memória** (*von Neumann*) e uma **única ALU**

\* Unidade de Controlo mais complexa: FSM.

## Datapath do $\mu$ P MIPS: Single-cycle

Aula	Data	Descrição
22	13/Mai (4ª)	<b>VI</b> - Organização interna do processador: Unidades operativas e de controlo. <i>Datapath</i> : Pressupostos para a construção de um <i>datapath</i> genérico para uma arquitectura tipo MIPS. Análise dos blocos constituintes necessários à execução de cada tipo de instruções básicas: tipo R; <i>load</i> e <i>store</i> ; salto condicional.
23	15/Mai	<b>Unidade de Controlo</b> Descodificador da ALU; Exemplo de ALU Principal Descodificador Principal Exercício: Execução da instrução <i>or</i> Instruções adicionais: <i>addi</i> e <i>j(ump)</i>
24	20/Mai (4ª)	Resolução de <b>problemas</b> sobre uArquiteturas Single-cycle.

## Datapath do $\mu$ P MIPS: *Multicycle*

Aula	Data	Descrição
25	22/Mai	<i>Multicycle</i> : Limitações das uArquiteturas <i>Single-cycle</i> ; Versão de referência duma uArquitetura <i>Multicycle</i> ; Exemplos do processamento das instruções numa uArquitetura <i>Multicycle</i> .
26	27/Mai (4ª)	<i>Unidade de Controlo para datapath Multicycle</i> : Diagrama de estados. Sinais de controlo e valores do <i>datapath Multicycle</i> . Exemplos da execução sequencial de algumas instruções <i>no datapath multicycle</i> .
27	29/Mai	Resolução de <i>problemas</i> sobre uArquiteturas <i>Multicycle</i> .

## Comunicação do $\mu P$ com o exterior (I/O)

Aula	Data	Descrição
28	3/Jun	<b>VII - Comunicação com o exterior:</b> Entrada e saída de dados (I/O) Acesso a dispositivos de I/O: I/O Memory-Mapped Hardware e Software (Asm). Dispositivos de I/O Embedded uControlador PIC32 (MIPS): I/O Digital: Switches e LEDs I/O Série : SPI e UART.
29	5/Jun	<b>I/O sob interrupção:</b> Timers e Interrupções I/O analógico: ADC e DAC; Outros periféricos: LCD e Bluetooth.