

## ***μArquitetura MIPS: Single-cycle - I***

### Introdução

μArquitetura: Definição e Tipos

### A μArquitetura dum CPU

Máquina Síncrona; Arq. Harvard

*Datapath* e Controlo

Fases de projeto

### *Datapath*

Subconjunto de Instruções (ISA)

Execução de Instruções:

*Acesso a Dados* (*lw* e *sw*)

Tipo-R (*add*, *sub*)

*Branch* (*beq*)

## $\mu$ Arquitetura

- Como implementar o *hardware* da Arquitetura dum Processador (Arquitetura = Visão do programador do conjunto instruções, registos e memória).

## Processador

- **Datapath:** Blocos Funcionais

Memórias, registos, ALUs e multiplexers que operam sobre dados (*words* de 32-bits)

- **Unidade de Controlo:**

Determina como a instrução deve ser executada no *Datapath*, gerando sinais de seleção de multiplexers, de *enable* de registos, de *write* de memórias, etc.

*Datapath* = Caminho de Dados.

Os Blocos estão interligados por *Buses* controlados pela Unidade de Controlo.


## $\mu$ Arq (2) - Três tipos de Implementações

---


- **Single-cycle:** A execução de cada instrução é efectuada num **único ciclo** de relógio (**clock**). Todas as instruções ocupam o **mesmo** intervalo de tempo.
- **Multicycle:** A execução de cada instrução é dividida numa série de passos mais simples; cada um deles ocupa um ciclo de relógio (de maior frequência). As instruções possuem tempos de execução **diferentes** (e.g., **lw** =5 ciclos e **beq** =3 ciclos).
- **Pipelined:** A execução de cada instrução é dividida numa série de passos mais simples; o processador executa **múltiplas** instruções **em simultâneo** (em paralelo), aumentando, deste modo, a *performance*.

# $\mu$ Arq (3) - Single-cycle vs Multicycle vs Pipelined


## Single-cycle

 

## Multicycle

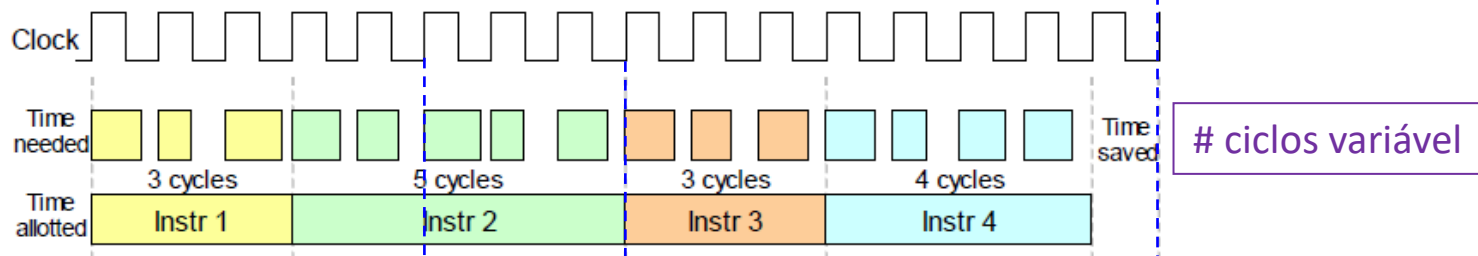


## Pipelined

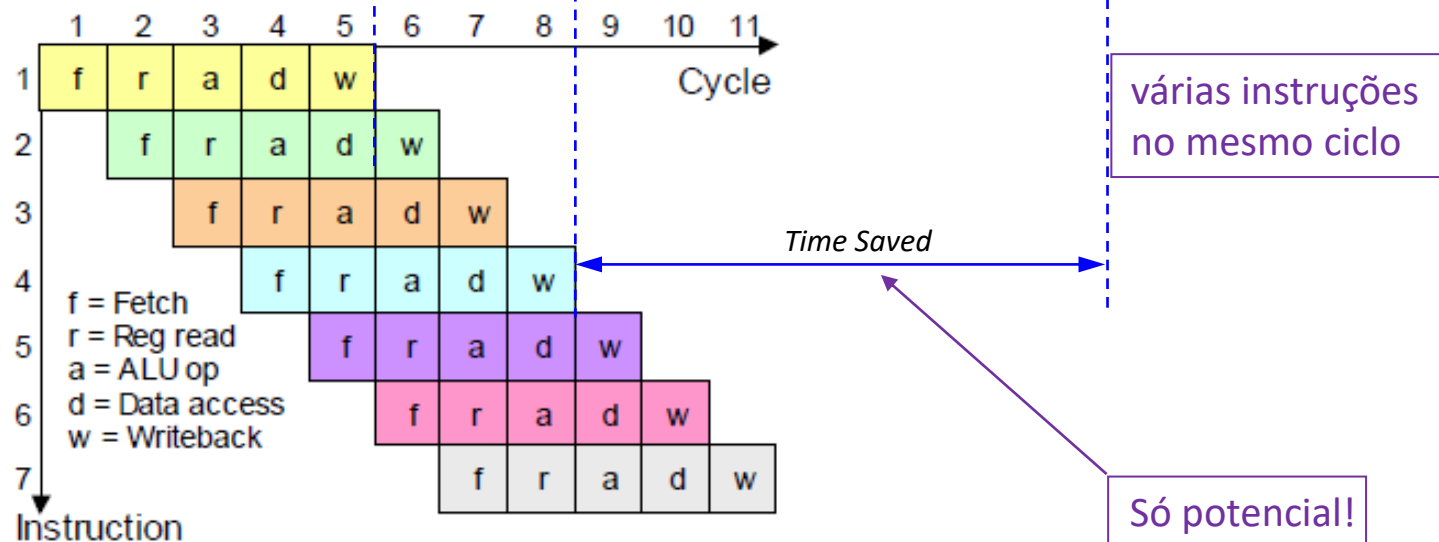


O CPU é uma máquina de estados síncrona.

 - As Memórias, os Registos e outros autómatos definem o **estado**.
- A execução das instruções dum programa **altera o seu estado**.



# CPU MIPS (2) - Arquitetura Harvard\*
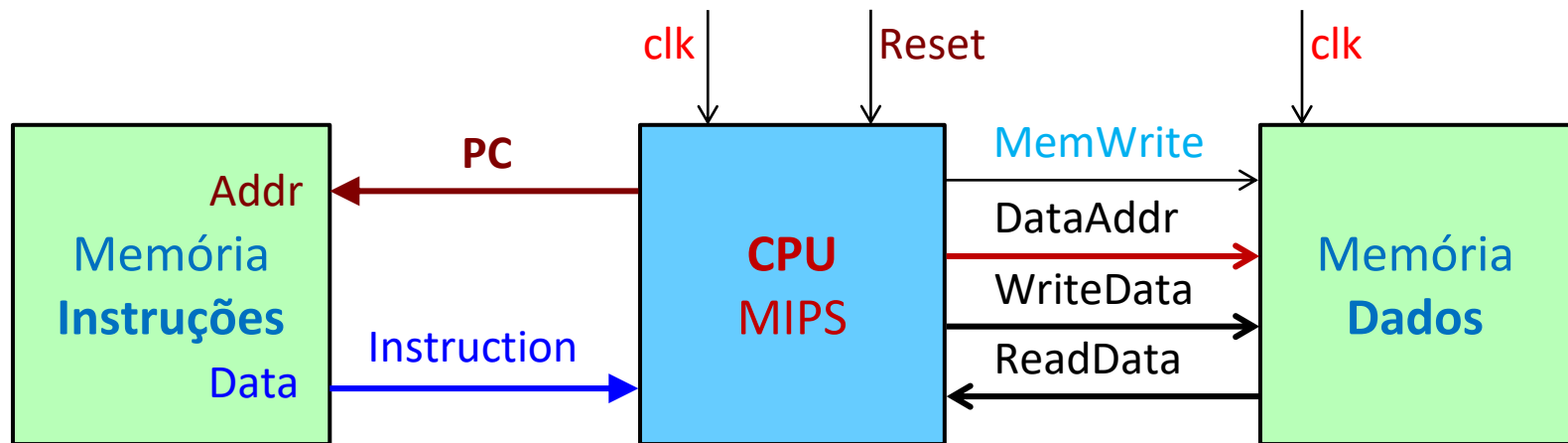
## A $\mu$ Arquitetura dum CPU Single-cycle




- O CPU MIPS interage com **duas** memórias.
- Após o **Reset**, o **PC** é carregado com um **endereço** da **Memória de Instruções**, para ler a primeira **Instrução** a ser executada pelo CPU.
- O CPU gera os  **sinais de Controlo**  necessários à execução da **Instrução**, a qual pode ou não envolver a **Memória de Dados**.

\**Harvard* = A implementação *Single-cycle* (Ciclo-único) usa memórias separadas (externas ao CPU) para permitir o acesso a ambas, em simultâneo (i.e., durante o mesmo ciclo) pelo CPU.
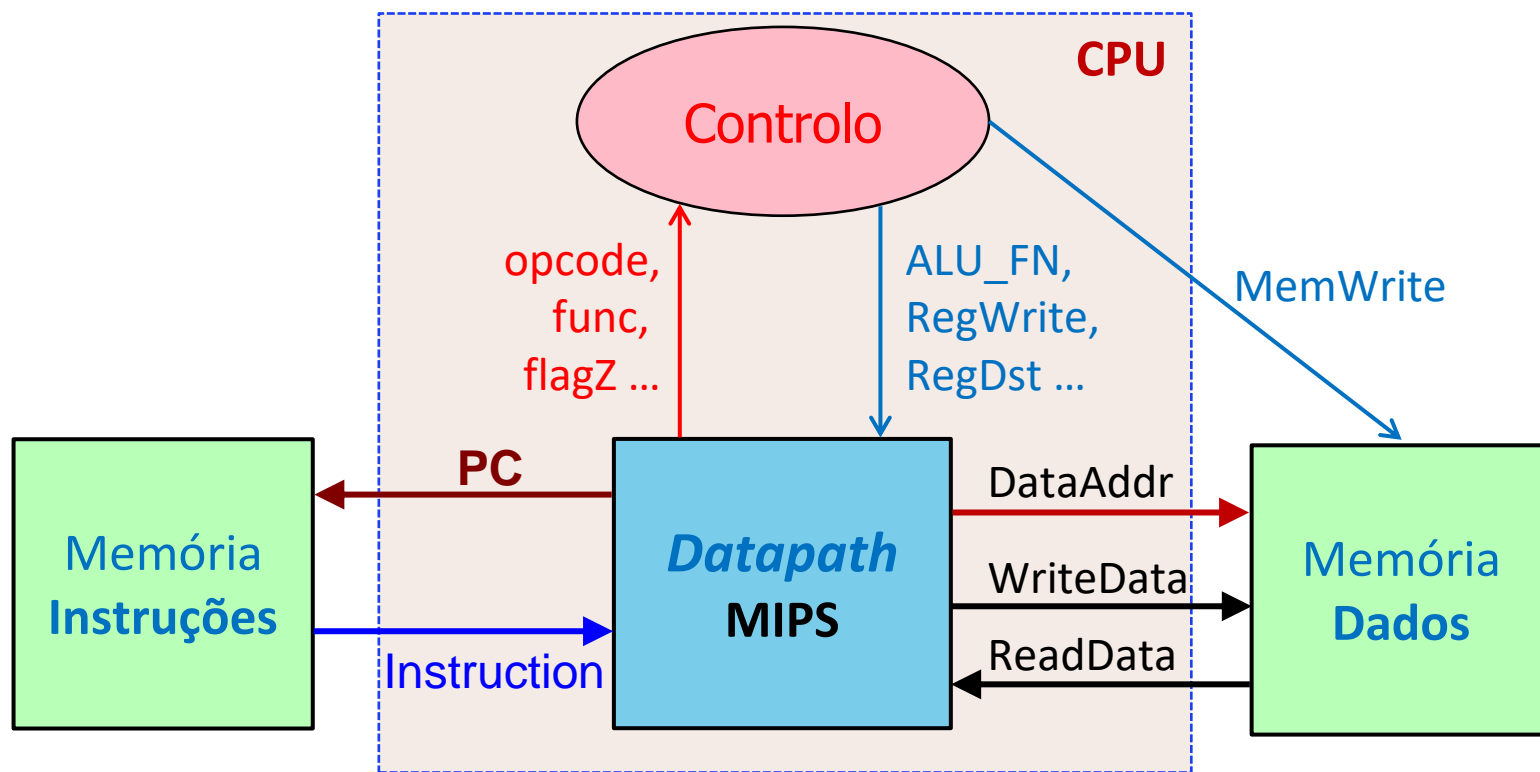
## CPU MIPS (3) - Datapath e Controle

- **Datapath:** Componentes que armazenam ou processam dados
  - Registos, ALU, multiplexers, extensão-sinal, etc.



- **Controlo:** Componentes que '**dizem**' ao *Datapath* o que fazer.
  - Lógica combinatória e/ou sequencial (FSMs).

## 1. Análise do Conjunto de Instruções (ISA)

- A execução de cada instrução requer **transferências** entre **registos** e/ou **memórias**;
- O *Datapath* deve incluir o *hardware* necessário para suportar essas transferências.

## 2. Seleção dos Componentes para o *Datapath*

- Memórias, Registos, ALU, Multiplexers, etc

## 3. Implementação da Lógica de Controlo

- Lógica combinatória ou FSMs

**ISA** = *Instruction Set Architecture*; **FSM** = *Finite State Machine*.



# SC Datapath (1) - Instruções (ISA) a Implementar

## ISA: Começamos com um número limitado

- Acesso à Memória

**lw** e **sw**

- Tipo-R

**and**, **or**, **add**, **sub** e **slt**

- *Branch*

**beq**

- Instruções adicionais (próx. aula)





**addi**

**j**
 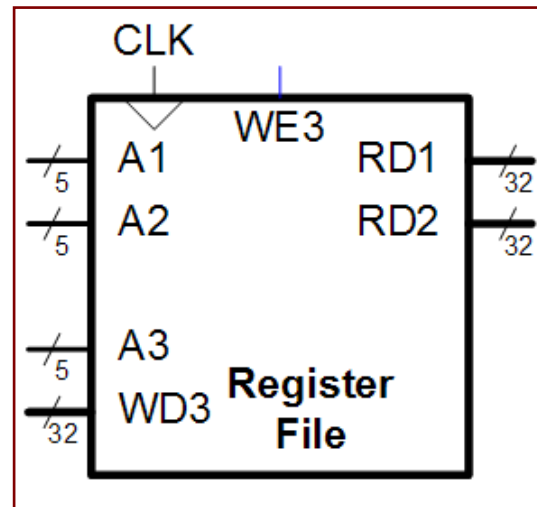  
## SC Datapath (2) - Elementos de Estado (1)


O Datapath do CPU é baseado nos seguintes elementos de estado\*:

- Program Counter (PC)
- Memória de Instruções
- Banco de 32 Registos
- Memória de Dados



\*O projeto dum sistema complexo começa com o *hardware* dos elementos de estado.

 
# SC Datapath (3) - Elementos de Estado (2): PC e Memórias



- **PC:** É um registo de 32-bits normal;
  - A saída (PC) é o endereço da instrução **corrente**;
  - A entrada (PC') é o endereço da instrução **seguinte**.


- Memória de **Instruções**:

Tem um único porto de leitura (A/RD).

 

- Memória de **Dados**:

 
Tem um único porto de leitura (A/RD) **ou** de escrita (A/WD) e um sinal de **WriteEnable** (WE).


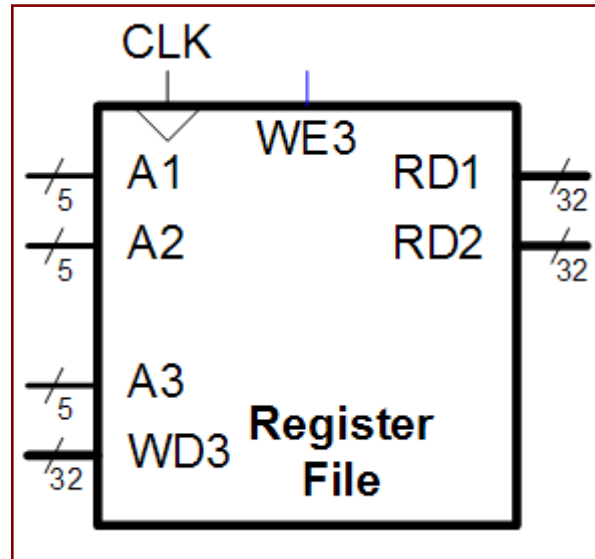
## SC Datapath (3) - Elementos de Estado (3) - Banco de Reg.

- Banco de 32 **Registos**:

Tem **dois** portos de leitura (A1/RD1 e A2/RD2) e **um** porto de escrita (A3/WD3).



Os três *buses* **A1**, **A2** e **A3** possuem 5-bits, visto que  $2^5 = 32$  registos.

**Ex:** As instruções do tipo-R lêem os operandos dos portos (**RD1** e **RD2**) e escrevem o resultado no porto (**WD3**), e.g., **add** \$t2, \$t1, \$t0.

Exceptuando a Memória de Instruções, todos os elementos têm entrada de CLK.


# SC Datapath (4) - Instruções Load/Store (1)

## Operações

**lw** **rt**, **imm**(**rs**)

**sw** **rt**, **imm**(**rs**)

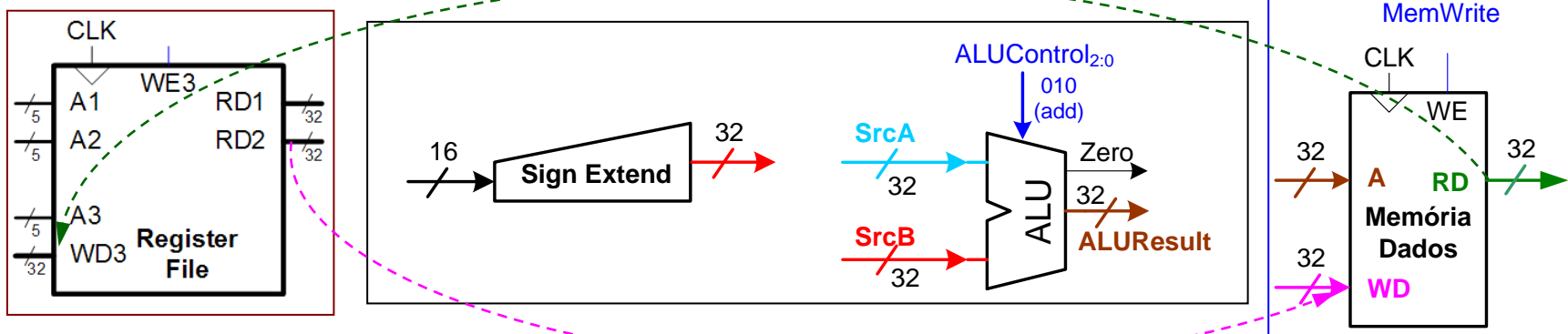- Usam os registros **rs** e **rt** como operandos
- Calculam (na ALU) o endereço de memória efetivo usando (**rs**) e o **imm**.




- **Load:** Lê da Memória (para o RF) o novo valor do registro **rt**.
- **Store:** Escreve o valor do registro **rt** (do RF) na Memória.

## SC Datapath (5) - Instruções Load/Store (2)


### Formato da Instrução - tipo-I

**lw**

 

**lw** **rt**, **imm**(**rs**)


**sw**

 

**sw** **rt**, **imm**(**rs**)


## SC Datapath (6) - *lw* Fetch
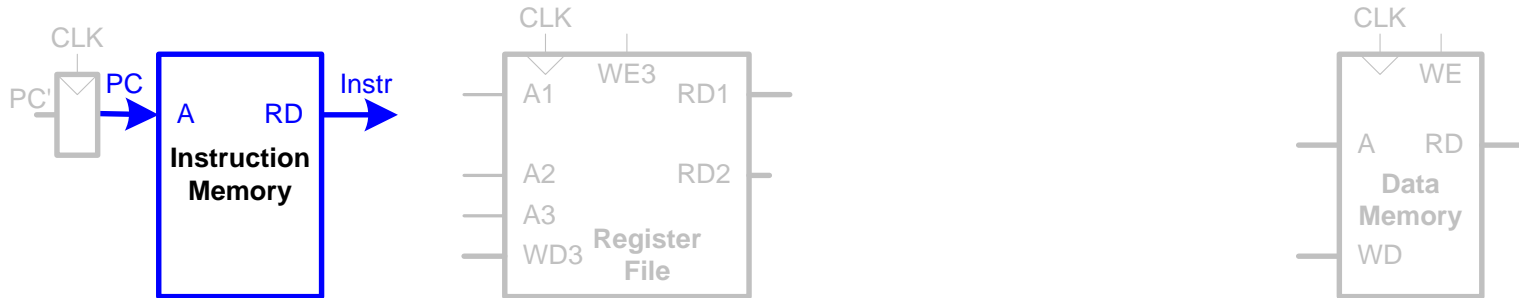
### Passo 1: Leitura da Instrução (*Fetch*)



 
1. O PC gera o endereço (A) para a Memória de *Instruções*.

A *Instrução* lida (RD) vai, em seguida, ser decodificada (e.g., o campo de bits  $\text{Instr}_{31:26}$  vai ser interpretado).




## SC Datapath (7) - *lw* Leitura do Operando
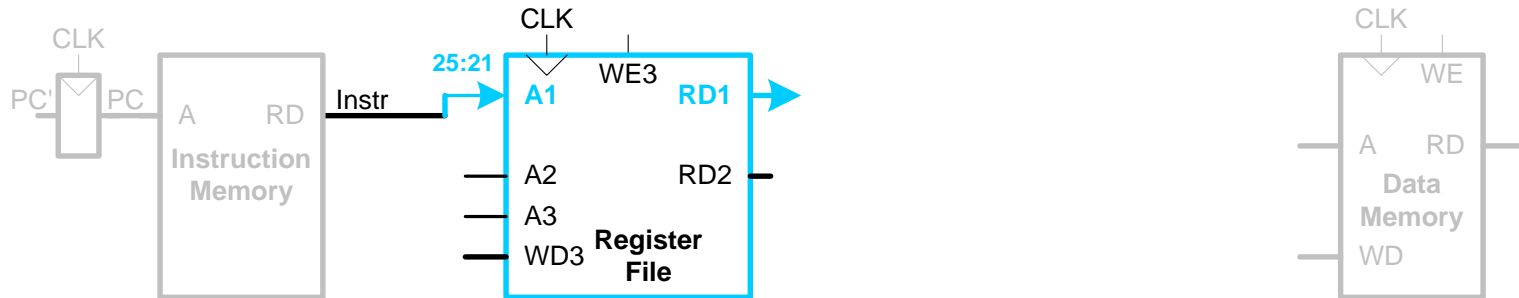
### Passo 2: Leitura do operando (*rs*) do *Reg File* (RF)



 
2. Ligando os bits *Instr*<sub>25:21</sub>, *rs*, ao porto *A1* do RF, obtemos na saída *RD1* (*ReadData1*) o conteúdo desse registo, (*rs*).






## SC Datapath (8) - *lw* Obtenção do Offset
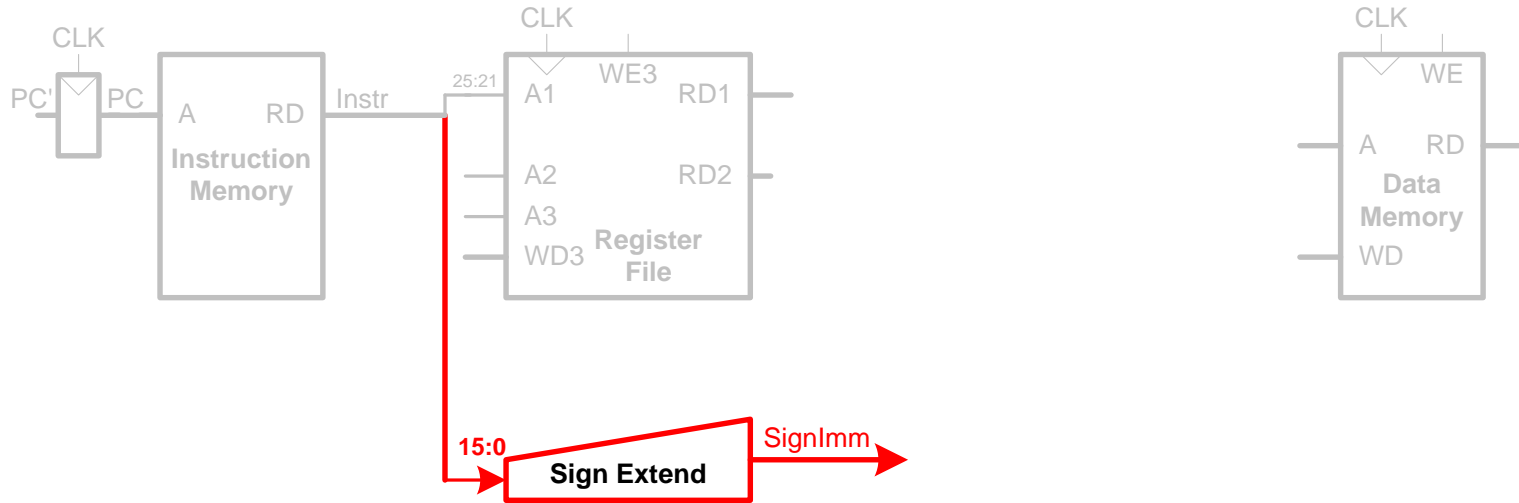
### Passo 3: Extensão de sinal do valor Imediato




 3. Ligando os bits  $\text{Instr}_{15:0}$  ao extensor de sinal, converte-se o valor  $\text{imm}_{15:0}$  em  $\text{SignImm}_{31:0}$  (16  $\Rightarrow$  32 bits).




## SC Datapath (9) - *lw* Cálculo do Endereço
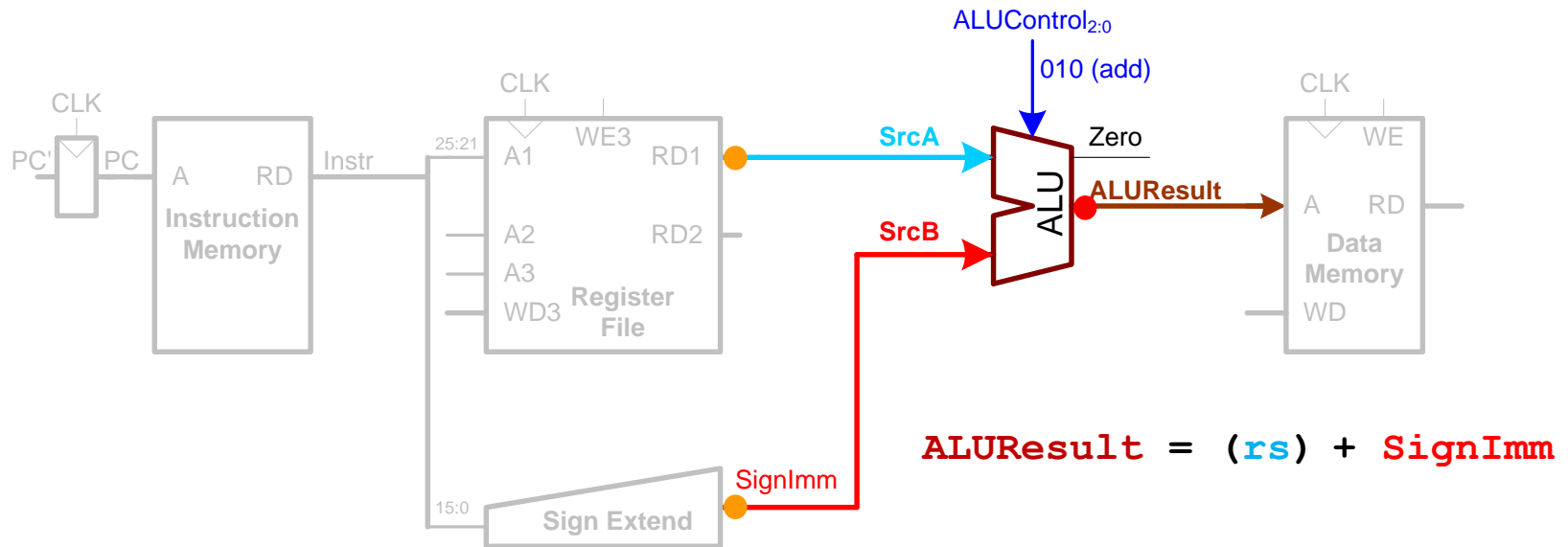
### Passo 4: Cálculo do endereço (efetivo) de memória




 4. Na **ALU** soma-se o endereço base **SrcA** ao **SrcB**, para obter o endereço de memória efetivo em **ALUResult**.



# SC Datapath (10) - *lw* Leitura da Mem. de Dados
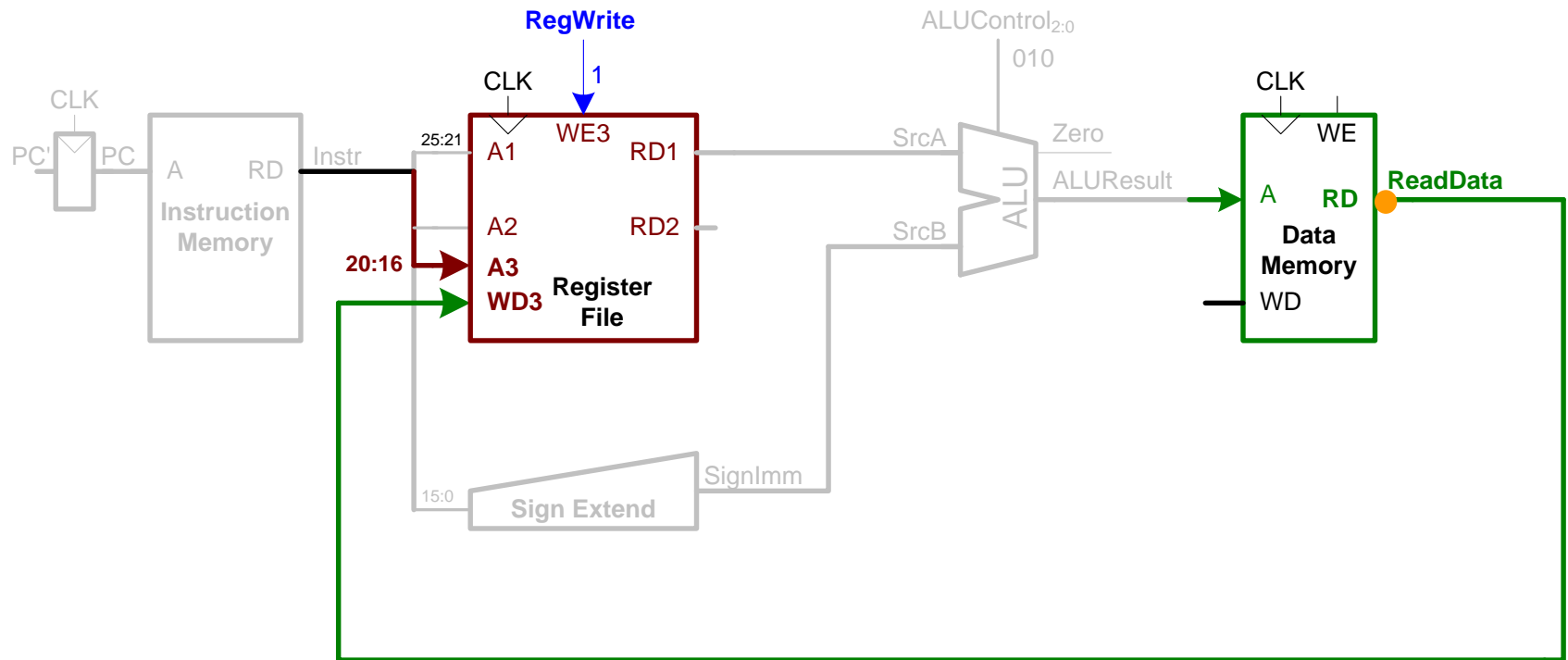
## Passo 5: Leitura do valor da Memória e escrita no RF




5. O valor lido da memória (**ReadData**) é escrito (**RegWrite=1**) no registo **rt** (**Instr<sub>20:16</sub>**) usando o porto **A3/WD3** do *Register File*.

31:26	25:21	20:16	15:0
35	rs	rt	imm

**lw** **rt**, **imm**(**rs**)

# SC Datapath (11) - *lw* Incremento do PC

## Passo 6: Calcular PC'

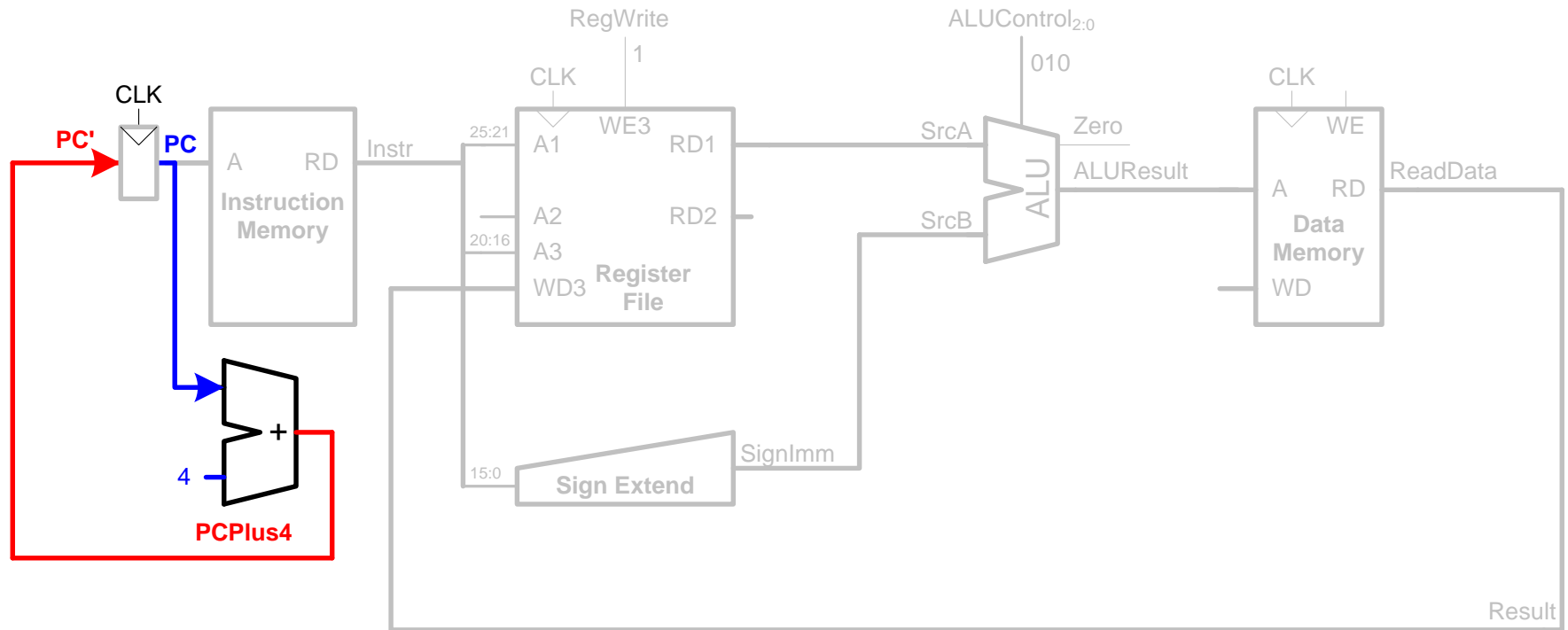


6. Ao valor atual do *Program Counter*, PC, soma-se 4 para obter PC', i.e., o endereço da instrução seguinte a executar.

Acabou a execução da instrução *lw*!

# SC Datapath (12) - Passo a Passo?

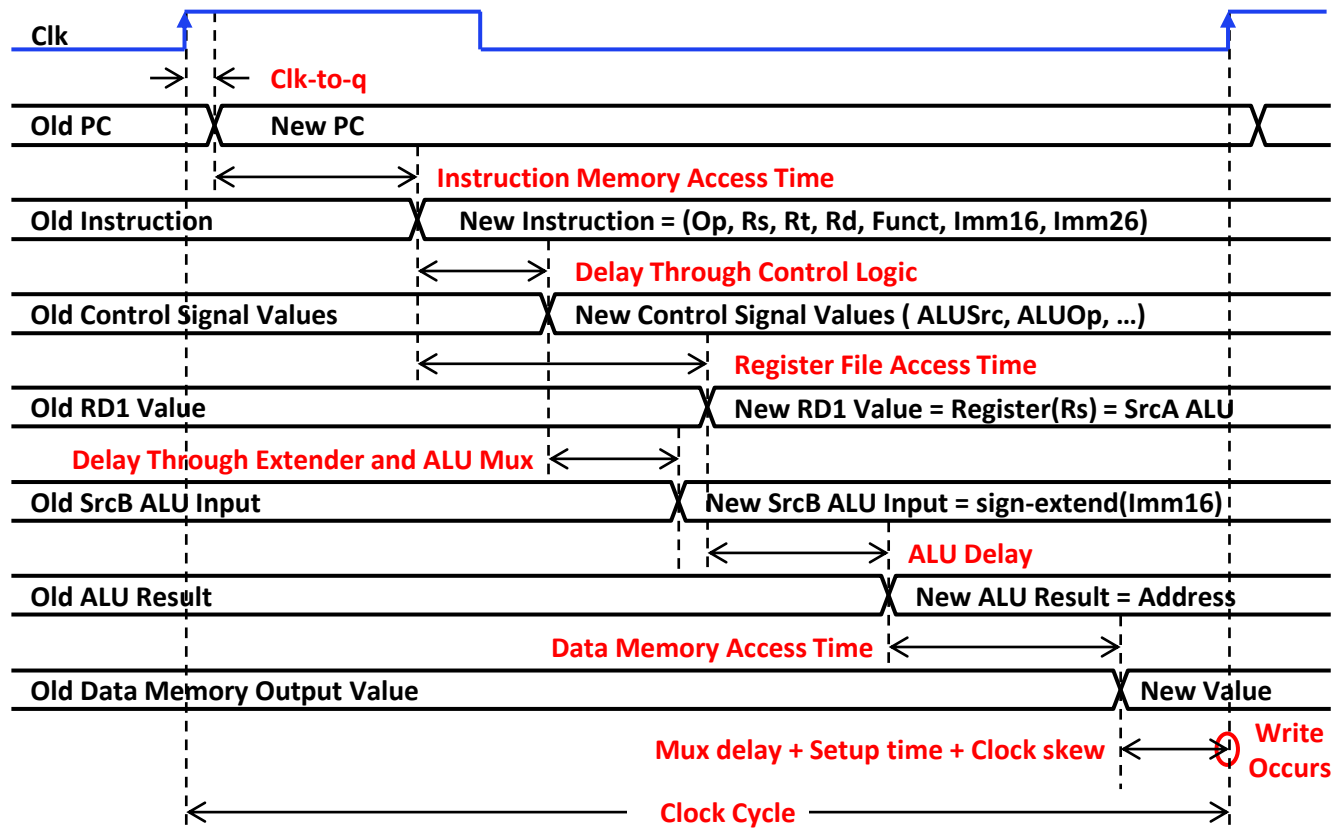
## Embora os slides digam 'Passo'

... todas estas operações são executadas no **mesmo** ciclo de relógio!



## SC Datapath (13) - **sw** Escrever na Mem. de Dados
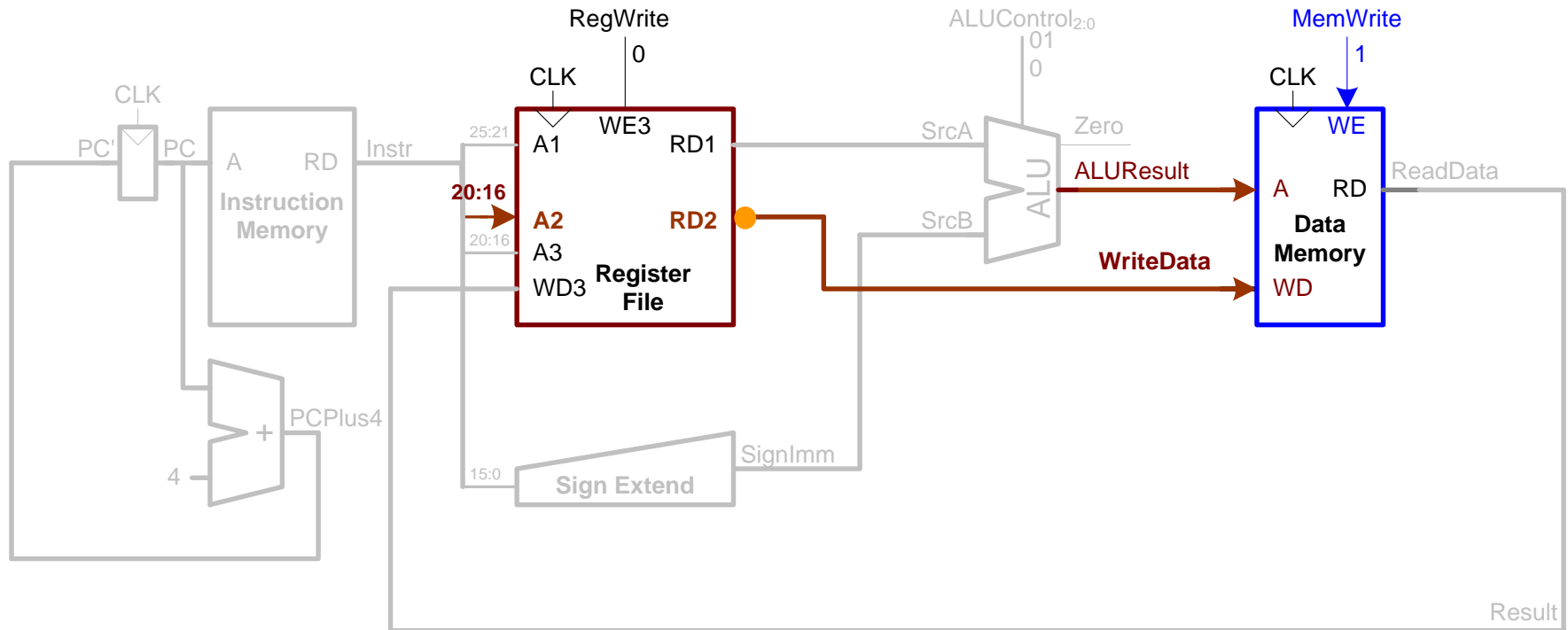
### Passo 5: Escrita do valor do registo **rt** na Memória



5. O valor do registo **rt**, **RD2** (**ReadData2**), é escrito (**MemWrite = 1**) na memória (**WriteData**). Ao contrário de **lw**, nada é escrito no RF.

31:26	25:21	20:16	15:0
43	rs	rt	imm


**sw** **rt**, **imm**(**rs**)

# SC Datapath (14) - Tipo-R (1) - add
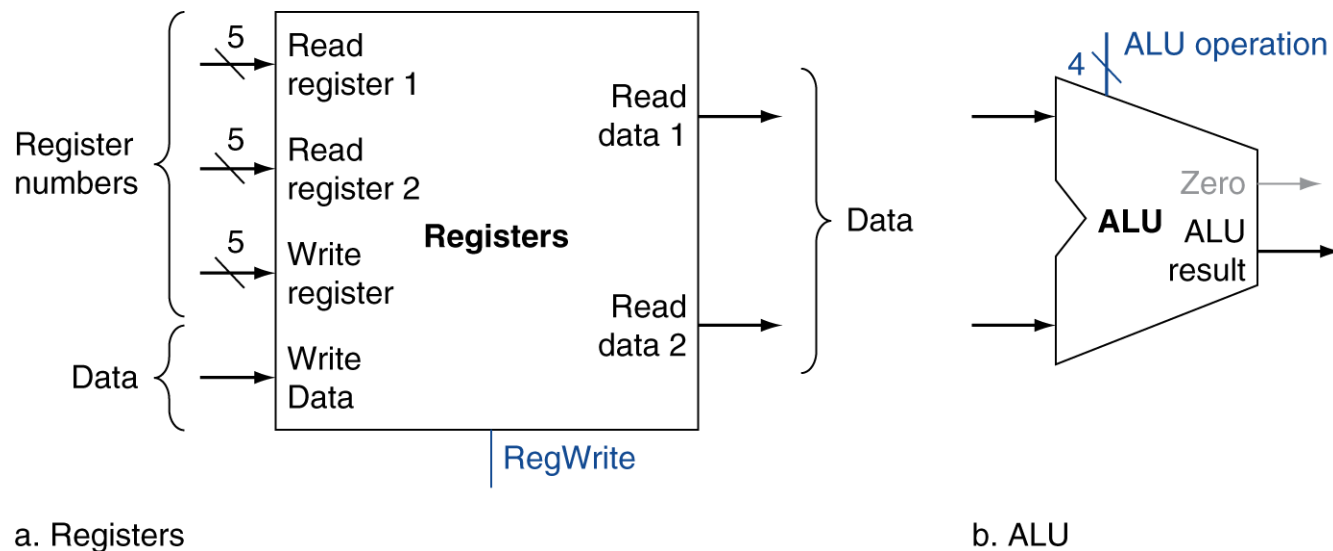
## Operações

Ex: add **rd**, **rs**, **rt**

- Usa os registros **rs** e **rt** como operandos
- Executa a operação aritmética/lógica na ALU
- Escreve o resultado no registo **rd** (RF)



## SC Datapath (15) - Tipo-R (2) - *add*

### Formato da Instrução - tipo-R

0	rs	rt	rd	shamt	funct
31:26	25:21	20:16	15:11	10:6	5:0

*add* **rd**, **rs**, **rt**


*add*

0	rs	rt	rd	0	32
31:26	25:21	20:16	15:11	10:6	5:0


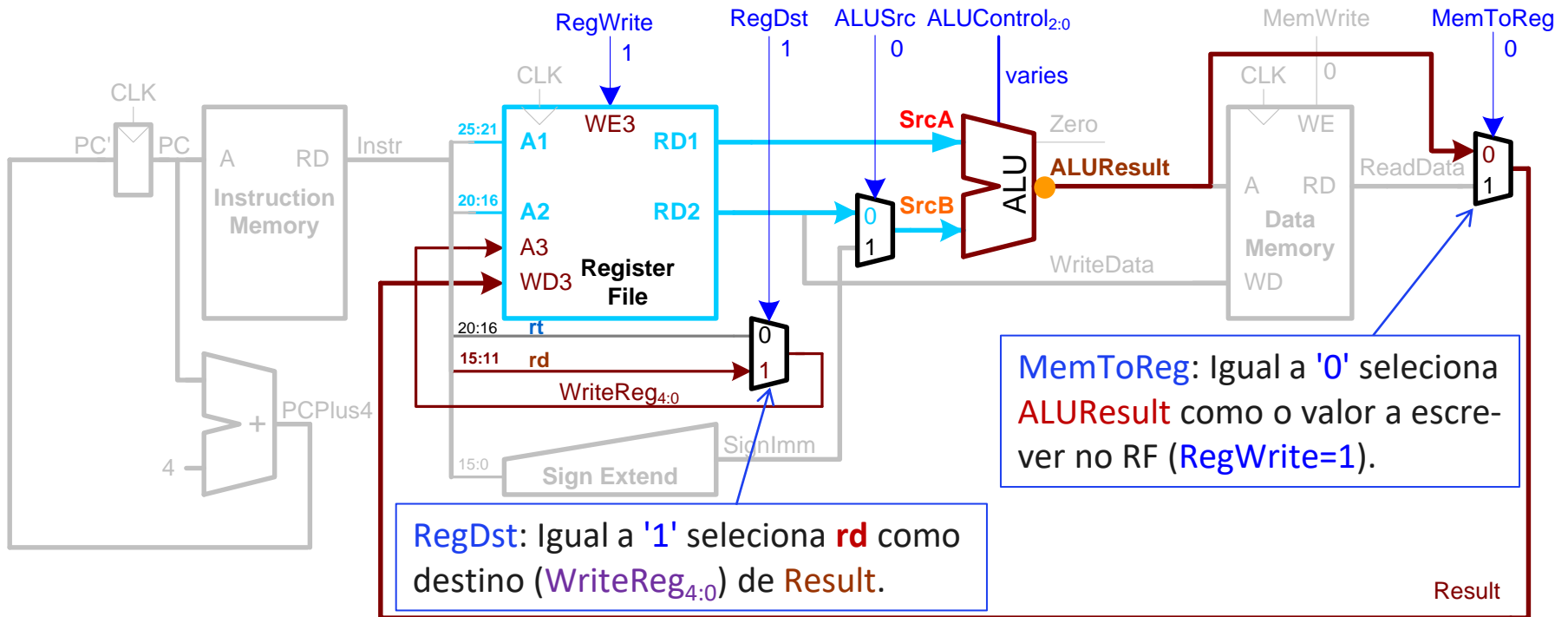
# SC Datapath (16) - Tipo-R (3) - add

- Lê os valores de **rs** e **rt** (**add** soma-os na ALU)
- Escreve o **ALUResult** em **rd**



A Memória de Dados não intervem na execução!

3 Multiplexers!

31:26	25:21	20:16	15:11	10:6	5:0
0	rs	rt	rd	0	32

**add rd, rs, rt**

## SC Datapath (17) - Branch (1) - beq

Operações      Ex: beq rs, rt, imm

- Calcula o endereço-alvo do *branch* (**BTA**)
  - Obtem o **SignImm<sub>32</sub>** a partir do **Imm<sub>16</sub>**
  - Multiplica **SignImm<sub>32</sub>** por 4  
(para obter o endereço de *byte* )
  - Soma esse valor a 'PC + 4'
$$\text{BTA} = (\text{SignImm}_{32} \ll 2) + (\text{PC} + 4)$$
- Em paralelo, compara os operandos (**rs**) e (**rt**)
  - Subtrai-os na ALU e gera a saída **Zero**;
  - Caso **Zero=1** então **PC' = BTA**;  
caso contrário **PC' = PC + 4**.

**BTA** = **B**ranch **T**arget **A**ddress.


(**rs**) = conteúdo do registo rs.

# SC Datapath (18) - Branch (2) - beq

## Operações (cont.)

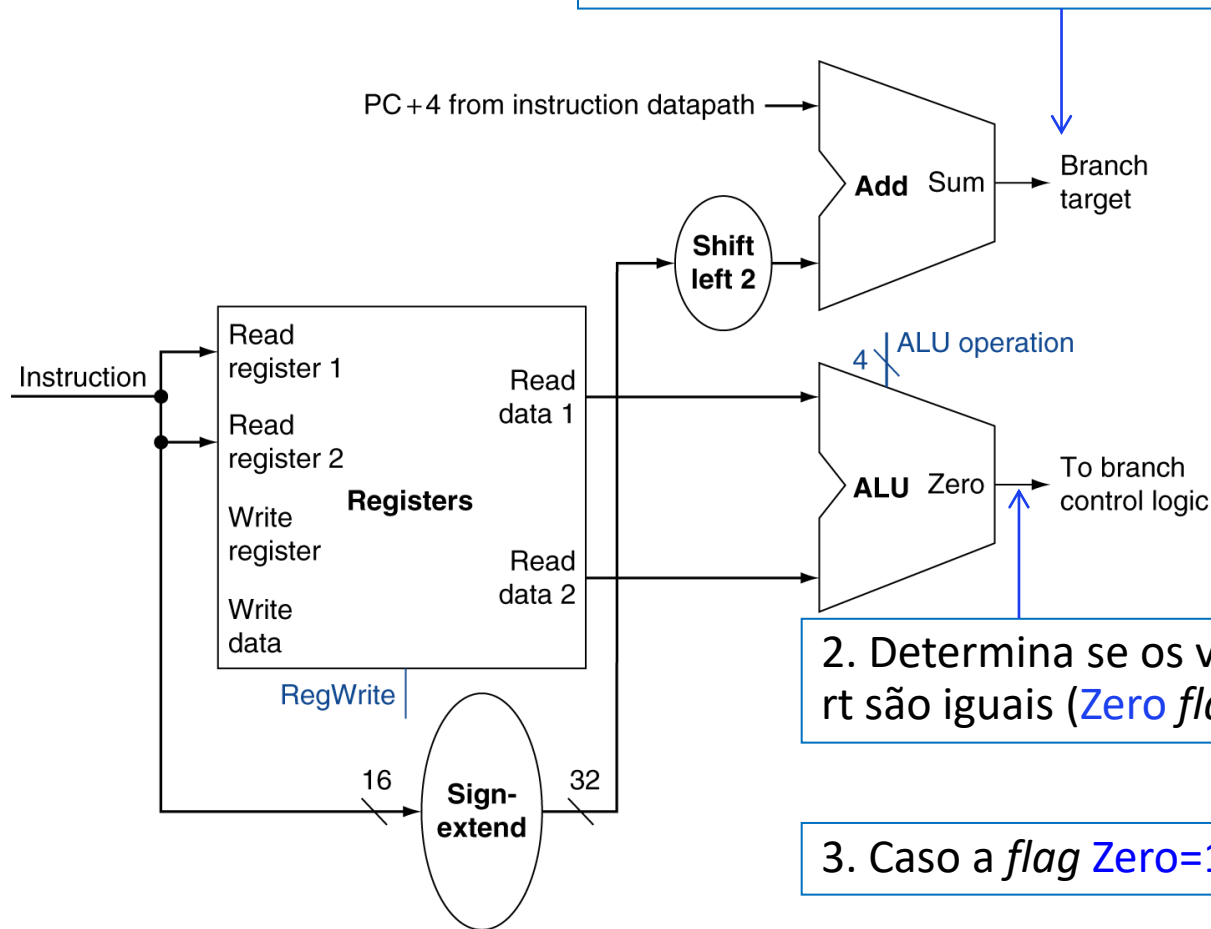1. Calcula o *Branch Target Address* (BTA):

$$\text{BTA} = (\text{SignImm}_{32} \ll 2) + (\text{PC} + 4)$$



2. Determina se os valores de rs e rt são iguais (*Zero flag*)

3. Caso a *flag Zero=1*,  $\text{PC}' = \text{BTA}$


Os símbolos do *sign-extend* e *shift-left2* são diferentes mas também se usam noutros livros.

## SC Datapath (19) - Branch (3) - beq

---

### Formato da Instrução - tipo-I


beq

 

beq rs, rt, imm
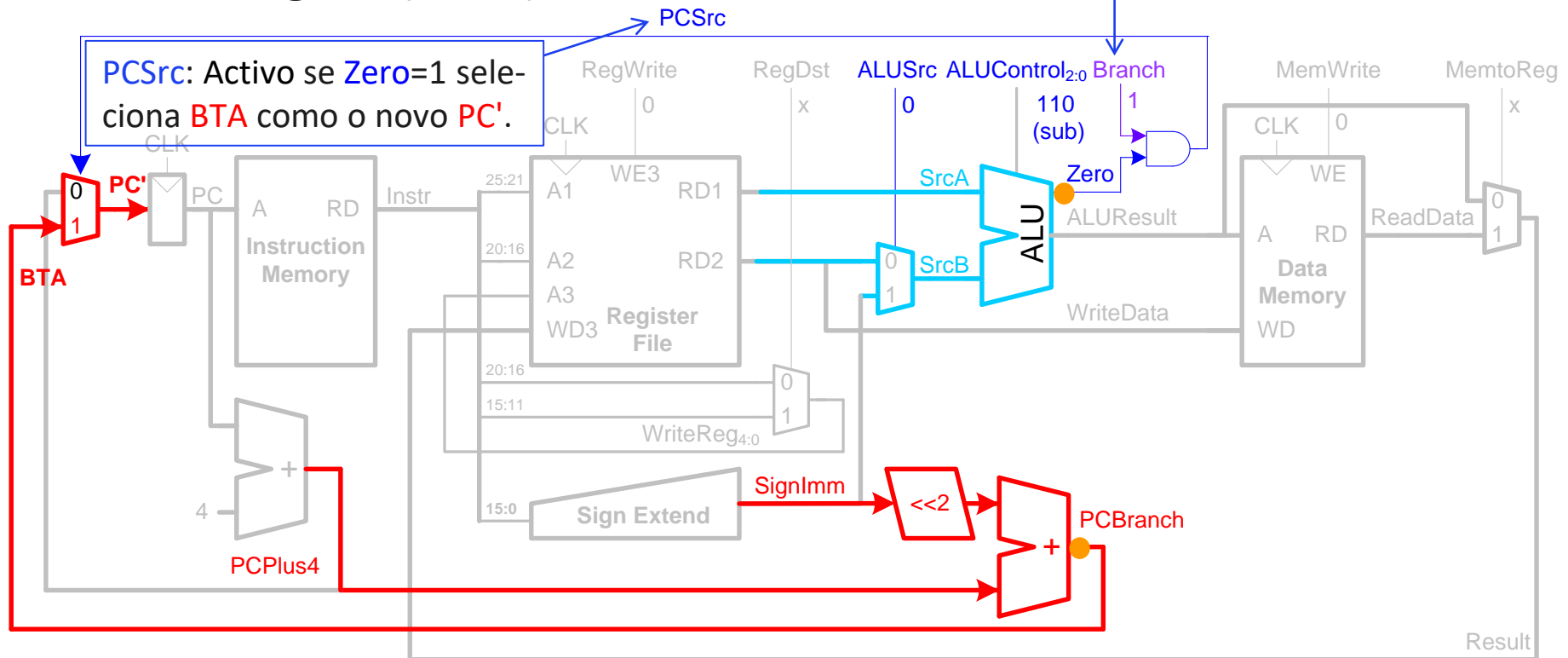
## SC Datapath (20) - Branch (4) - beq


- Calcula (PCBranch)  $BTA = (PC+4) + (\text{SignImm}_{31:0} \ll 2)$
- Determina (na ALU) se o valor dos registos  $rs$  e  $rt$  é igual (Zero)



31:26	25:21	20:16	15:0
4	rs	rt	imm

beq rs, rt, imm
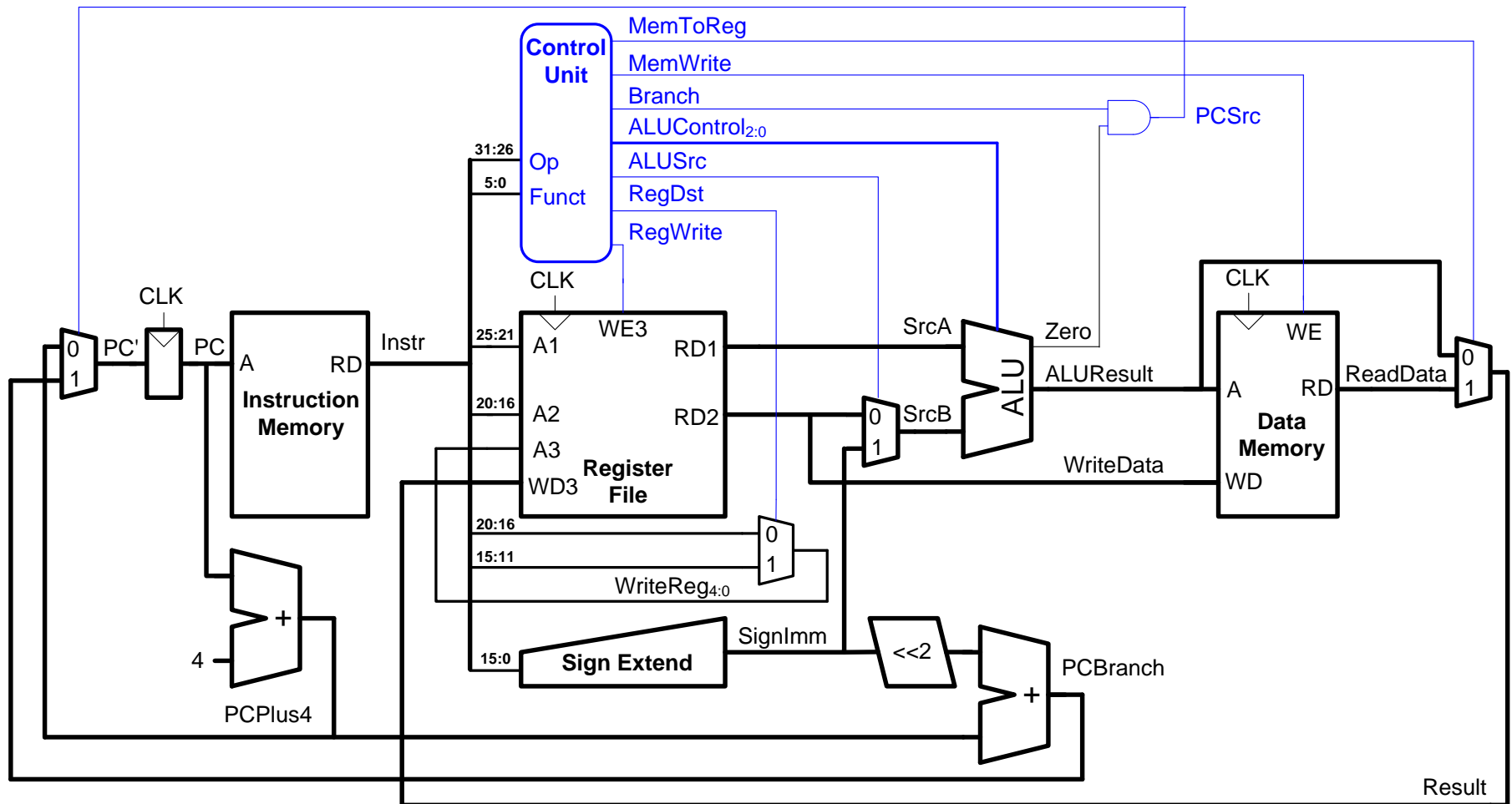
# SC Datapath (21) - Completo\* (sem Controlo)



\*Mas, com um *instruction set* limitado a: lw/sw, tipo-R e beq

## Datapath do $\mu$ P MIPS: Single-cycle

Aula	Data	Descrição
22	17/Mai (4ª)	<b>VI</b> - Organização interna do processador: Unidades operativas e de controlo. <i>Datapath</i> : Pressupostos para a construção de um <i>datapath</i> genérico para uma arquitectura tipo MIPS. Análise dos blocos constituintes necessários à execução de cada tipo de instruções básicas: tipo R; <i>load</i> e <i>store</i> ; salto condicional.
23	18- 19/Mai	<b>Unidade de Controlo</b> Descodificador da ALU; Exemplo de ALU Principal Descodificador Principal Exercício: Execução da instrução <i>or</i> Instruções adicionais: <i>addi</i> e <i>j(ump)</i>
24	24/Mai (4ª)	Resolução de <b>problemas</b> sobre uArquiteturas Single-cycle.

## Datapath do $\mu$ P MIPS: *Multicycle*

Aula	Data	Descrição
25	22/Mai	<i>Multicycle</i> : Limitações das arquiteturas <i>single-cycle</i> ; Versão de referência duma arquitetura <i>multicycle</i> ; Exemplos do processamento das instruções numa arquitetura <i>multicycle</i> .
26	27/Mai (4ª)	<i>Unidade de Controlo para datapath multicycle</i> : diagrama de estados. Sinais de controlo e valores do <i>datapath multicycle</i> . Exemplos da execução sequencial de algumas instruções <i>no datapath multicycle</i> .
27	29/Mai	Resolução de <i>problemas</i> sobre uArquiteturas Multicycle.



## Comunicação do $\mu P$ com o exterior (I/O)

Aula	Data	Descrição
28	3/Jun	<b>VII - Comunicação com o exterior:</b> Entrada e saída de dados (I/O) Acesso a dispositivos de I/O: I/O Memory-Mapped Hardware e Software (Asm). Dispositivos de I/O Embedded uControlador PIC32 (MIPS): I/O Digital: Switches e LEDs I/O Série : SPI e UART.
29	5/Jun	<b>I/O sob interrupção:</b> Timers e Interrupções I/O analógico: ADC e DAC; Outros periféricos: LCD e Bluetooth.